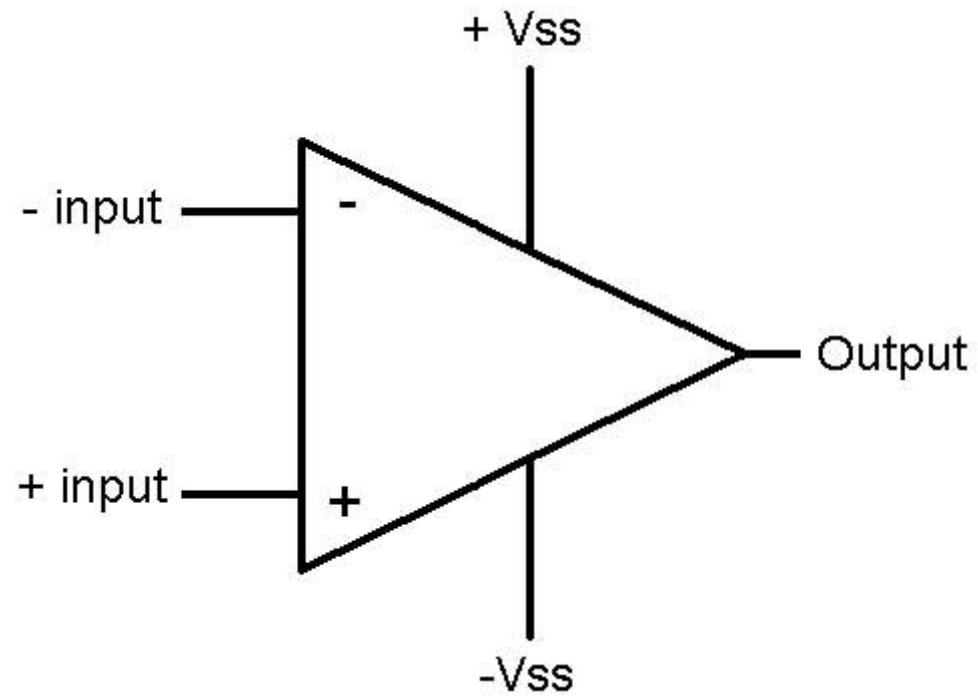




Amplificadores Operacionais – AMP OP





Objetivos

- Analisar o funcionamento do AMP OP
- Apresentar seus elementos internos
- Amplificador em malha aberta
- Amplificador com realimentação
- Conceito de terra virtual

AMP OP – Circuito Integrado

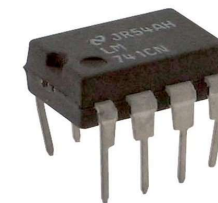
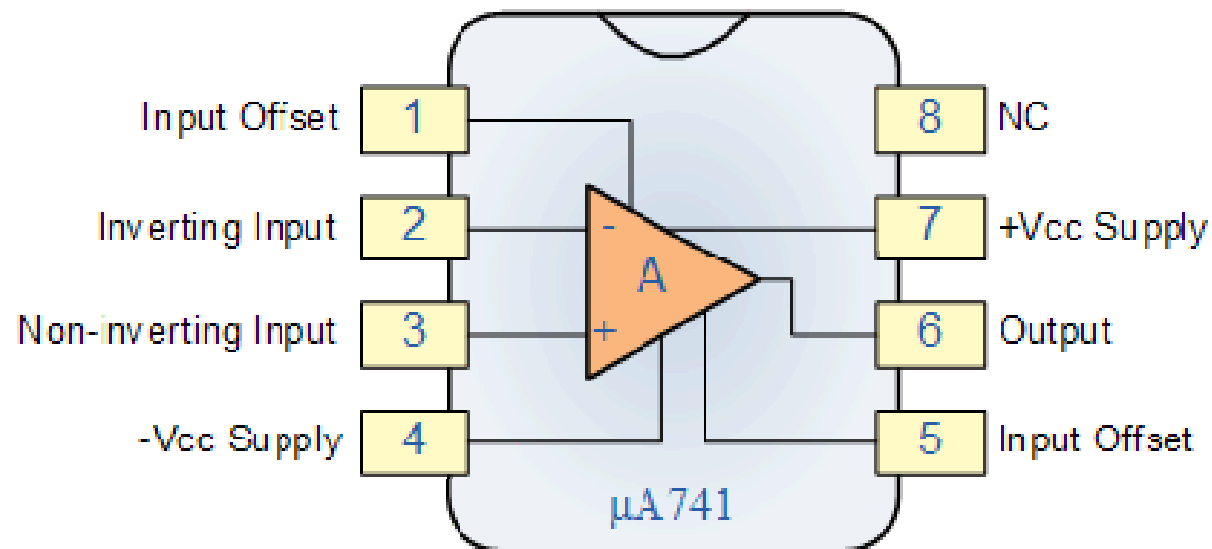


AMP OP – Operação

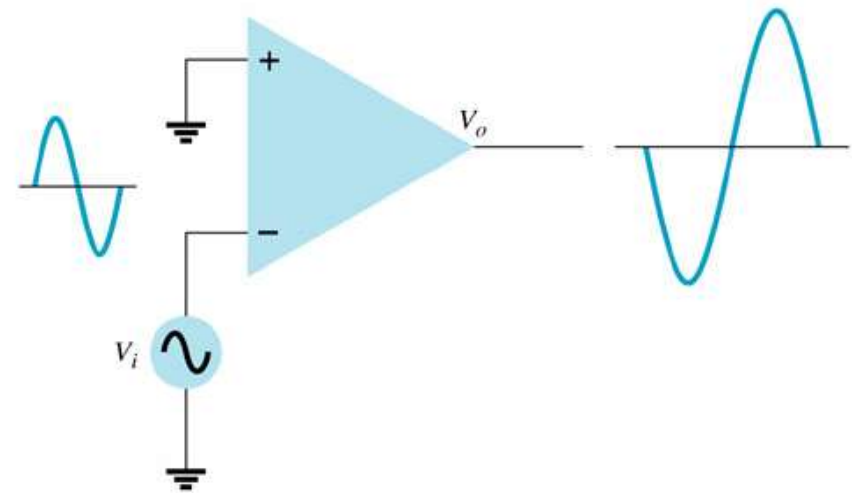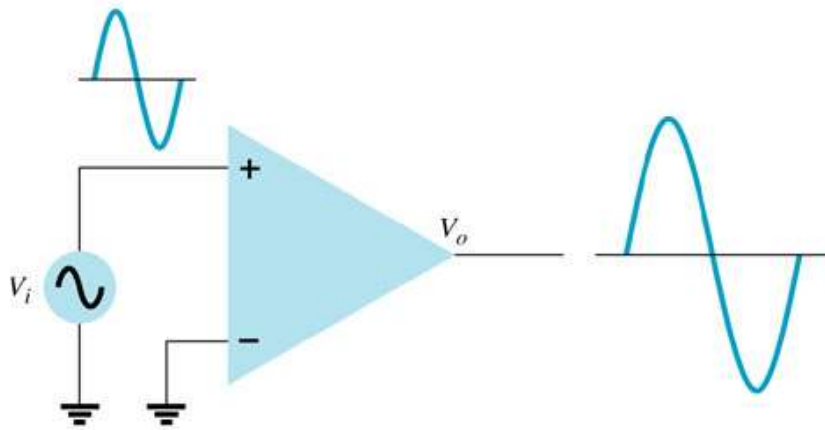


Entrada única

AMP OP – Operação

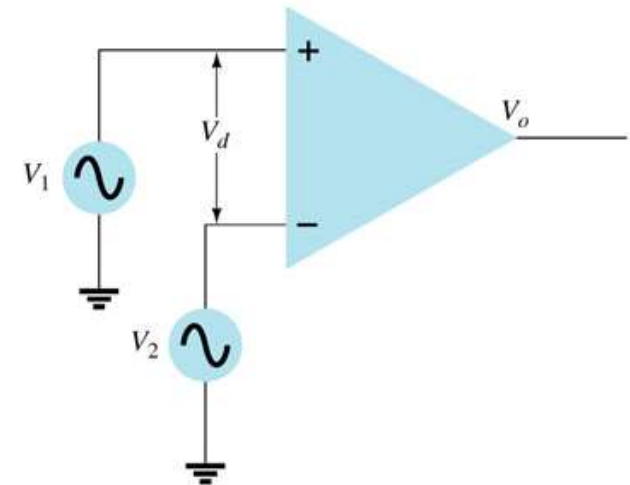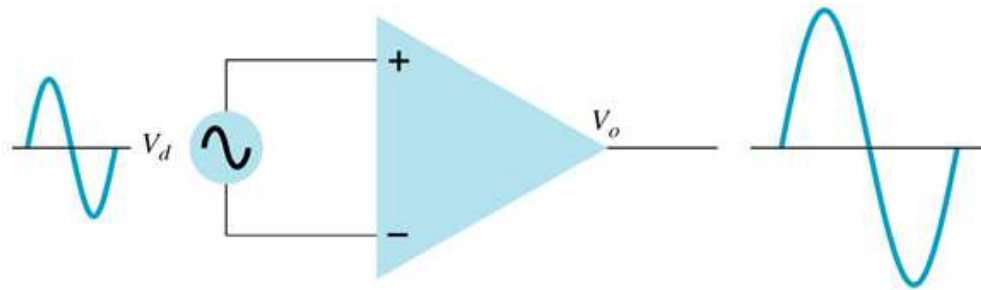


Entrada diferencial

AMP OP – Amplificação

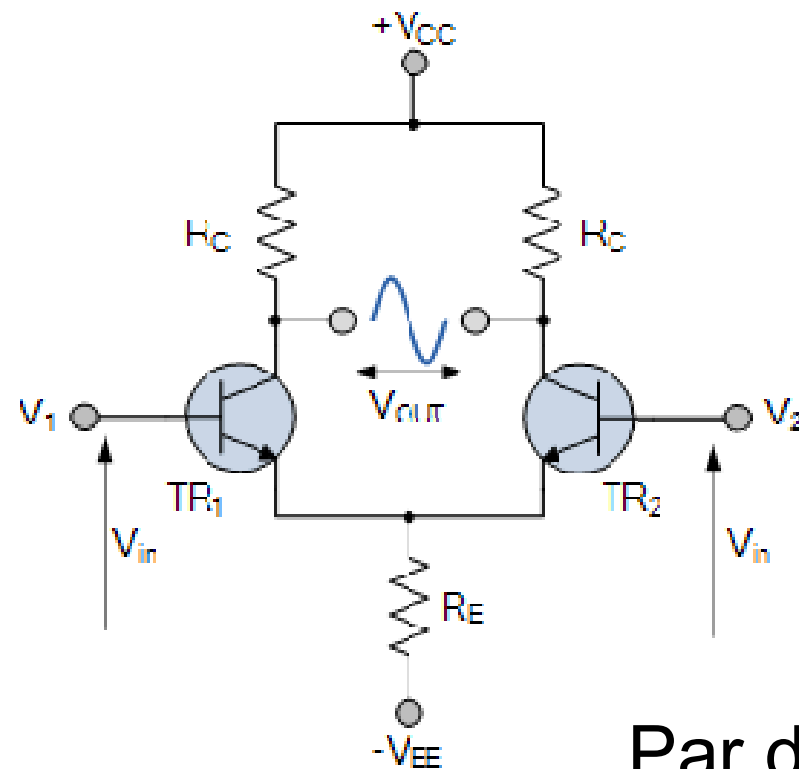


AMP OP – Amplificação

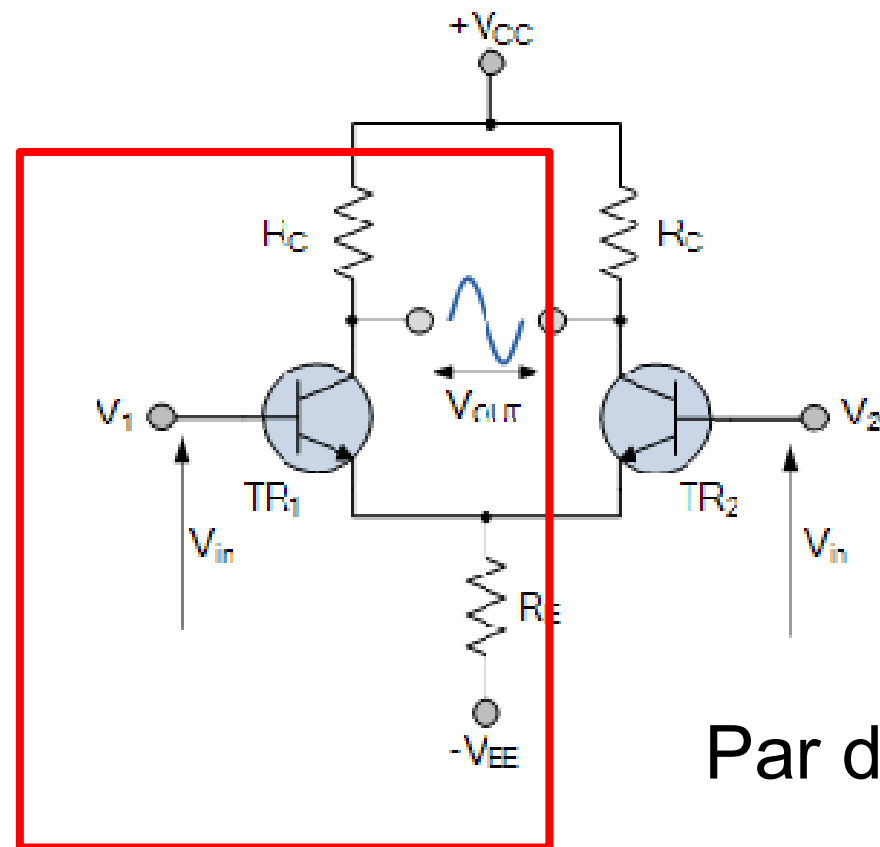


Par diferencial


AMP OP – Diagrama Eléctrico

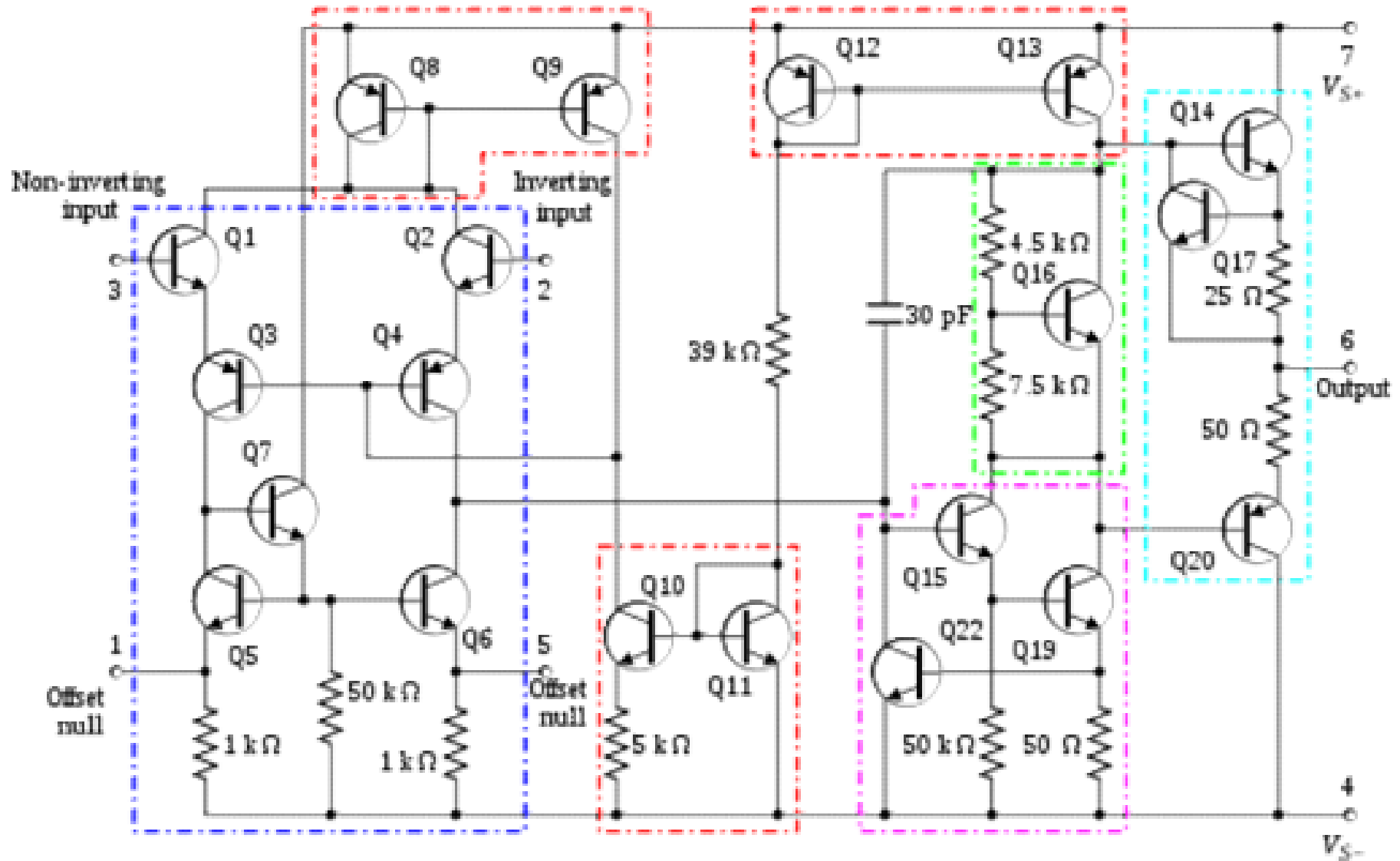


AMP OP – Modelo

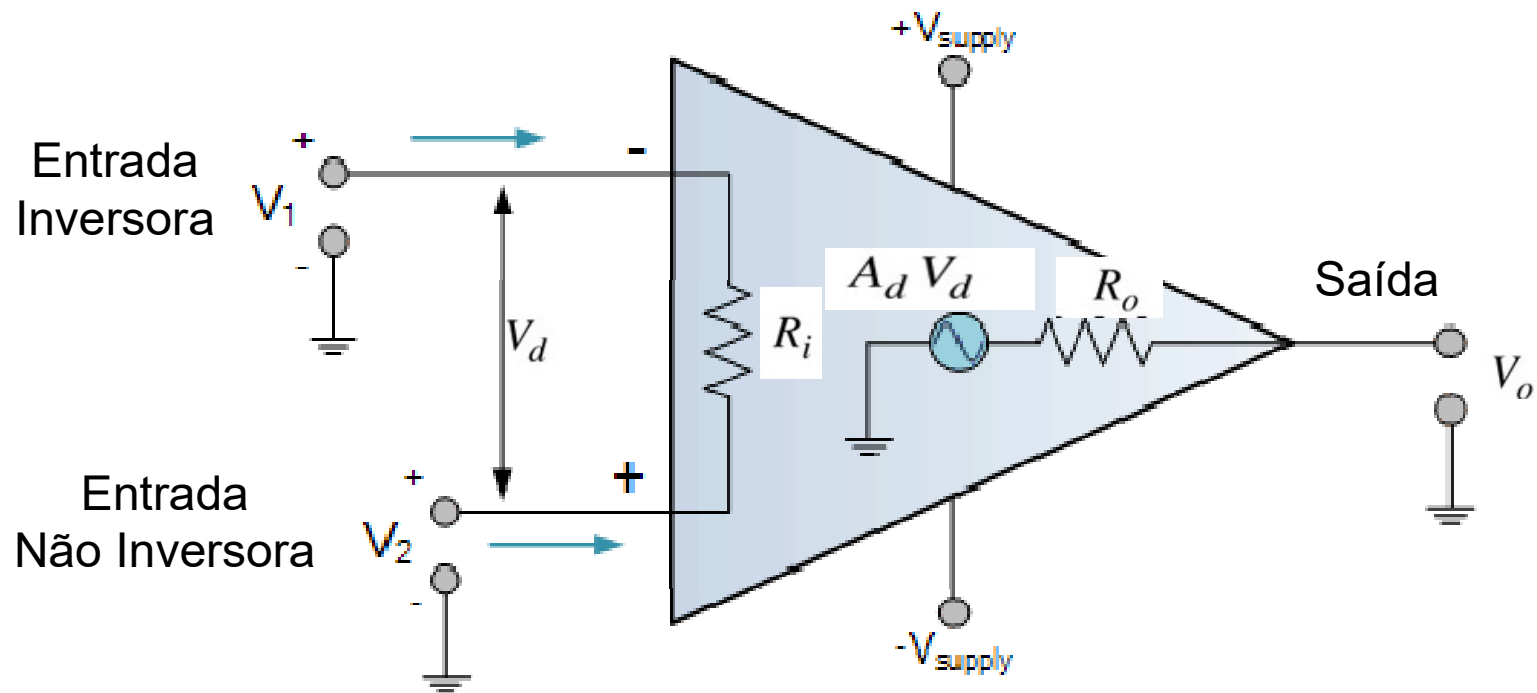

AMP OP – Circuito equivalente

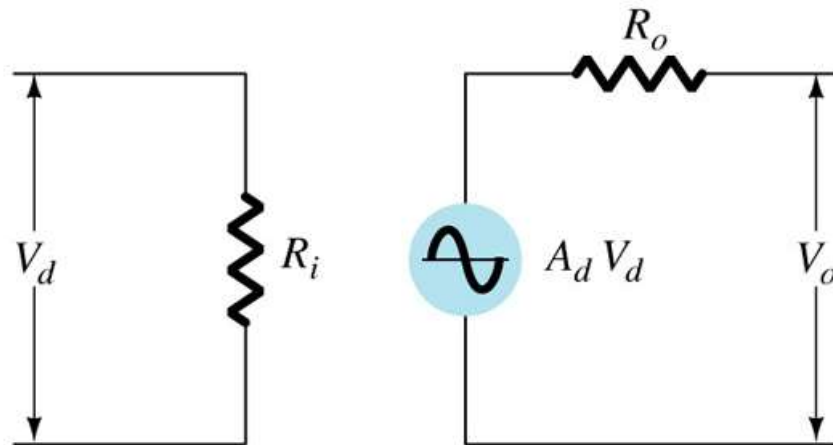


AMP OP – Circuito equivalente

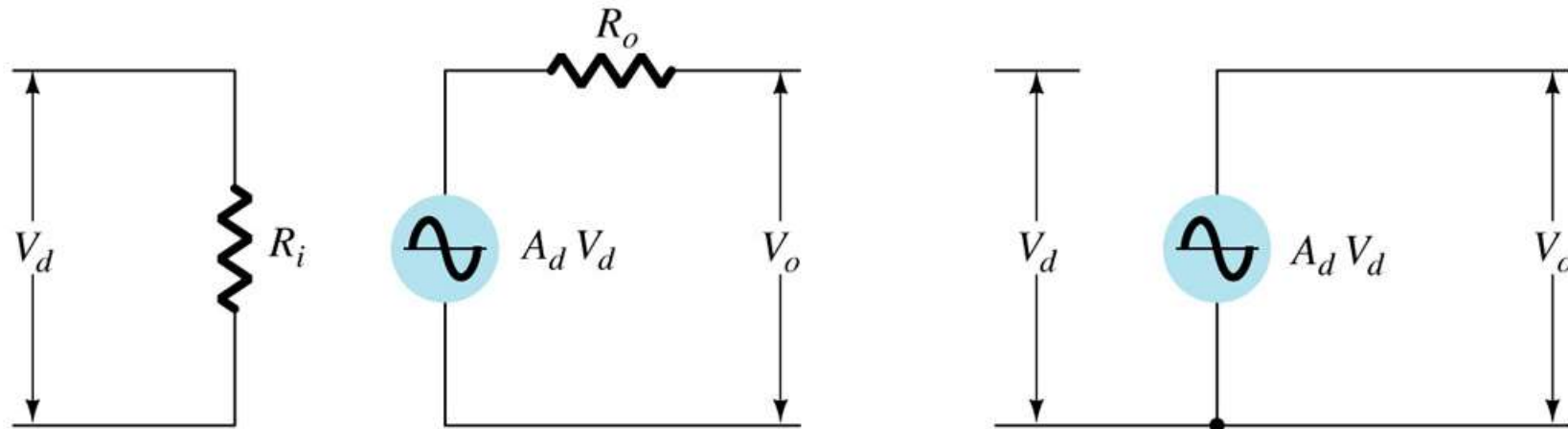

AMP OP ideal \Rightarrow

$$R_i = \infty \quad ; \quad R_o = 0 \quad ; \quad A_d = \infty$$


AMP OP – Circuito equivalente

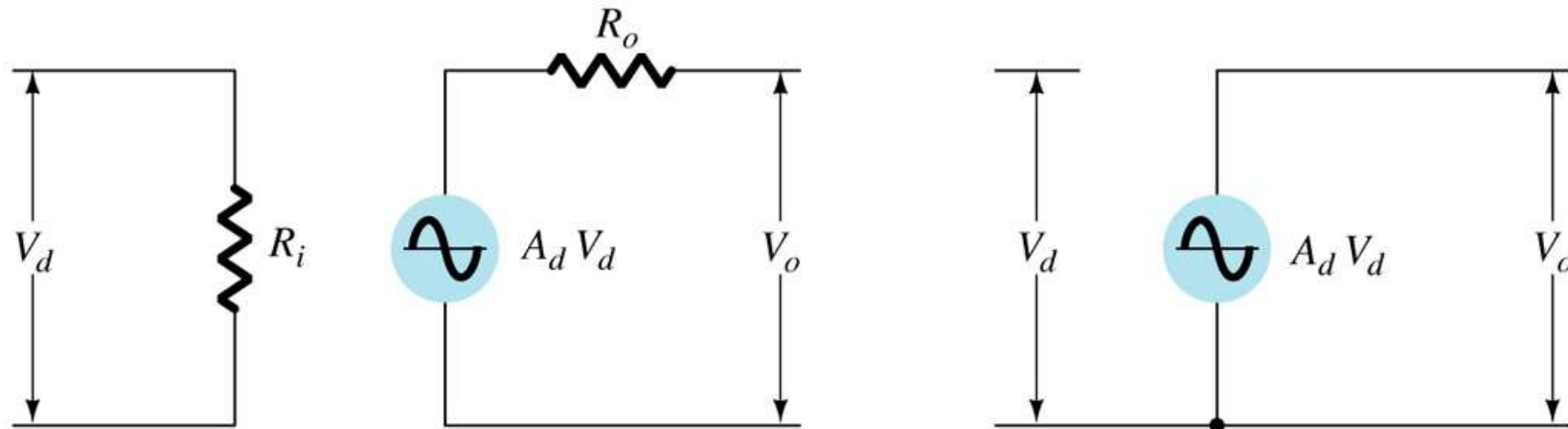


$$R_i = \infty ; R_o = 0 ; \boxed{A_d = \infty}$$

$$\rightarrow \text{Se } V_d \neq 0 \Rightarrow V_o = \infty !!!$$

AMP OP – Limites da tensão de saída

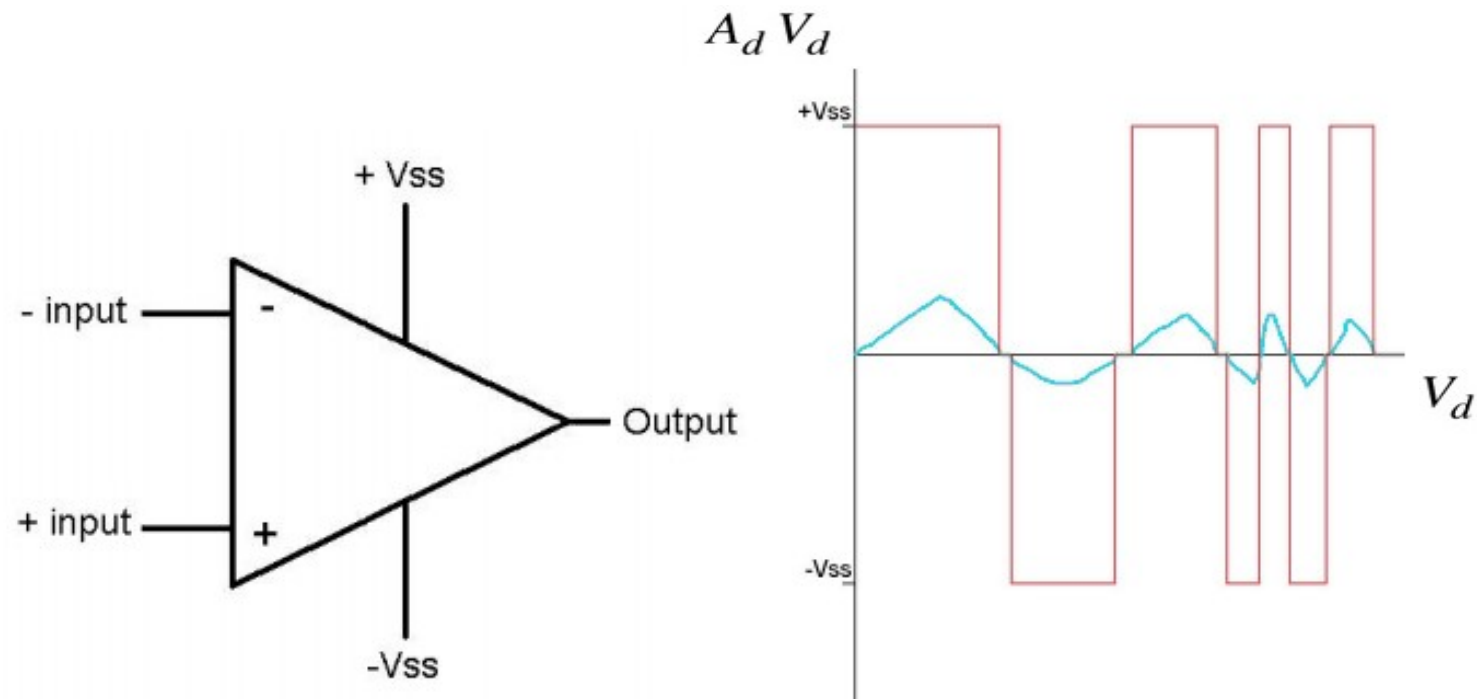


AMP OP – Limites da tensão de saída

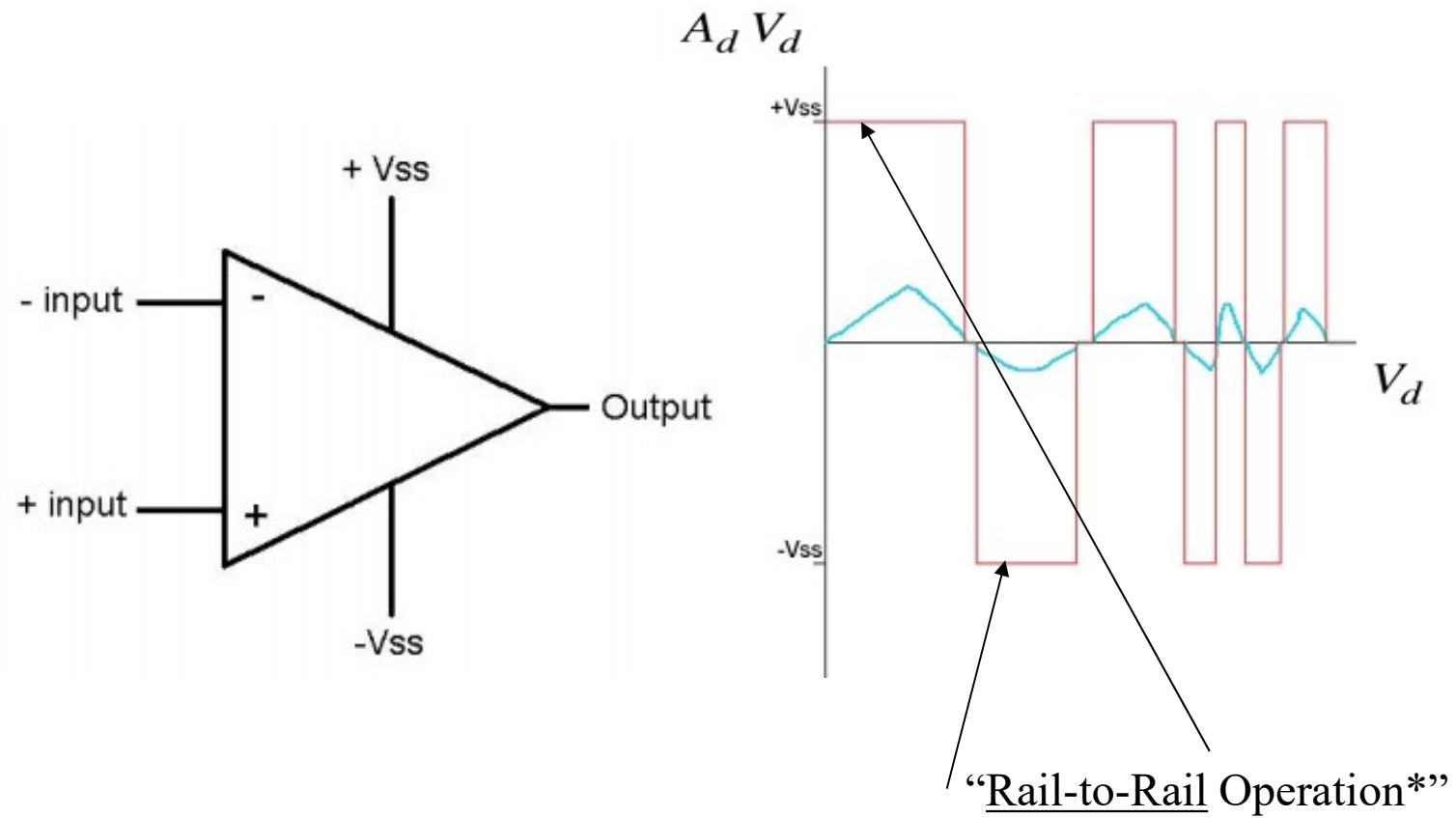


* Apenas alguns modelos operam dessa forma

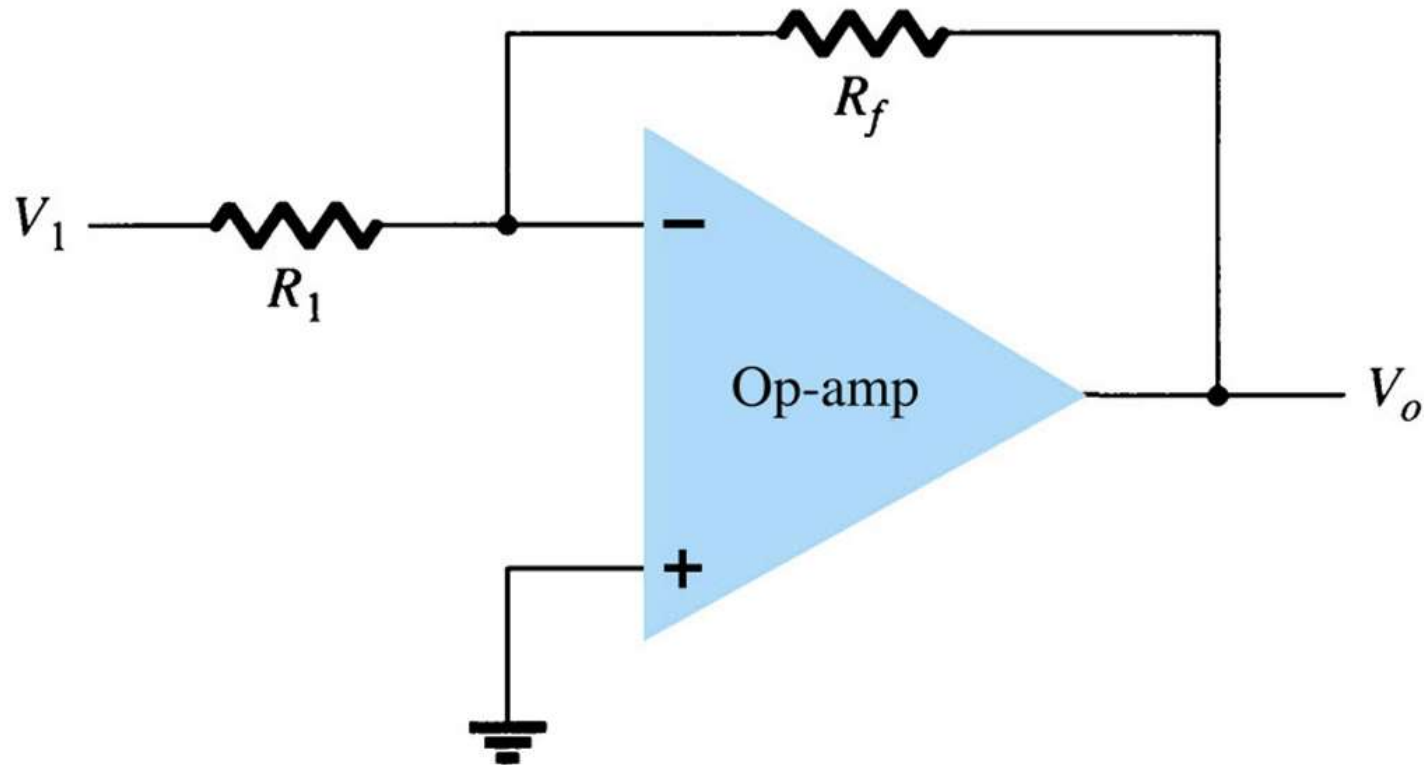
AMP OP – Circuito com realimentação NEGATIVA



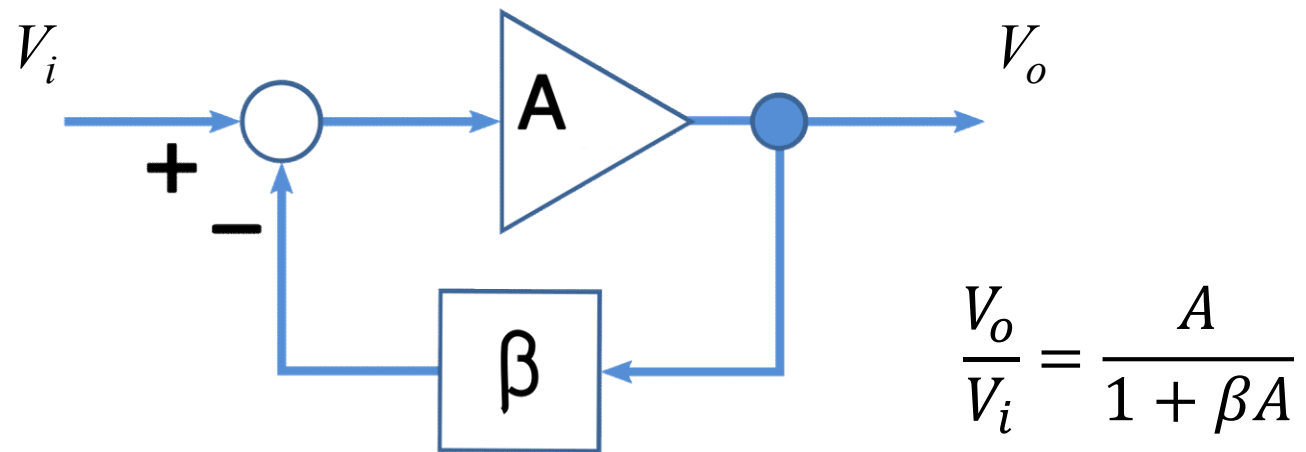
AMP OP – Circuito com realimentação NEGATIVA



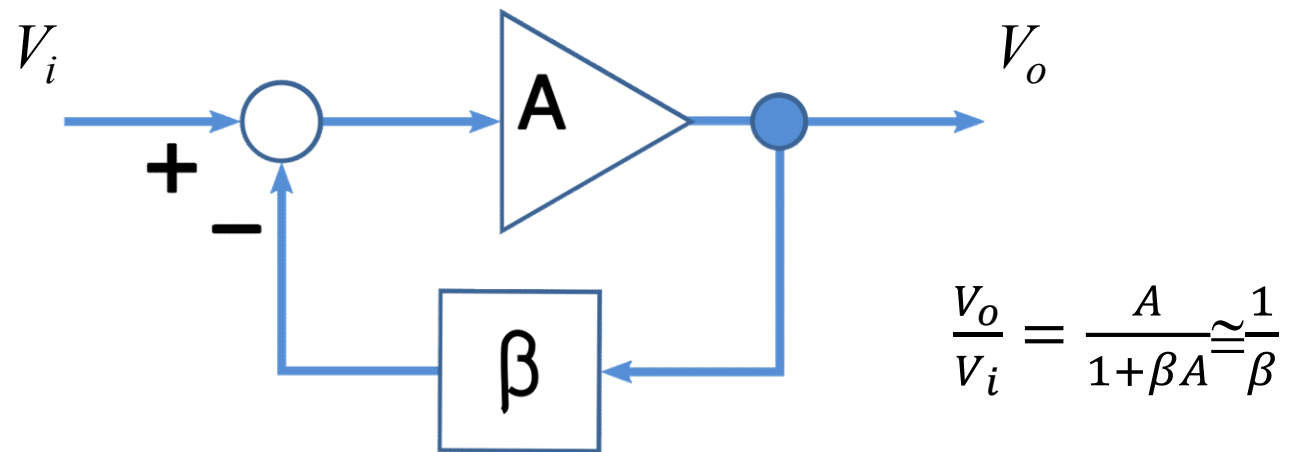AMP OP – Circuito com realimentação NEGATIVA




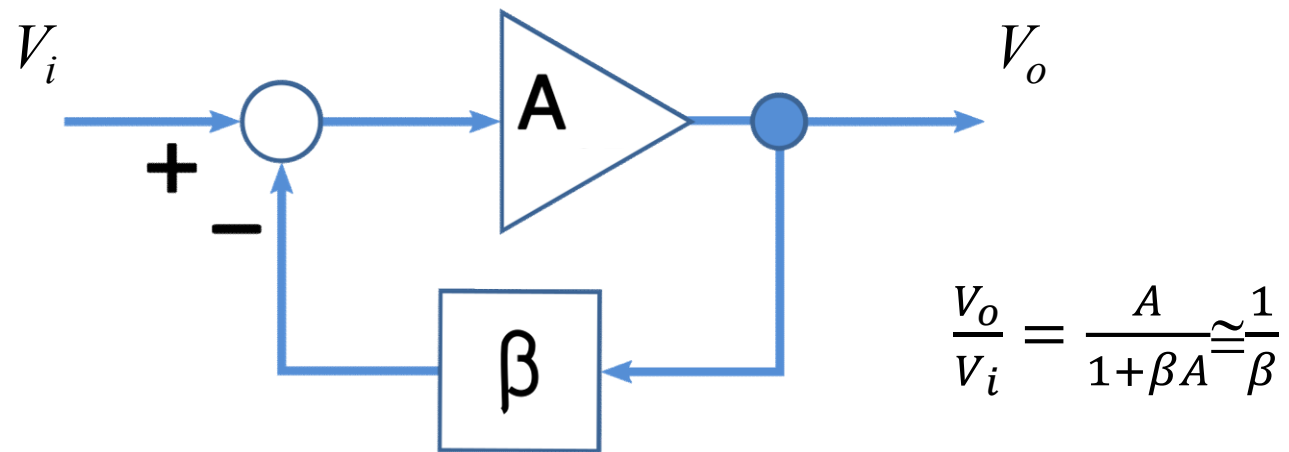AMP OP – Circuito com realimentação NEGATIVA




Ganho em malha fechada


AMP OP – Amplificador Inversor

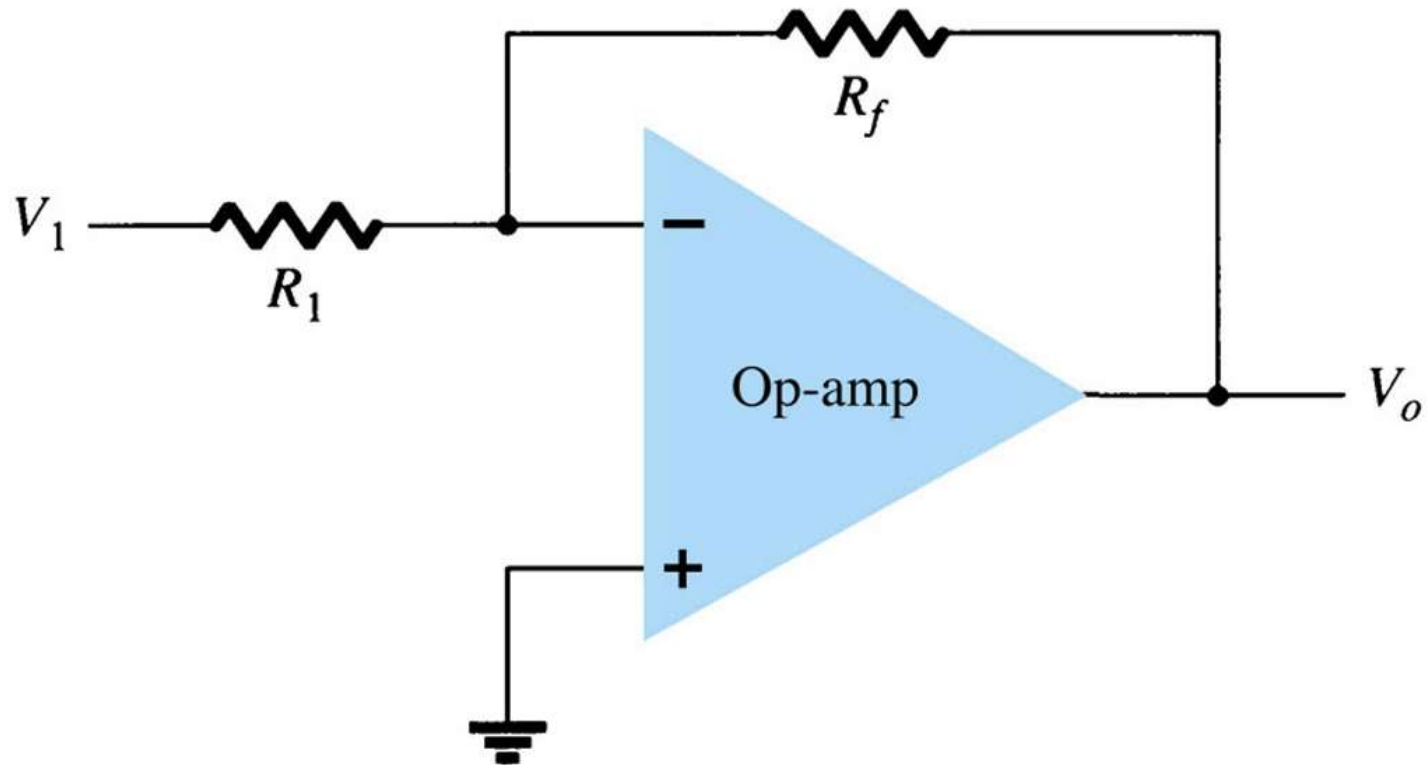


AMP OP – Amplificador Inversor

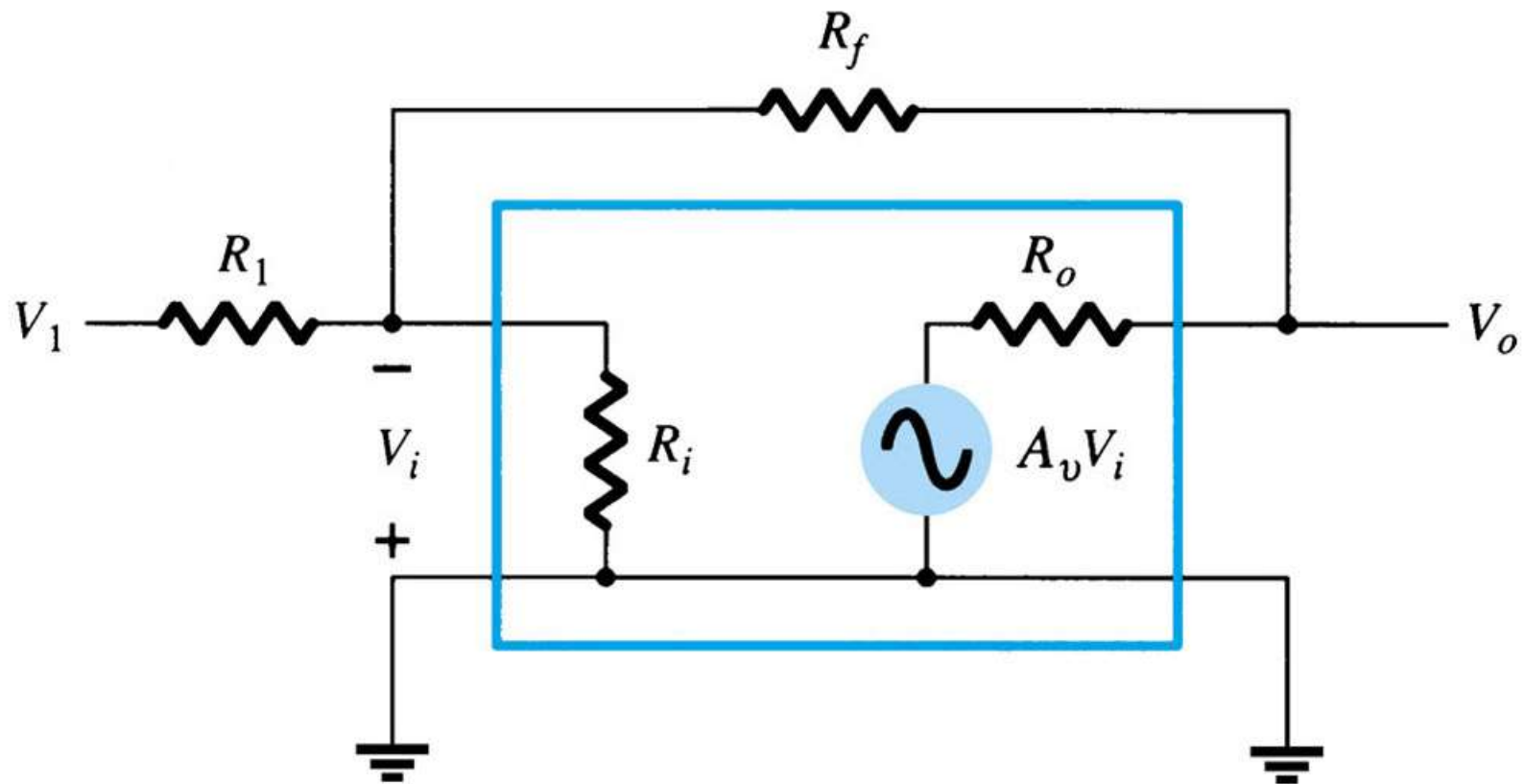


AMP OP – Amplificador Inversor

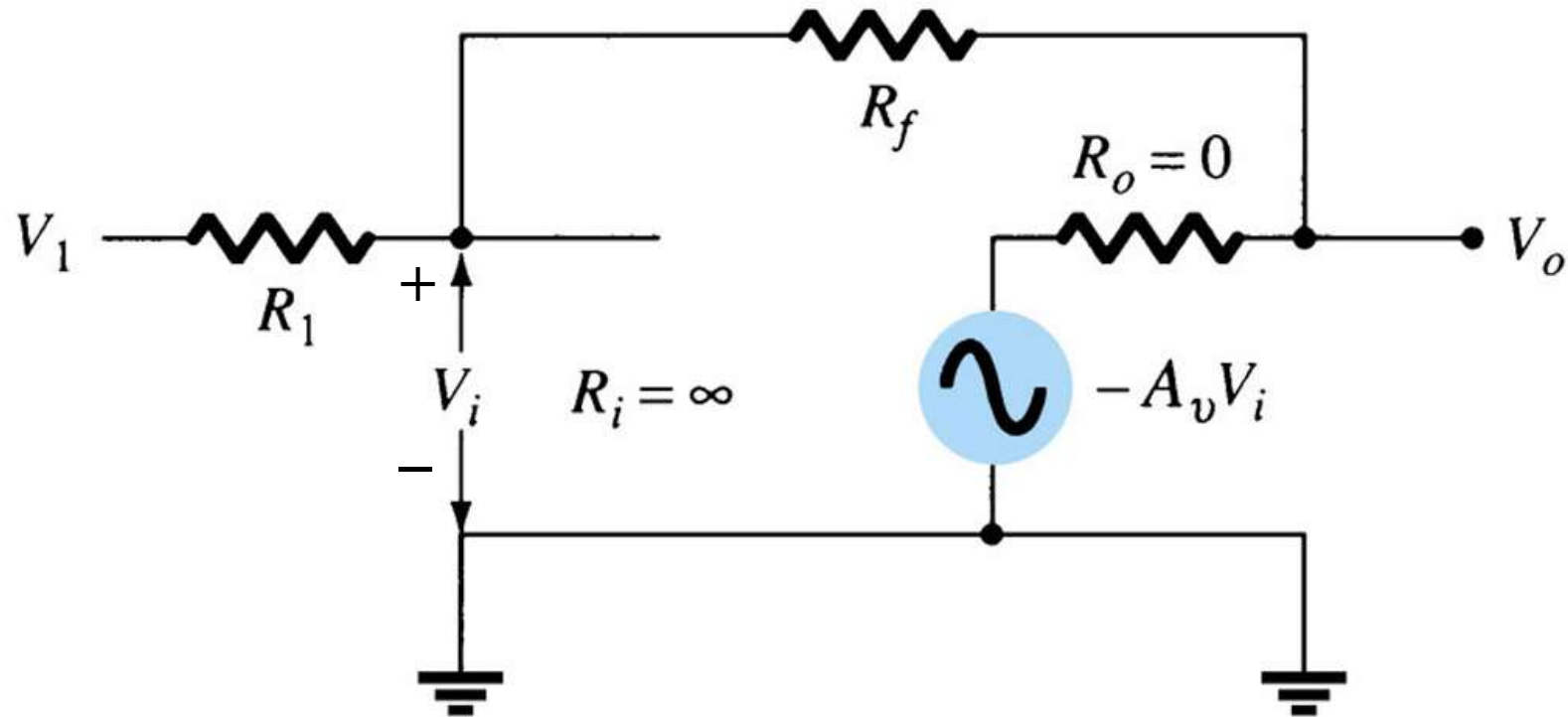


AMP OP – Amplificador Inversor

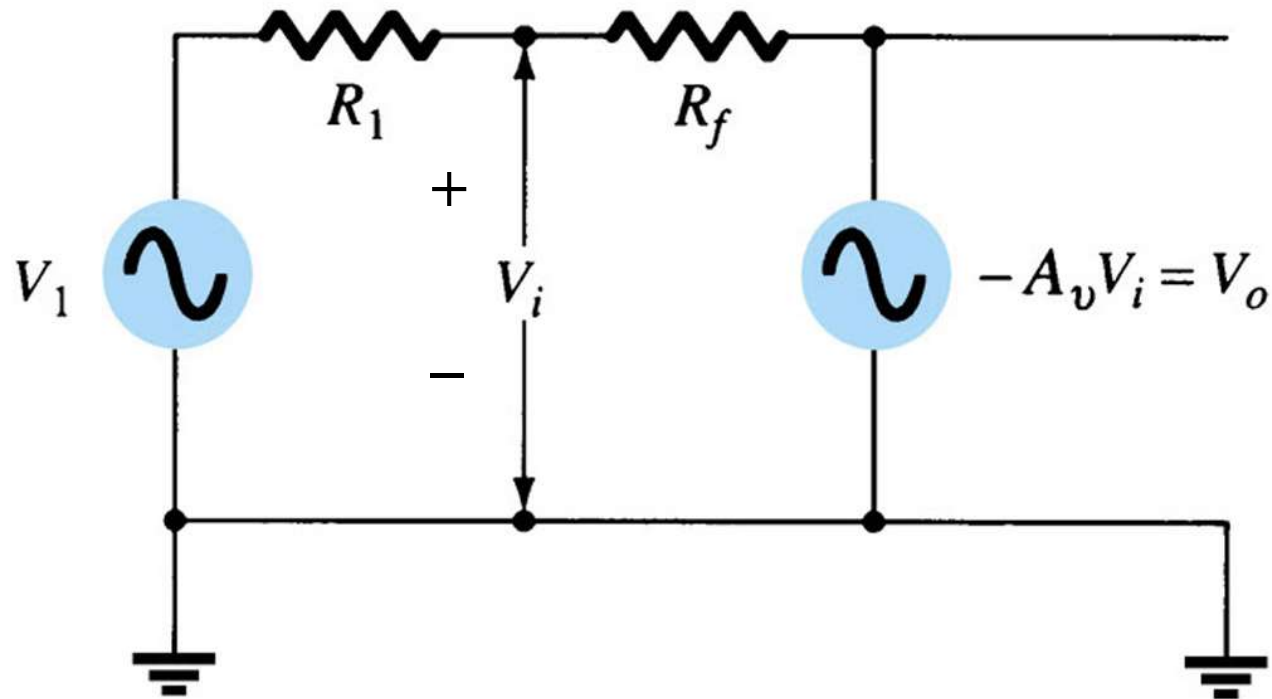

AMP OP – Amplificador Inversor

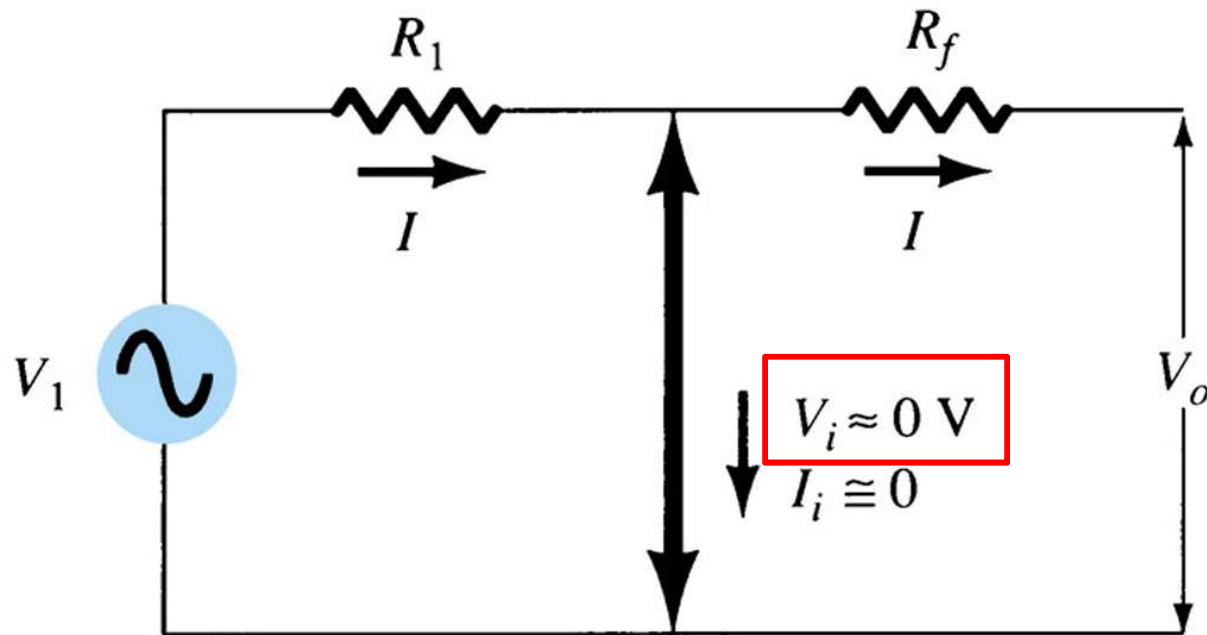


AMP OP – Amplificador Inversor

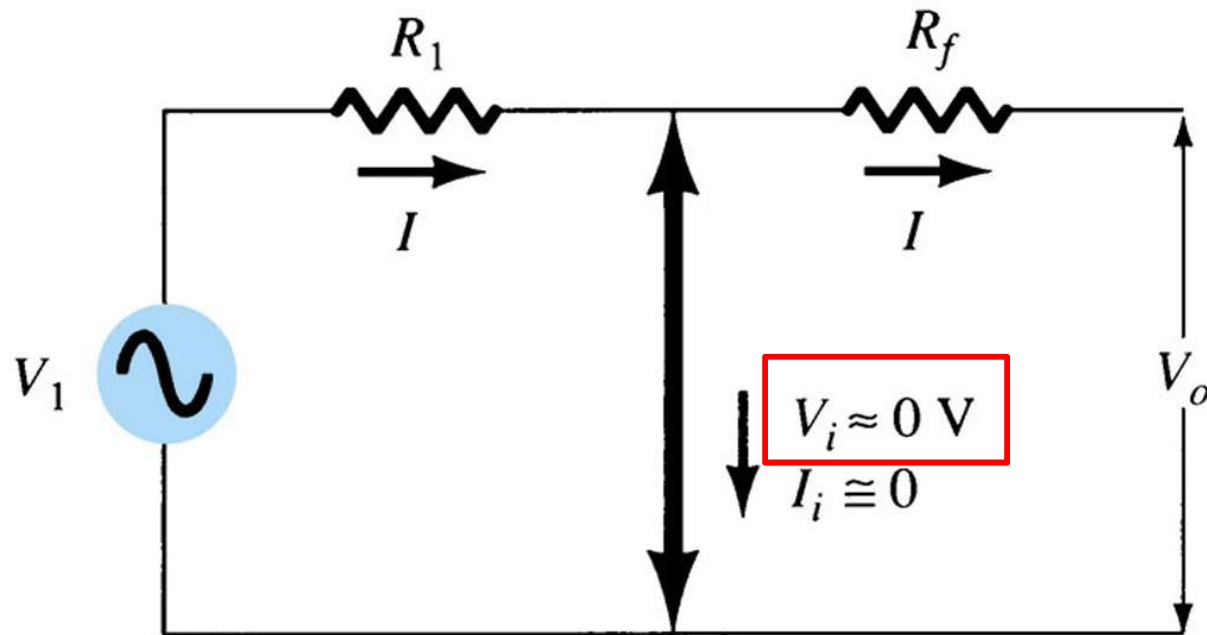


$M_{as} \quad A_v = \infty$


AMP OP – Amplificador Inversor

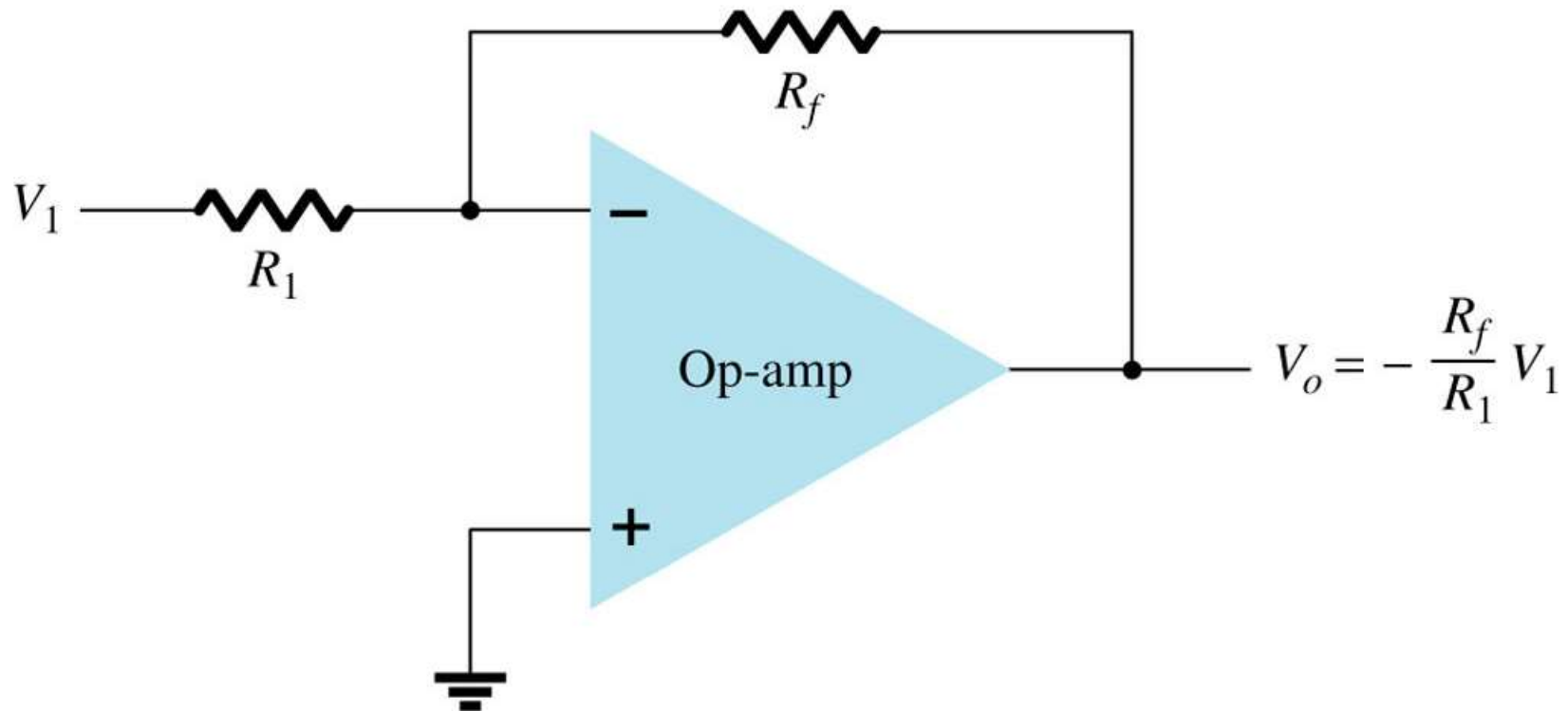

AMP OP – Amplificador Inversor

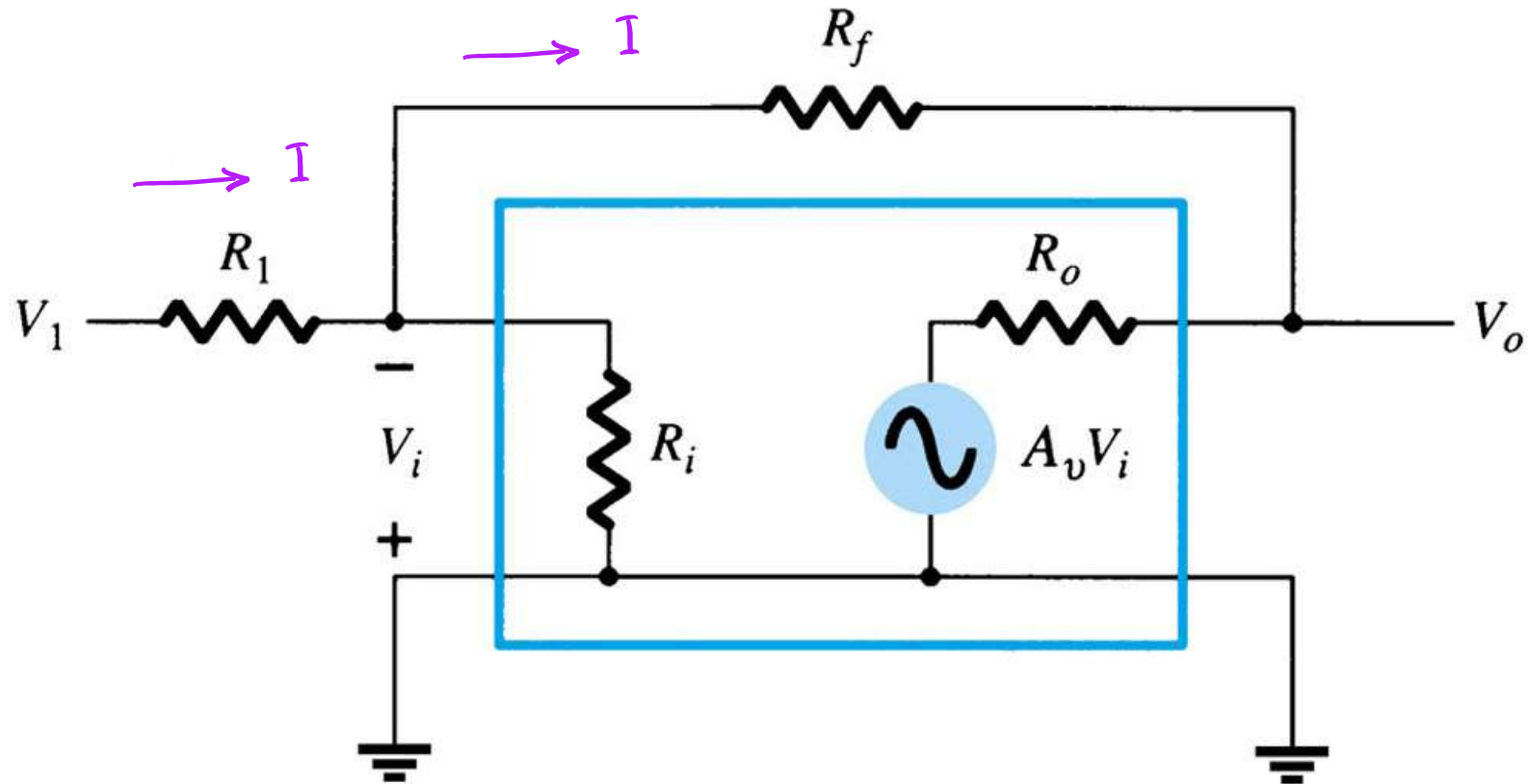


AMP OP – Amplificador Inversor

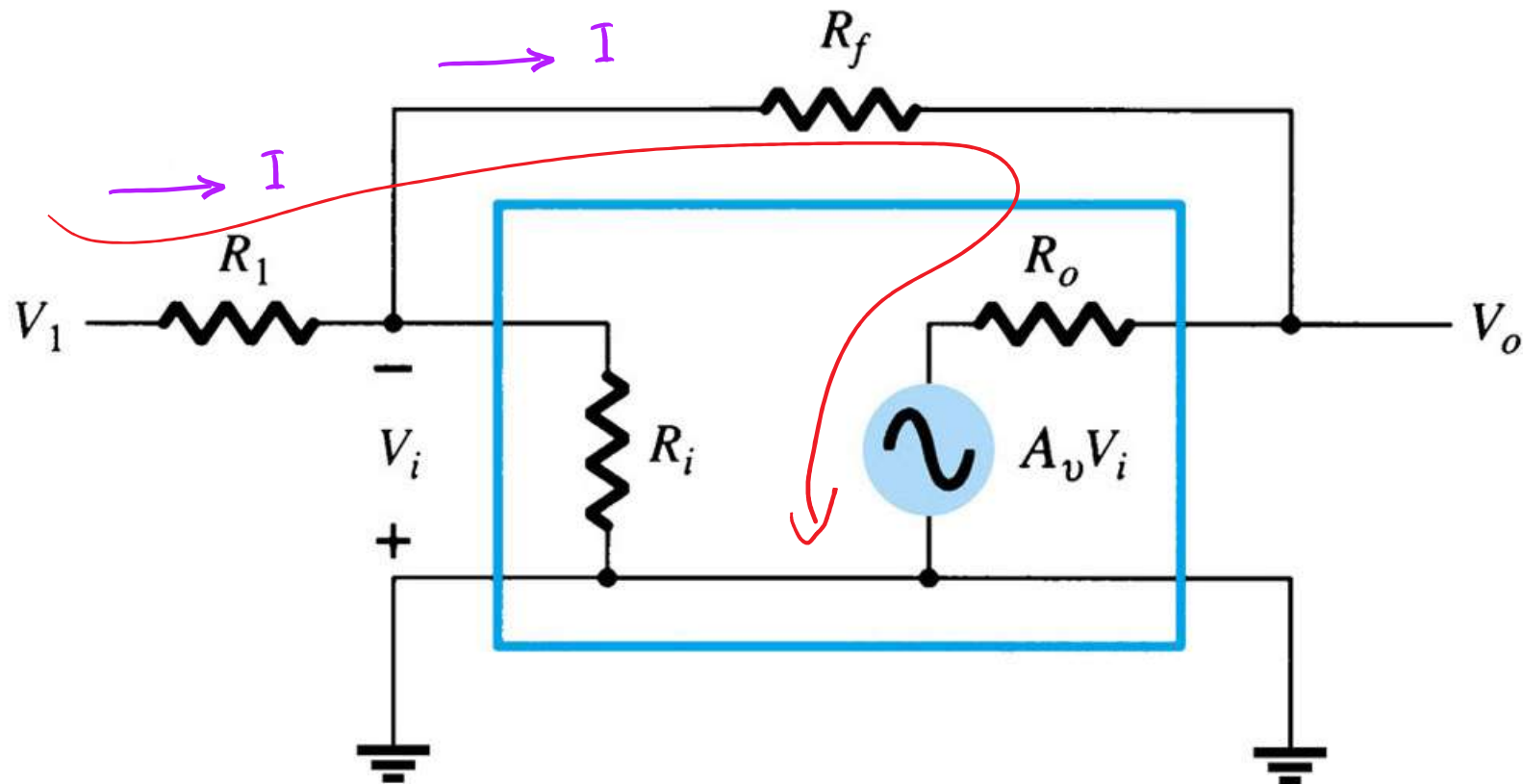


$$V_i - R_1 \cdot I - R_f \cdot I - A_v \cdot V_i = 0$$

AMP OP – Amplificador Inversor

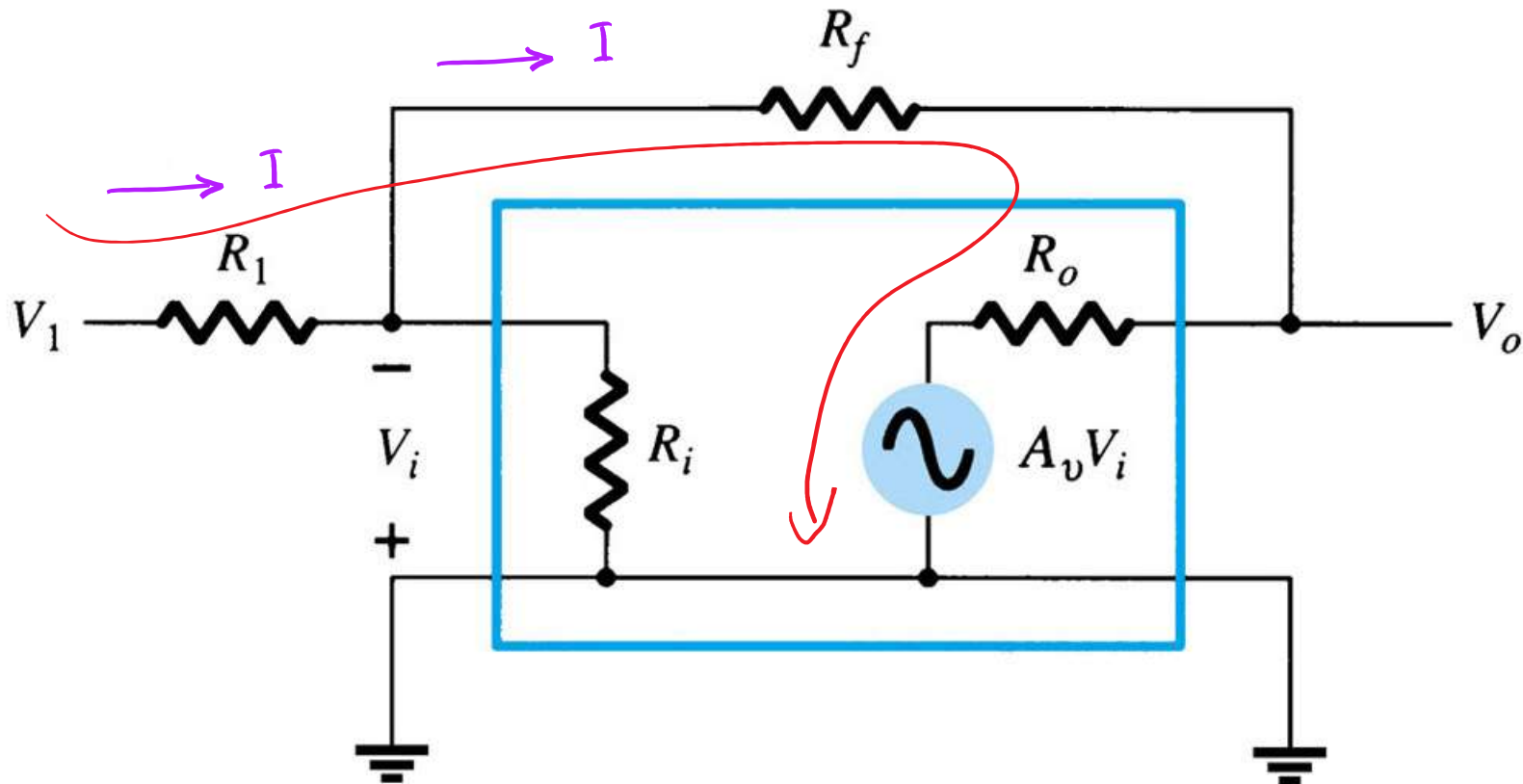

$$V_1 - I(R_1 + R_f) - A_v \cdot V_i = 0 \quad (1)$$

AMP OP – Amplificador Inversor

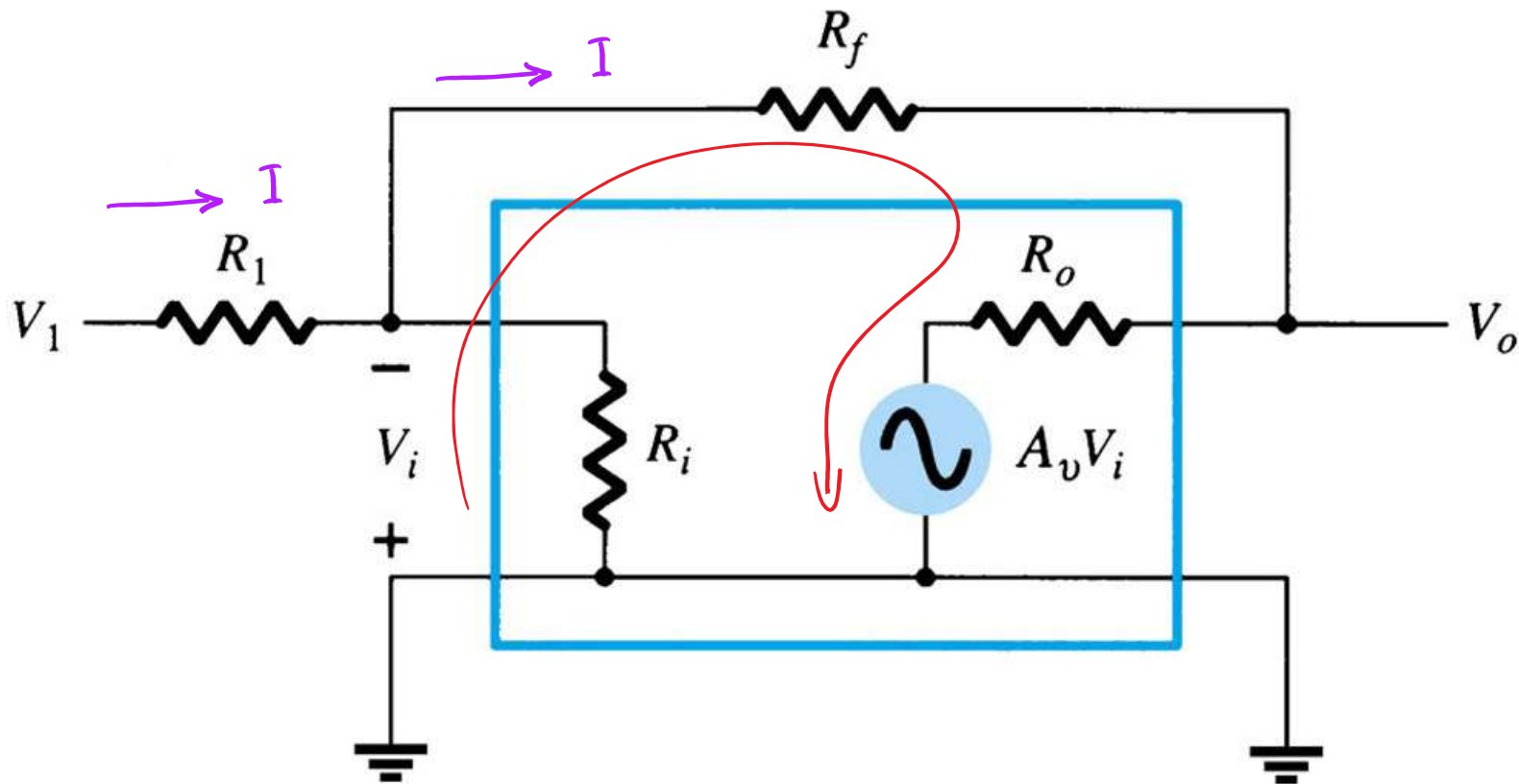

$$V_i + R_f \cdot I + A_v \cdot V_i = 0 \quad (2)$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$V_i - I(R_i + R_f) - A_v \cdot v_i = 0 \quad (1)$$

$$v_i + R_f \cdot I + A_v \cdot v_i = 0 \quad (2)$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$V_i - I(R_i + R_f) - A_v \cdot v_i = 0 \quad (1)$$

$$v_i + R_f \cdot I + A_v \cdot v_i = 0 \quad (2)$$

$$\text{De (1):} \quad I = \frac{V_i - A_v \cdot v_i}{R_i + R_f}$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$V_i - I(R_i + R_f) - A_v \cdot v_i = 0 \quad (1)$$

$$v_i + R_f \cdot I + A_v \cdot v_i = 0 \quad (2)$$

$$\text{De (1):} \quad I = \frac{V_i - A_v \cdot v_i}{R_i + R_f} \quad (3)$$

$$\text{De (2):} \quad I = - \frac{v_i - A_v \cdot v_i}{R_f} \quad (4)$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$I = \frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_i + R_f} \quad (3)$$

$$I = - \frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_f} \quad (4)$$

$$(3) = (4)$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$I = \frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_i + R_f} \quad (3)$$

$$I = - \frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_f} \quad (4)$$

$$\frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_i + R_f} = - \frac{V_i + A_v \cdot V_i}{R_f}$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$\frac{V_1 - A_v \cdot V_i}{R_1 + R_f} = - \frac{V_i + A_v \cdot V_i}{R_f}$$

Usando $A_v \cdot V_i = V_o$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$\frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_i + R_f} = - \frac{V_i + A_v \cdot V_i}{R_f}$$

Usando $A_v \cdot V_i = V_o$

$$\Rightarrow \left[\frac{V_i}{V_o} - 1 \right] / (R_i + R_f) = \frac{-1/A_v - 1}{R_f}$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$\frac{V_i - A_v \cdot V_i}{R_i + R_f} = - \frac{V_i + A_v \cdot V_i}{R_f}$$

Usando $A_v \cdot V_i = V_o$

$$\Rightarrow \left[\frac{V_i}{V_o} - 1 \right] / (R_i + R_f) = \frac{\cancel{1/A_v} - 1}{R_f}$$

AMP OP – Amplificador Inversor

$$\left[\frac{V_i}{V_o} - 1 \right] / (R_i + R_f) = \frac{0 - 1}{R_f}$$

$$\frac{V_i}{V_o} - 1 = - \frac{R_i + R_f}{R_f}$$


AMP OP – Amplificador Inversor

$$\left[\frac{V_i}{V_o} - 1 \right] / (R_1 + R_f) = \frac{0 - 1}{R_f}$$


$$\frac{V_i}{V_o} - 1 = - \frac{R_1 + R_f}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_f}{R_1}$$


AMP OP – Amplificador Inversor

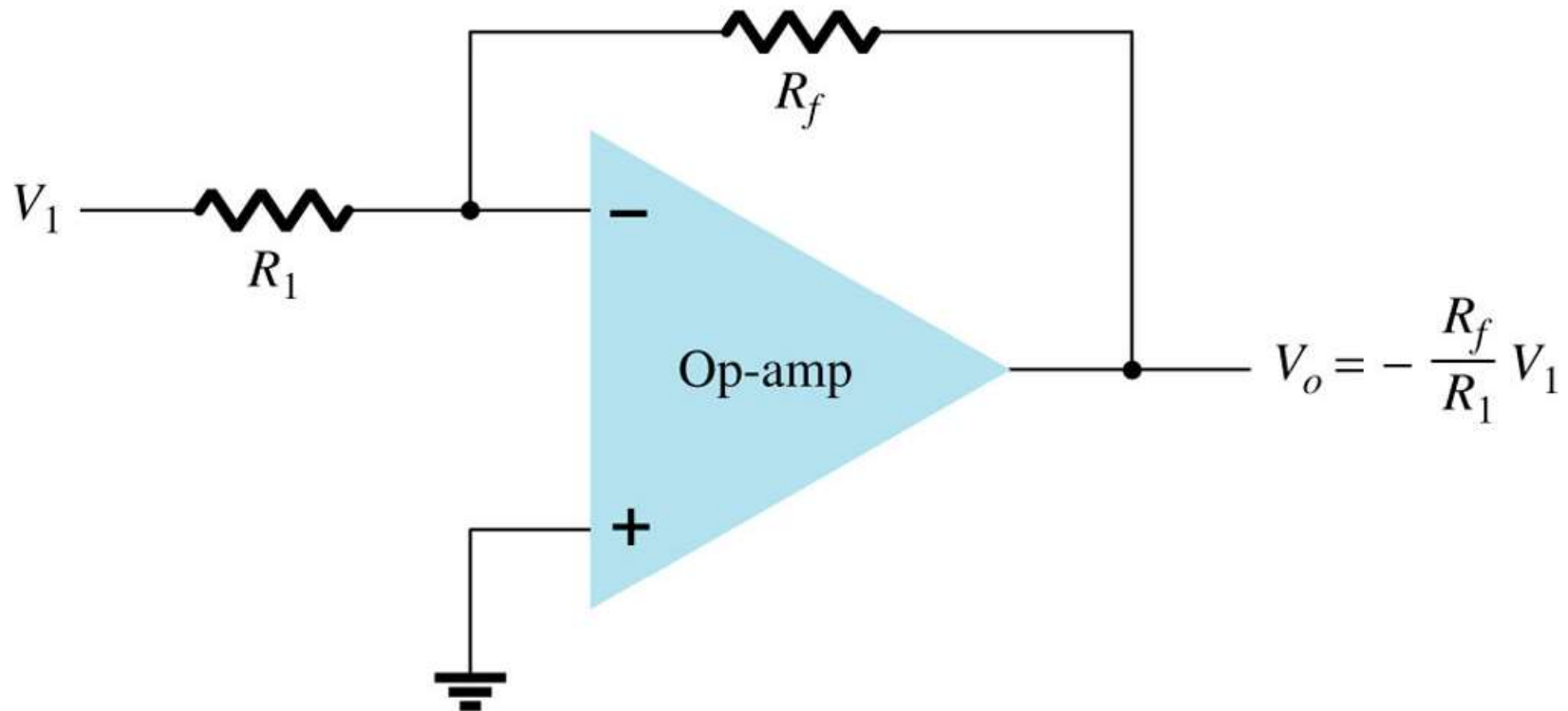


AMP OP – Terra Virtual

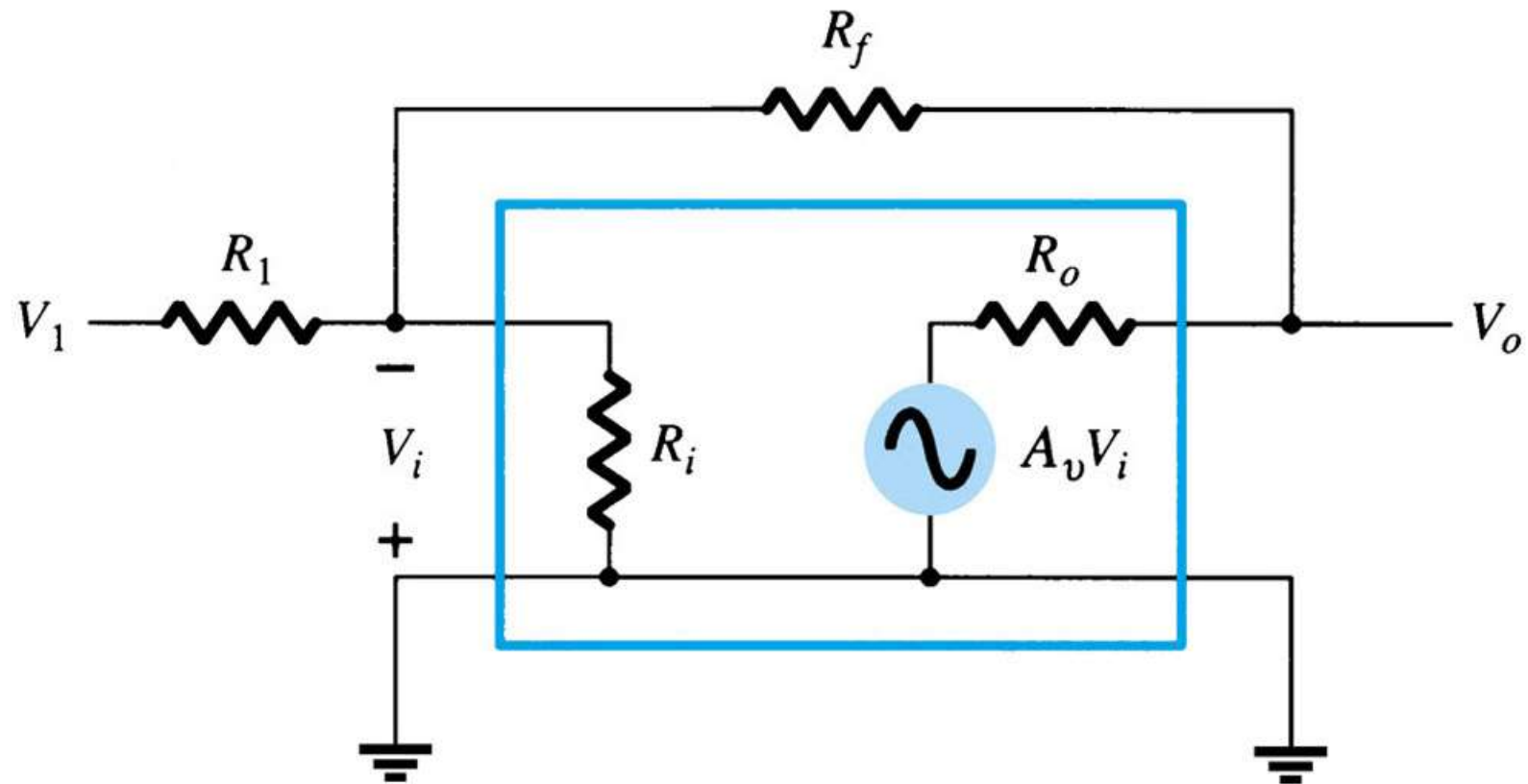

AMP OP – Terra Virtual

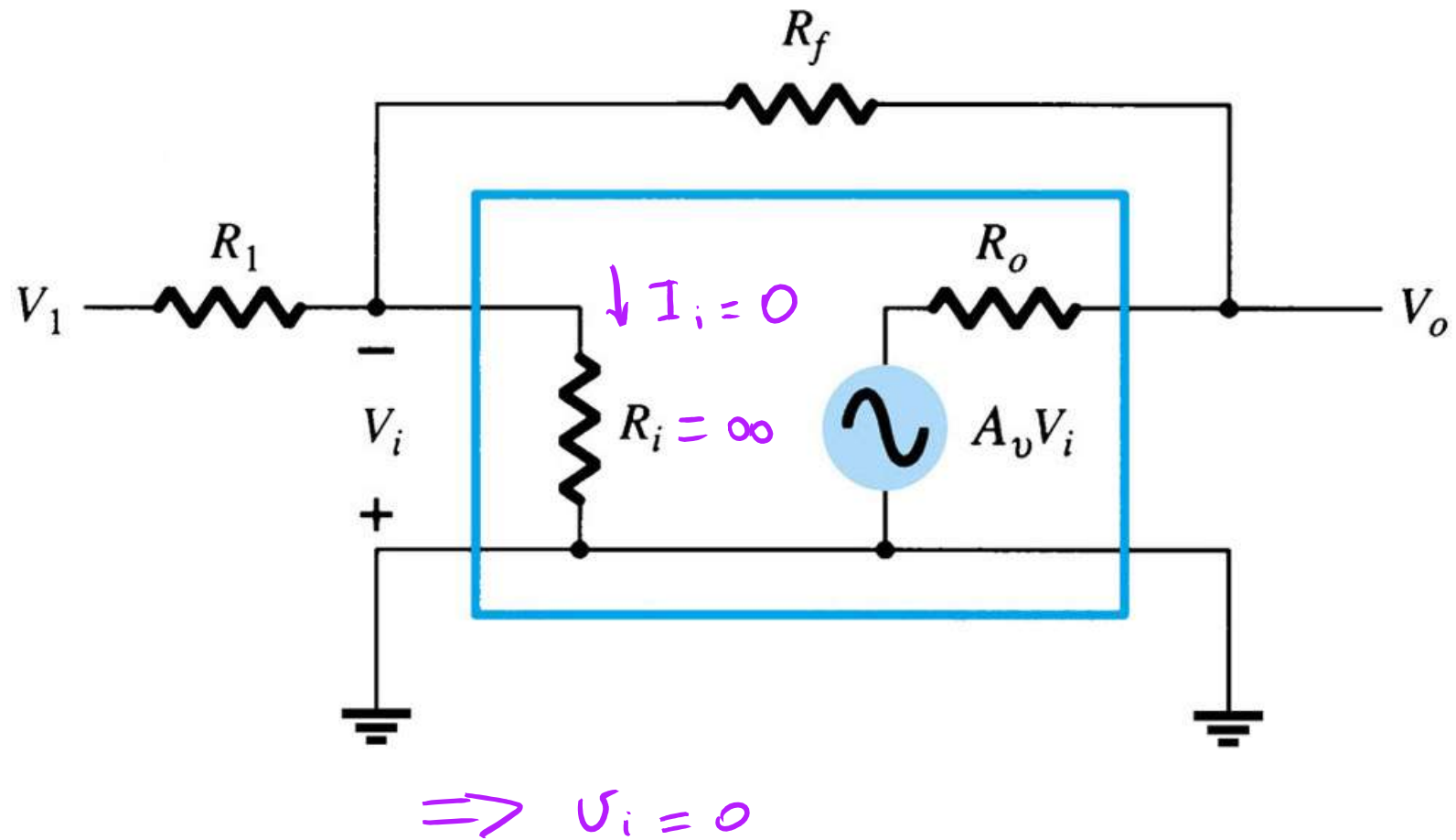


AMP OP – Terra Virtual

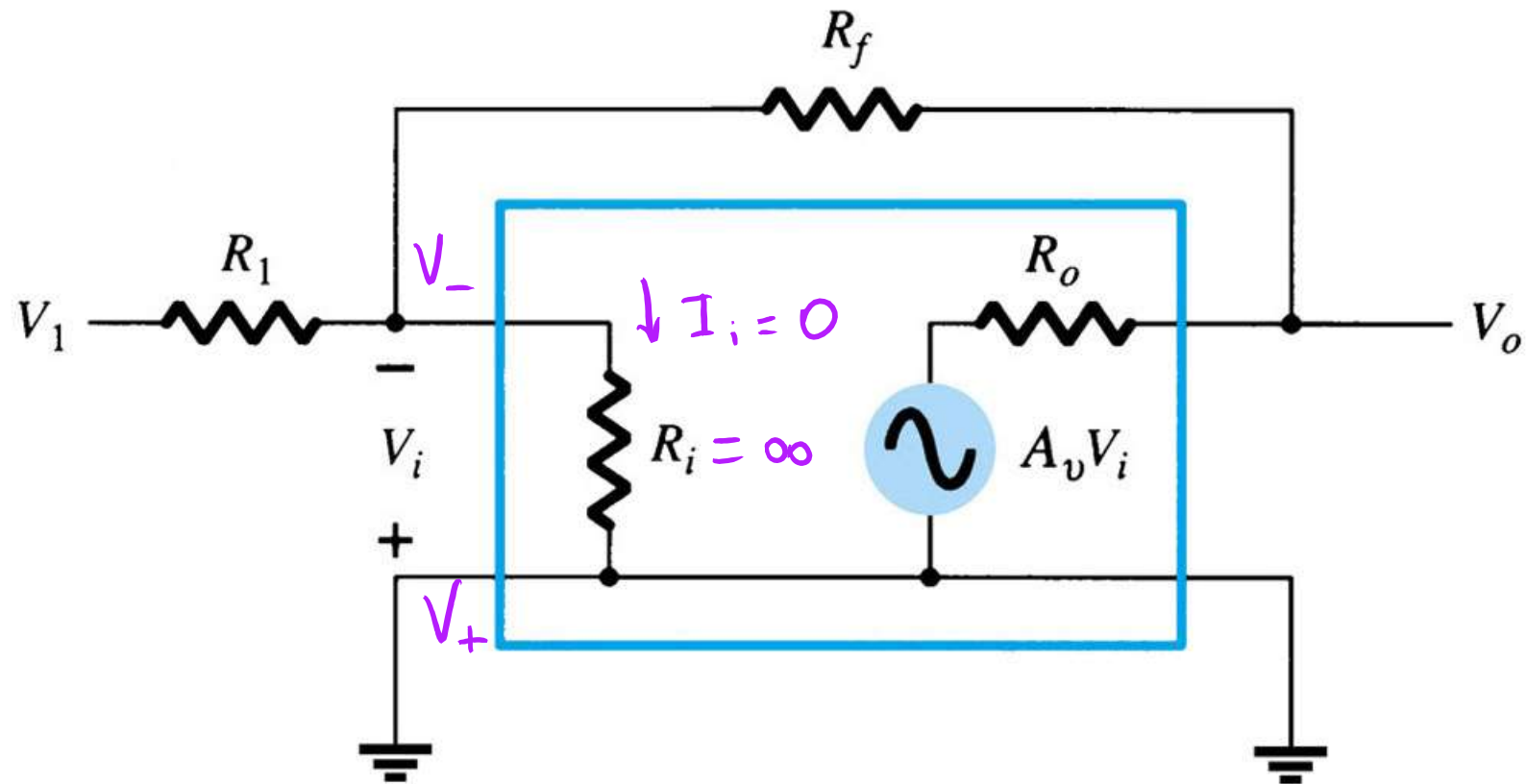


$$\Rightarrow V_i = 0 \Rightarrow V_- = V_+$$


AMP OP – Terra Virtual

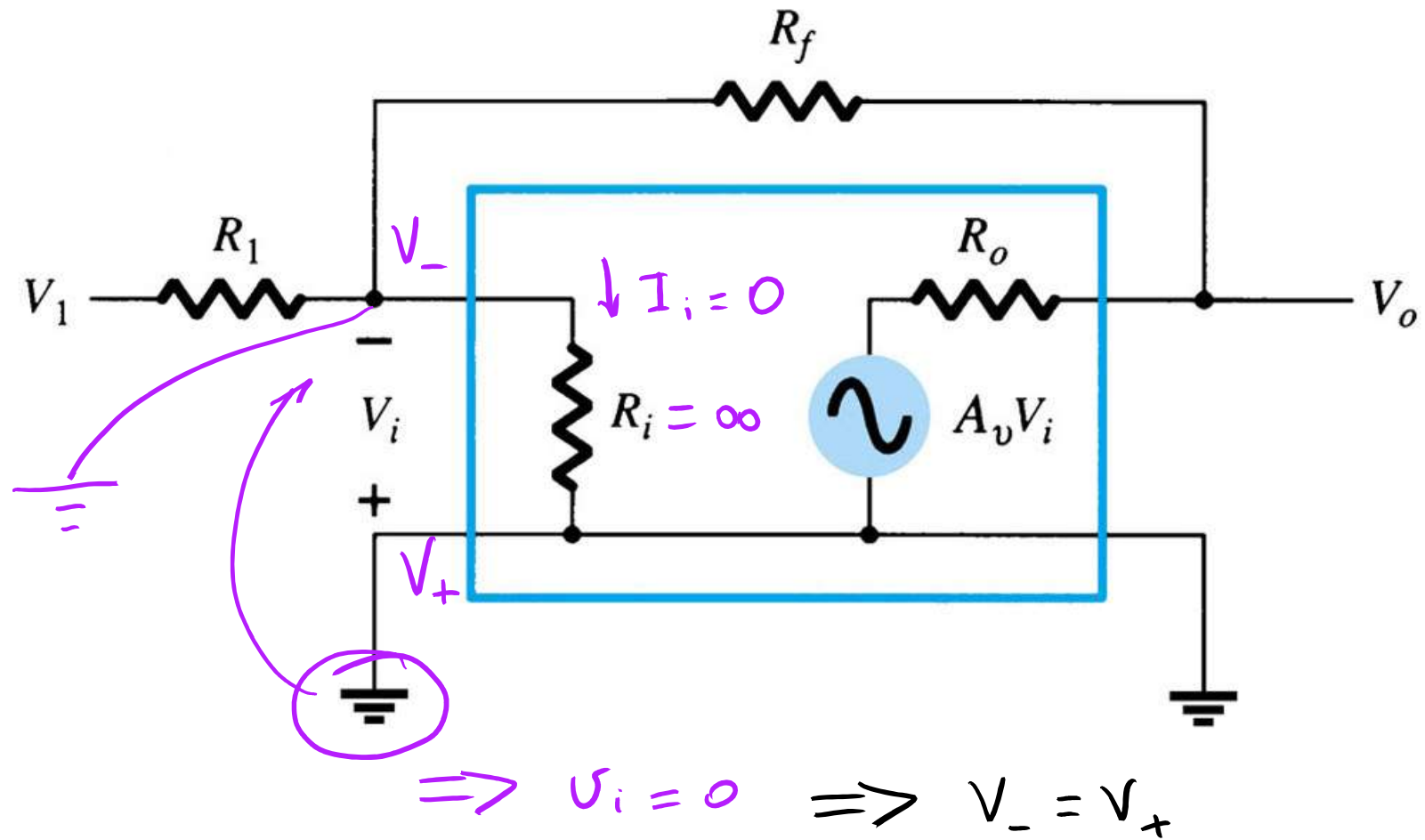


AMP OP – Terra Virtual

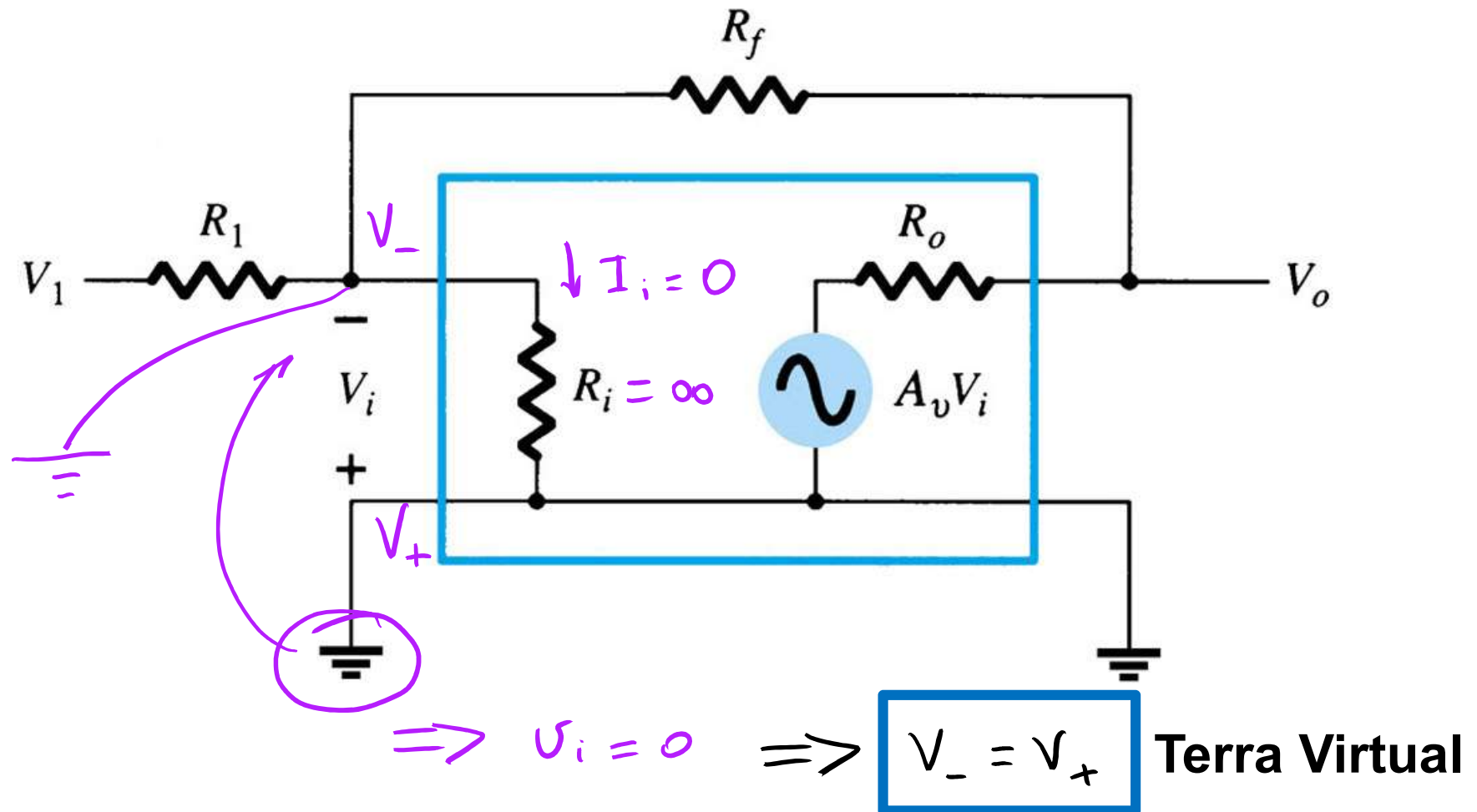


AMP OP – Terra Virtual

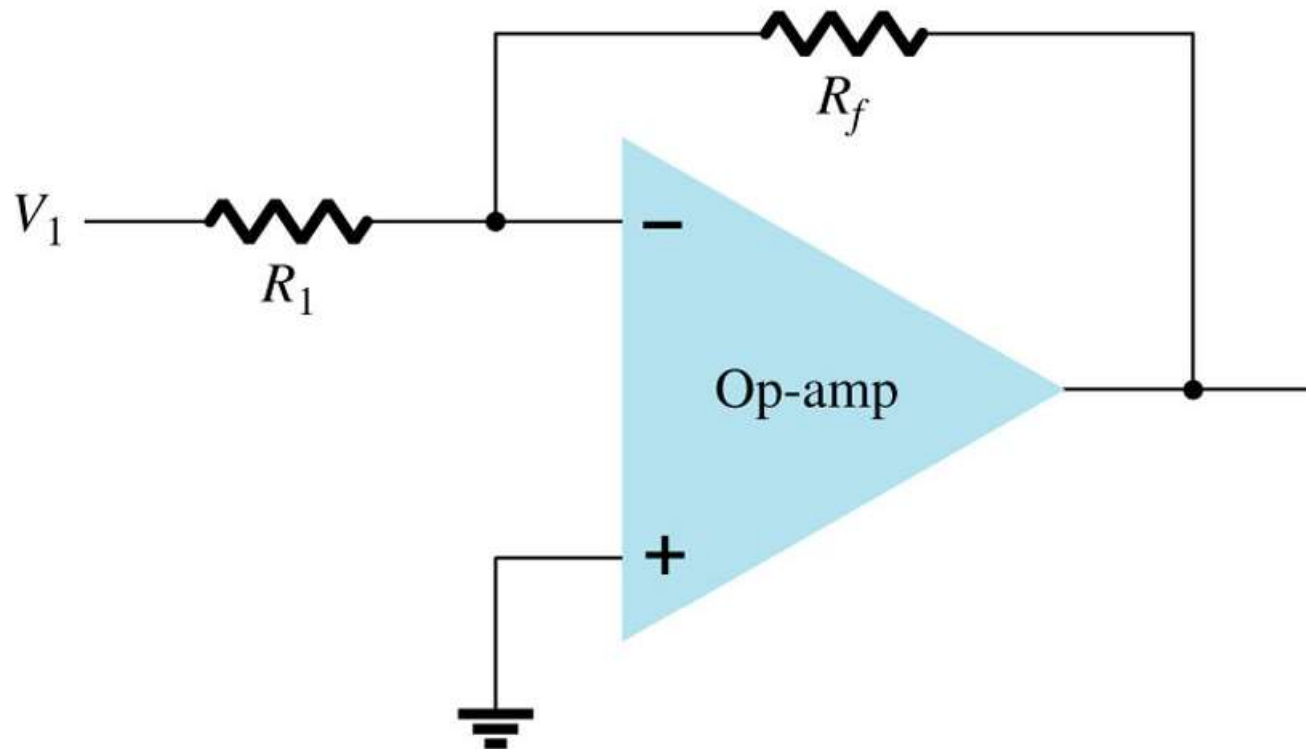

AMP OP – Terra Virtual

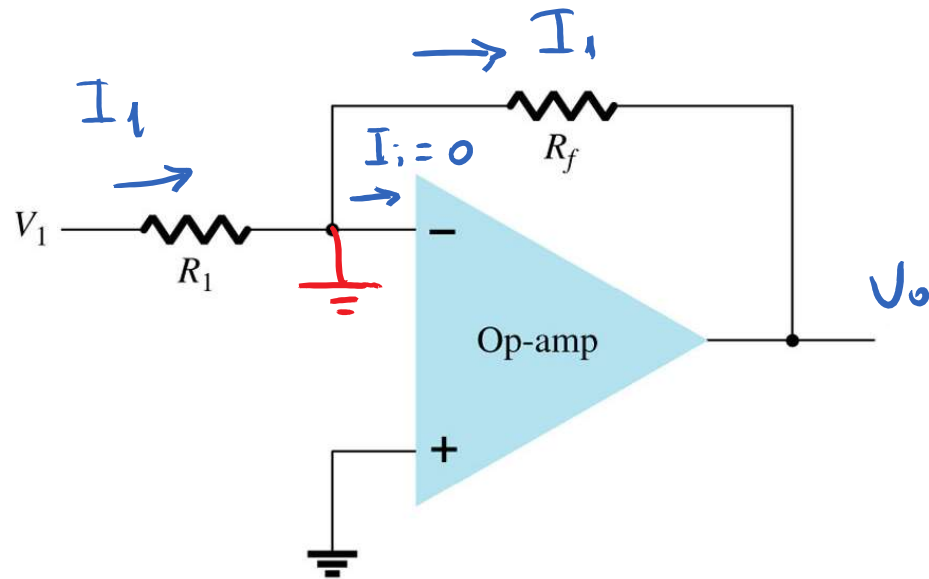

AMP OP – Terra Virtual

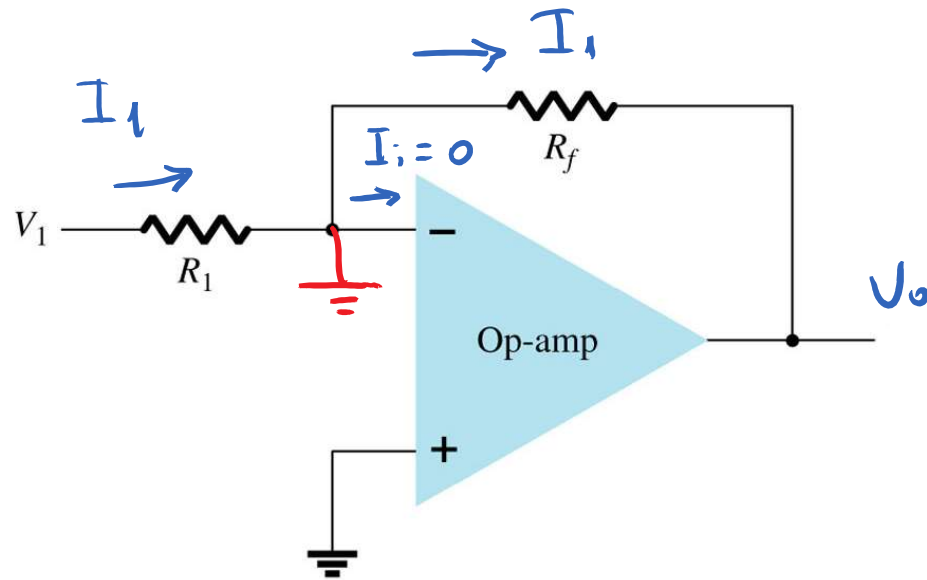


considerando $V_- = V_+$

$$\Rightarrow V_i = R_1 \cdot I_1$$

$$V_o = -R_f \cdot I_1$$

AMP OP – Terra Virtual

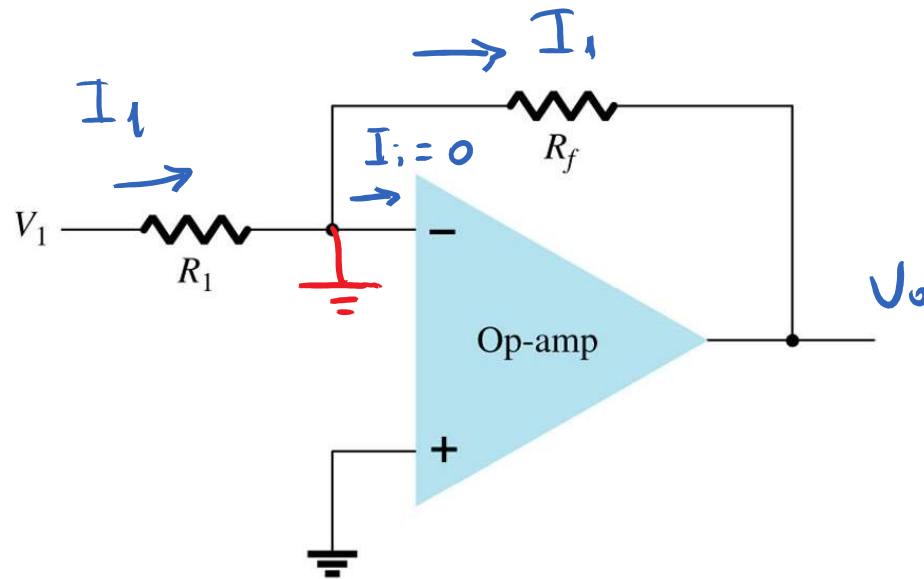


considerando $V_- = V_+$

$$\Rightarrow V_i = R_1 \cdot I_1$$

$$V_o = -R_f \cdot I_1$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_f \cdot I_1}{R_1 \cdot I_1}$$

AMP OP – Terra Virtual

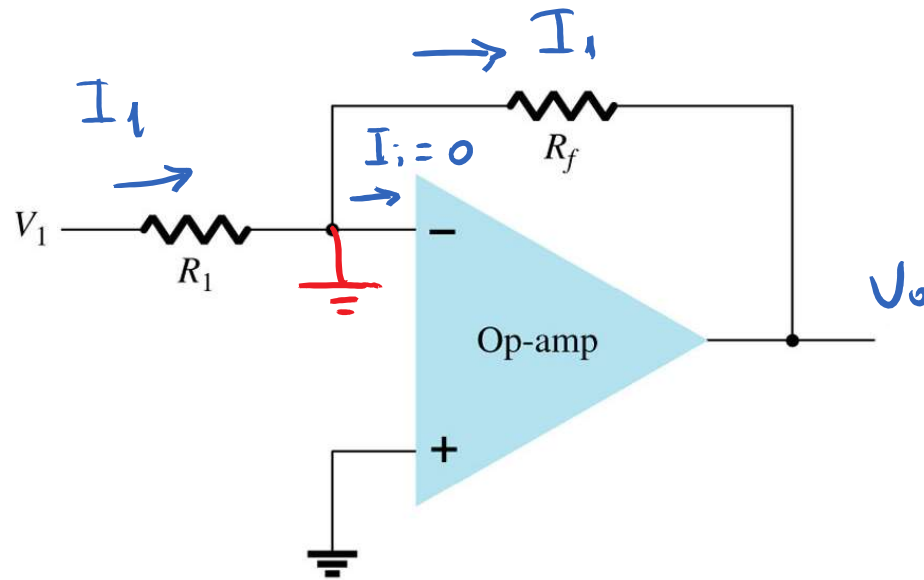

Considerando $V_- = V_+$

$$\Rightarrow V_i = R_1 \cdot I_1$$

$$V_o = -R_f \cdot I_1$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_f \cdot I_1}{R_1 \cdot I_1} = - \frac{R_f}{R_1}$$