 



MOSFETs



1971: Intel 4004, ~2300
transistores MOSFETs


MOSFETs

Metal
Oxide
Semiconductor

 


- Motivação
- Estrutura
- Funcionamento
- Polarização (alimentação)
- Chave digital (porta lógica)

MOSFET x TBJ

 


- Menor tamanho
- Menor consumo de energia
- Não necessita de resistor de polarização em circuitos digitais (CMOS)


1 - MOSFET de Depleção

 



Relembrando o JFET

 


2 - MOSFET de Intensificação

 

Estrutura - MOSFET de Intensificação

  

Parâmetros construtivos

 


$$\beta = \mu C_{OX} \left(\frac{W}{L} \right)$$

$V_T \rightarrow$ Tensão de limiar


Funcionamento

***nMOSFET* de Intensificação**

nMOSFET de Intensificação

 


Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

Formação do Canal

 


$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} = 0 \text{ V}$$

Canal pronto para conduzir.

Formação do Canal

 


$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} > 0$$

Canal conduzindo.

Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar


$$V_{DS} > 0$$

Canal conduzindo.

LKT :

$$V_{DS} + V_{GD} - V_{GS} = 0$$

Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} > 0$$


Canal conduzindo.

LKT :

$$V_{DS} + V_{GD} - V_{GS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$$

Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} > 0$$

Canal conduzindo.


LKT :

$$V_{DS} + V_{GD} - V_{GS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$$

\Rightarrow Se $V_{GS} = \text{cte}$ e V_{DS} aumenta:

Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} > 0$$

Canal conduzindo.


LKT :

$$V_{DS} + V_{GD} - V_{GS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$$

$$\Rightarrow V_{GD} = V_G - V_D \text{ diminui!}$$

Formação do Canal

 

$$V_{GS} > V_T$$

V_T – Tensão de Limiar

$$V_{DS} > 0$$

Canal conduzindo.


LKT :

$$V_{DS} + V_{GD} - V_{GS} = 0$$


$$\Rightarrow V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$$

\Rightarrow Até que o canal é "estrangulado"


Curvas Características

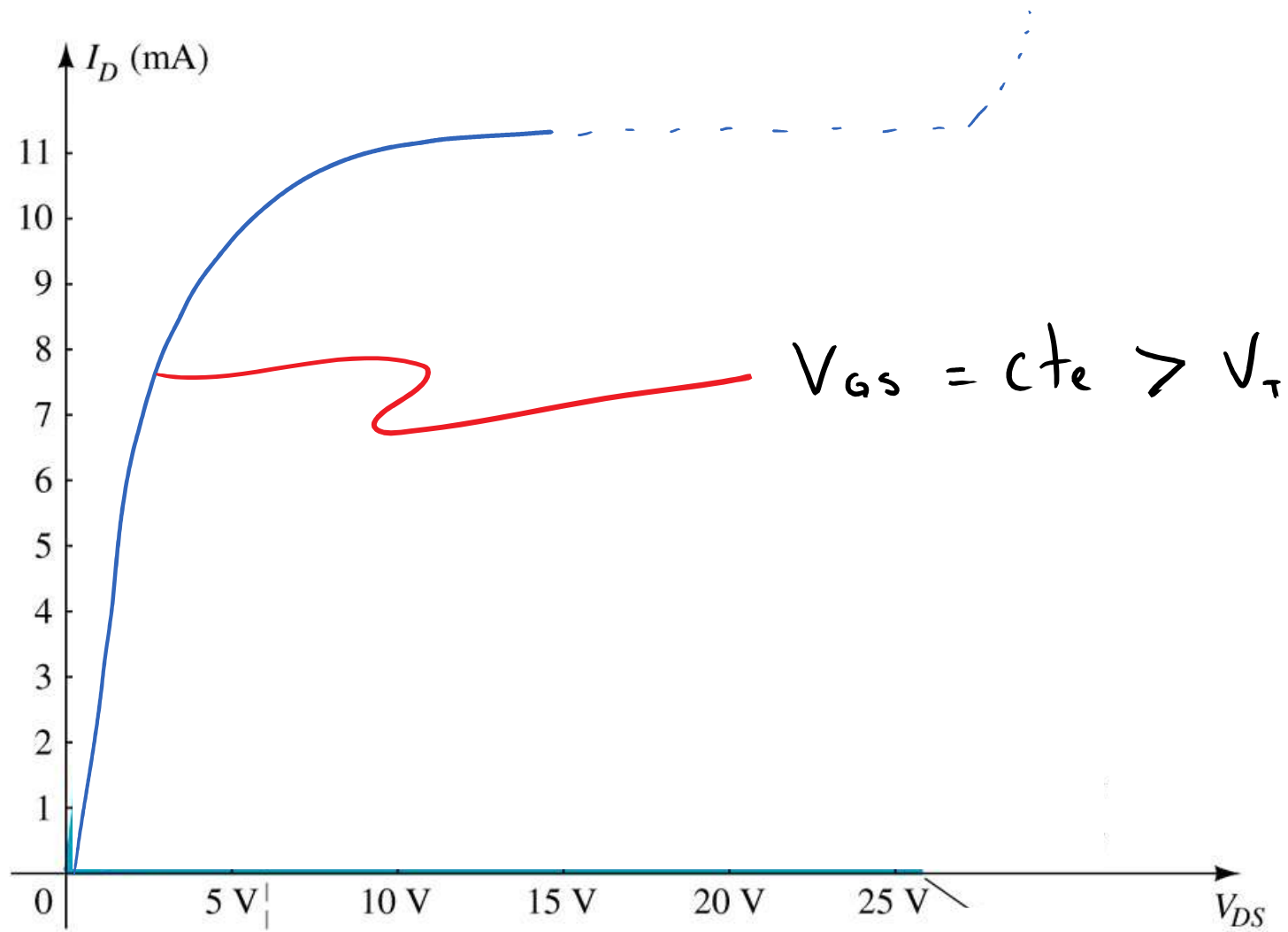


Curvas Características

 


Curvas Características

 


Curvas Características

 


Curvas Características

 

Curvas Características

 


Função Transferência

 


Funcionamento

Regiões de Operação


Função Transferência – região de corte

 

Função Transferência – região de triodo

 

Função Transferência – região de triodo

 

$$V_{GS} \geq V_T \text{ and } V_{DS} < V_{GS} - V_T \rightarrow I_D = \beta [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2/2]$$

Função Transferência – região e triodo

$$I_D = \beta [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2/2]$$


 Parábola

$$\beta = \mu C_{ox}(W/L) \quad [A/V^2]$$

Função Transferência – região e triodo


$$I_D = \beta [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2/2]$$

→ Parábola

 


$$\beta = \mu C_{ox}(W/L) \quad [A/V^2]$$

 Função Transferência – região de saturação




$$V_{GS} \geq V_T \text{ and } V_{DS} \geq V_{GS} - V_T.$$

 
Função Transferência – região de saturação



 
Função Transferência – região de saturação



 
Função Transferência – região de saturação



 
Função Transferência – região de saturação



 
Função Transferência – região de saturação



 Função Transferência – região de saturação





 Função Transferência – região de saturação



Símbolo



n -channel

  

(a)


Símbolo

p-channel

  


(b)

 nMOS – Funcionamento como chave *digital*




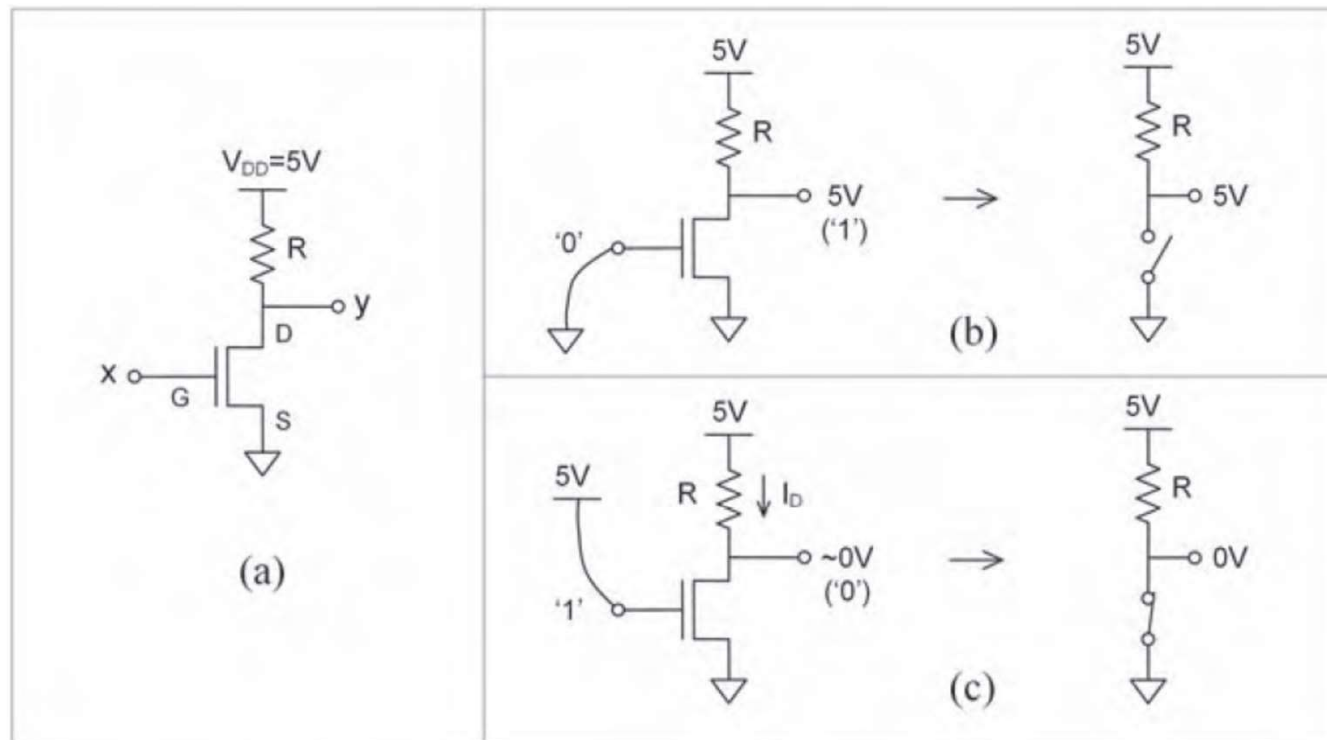nMOS – Funcionamento como chave *digital*




$$5V > V_T$$

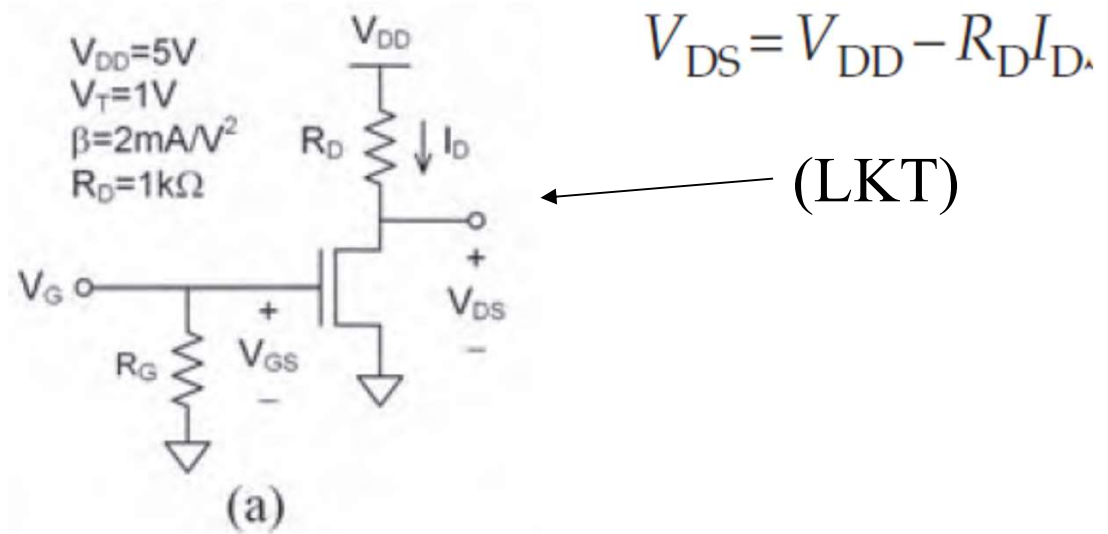nMOS – Funcionamento como chave *digital*




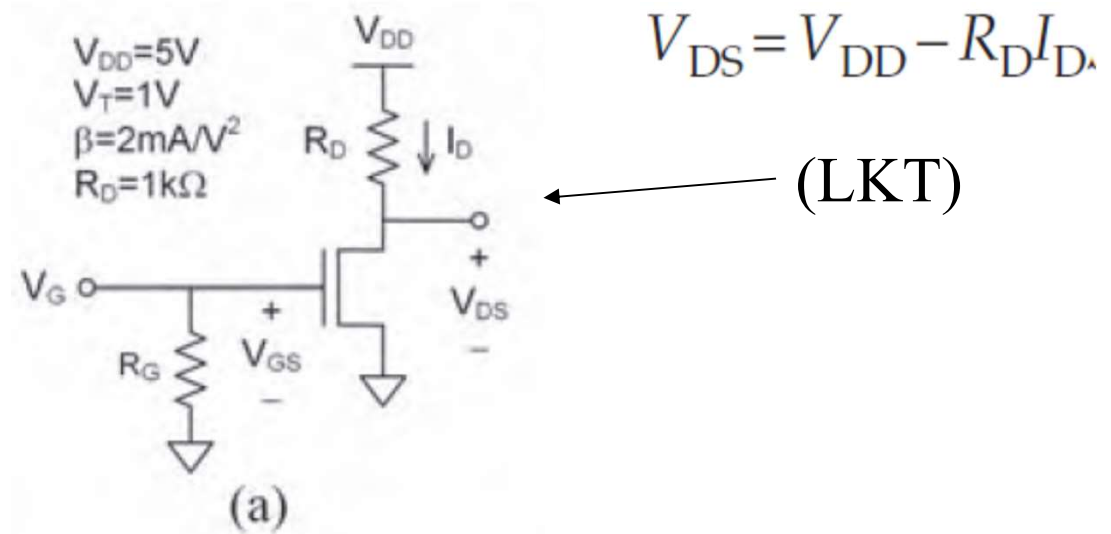nMOS – Funcionamento como chave *digital*



Análise \Rightarrow $V_{DS} = f(V_{GS}) = ?$

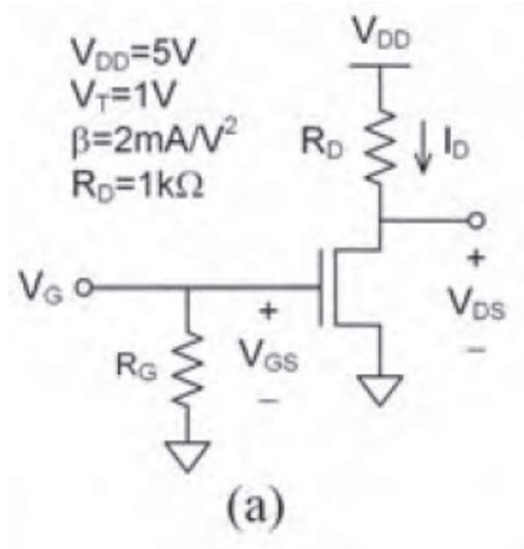nMOS – Funcionamento como chave *digital*




$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

Análise $\Rightarrow V_{DS} = f(V_{GS}) \neq ?$

Considerando $\Rightarrow V_{DS} = f(I_D)$

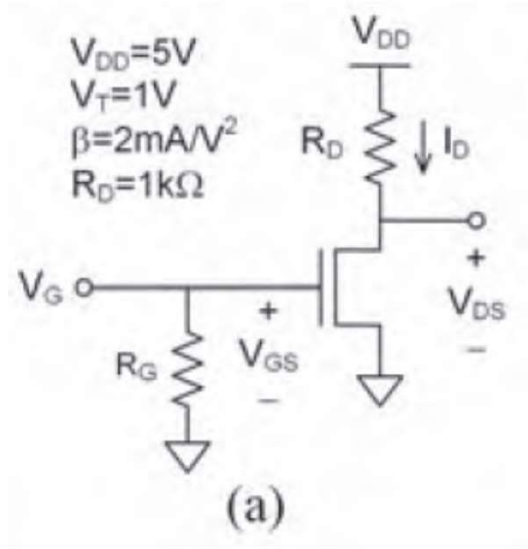nMOS – Funcionamento como chave *digital*




$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$


Análise \Rightarrow $V_{DS} = f(V_{GS}) \neq ?$

Considerando \Rightarrow $V_{DS} = f(I_D)$ e $I_D = f(V_{DS}, V_{GS})$

nMOS – i) Região de Corte

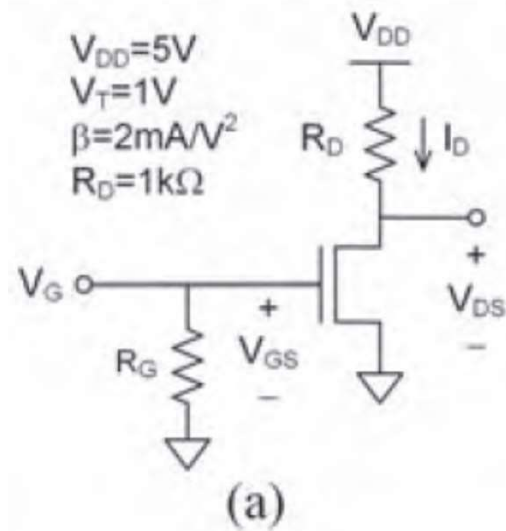


$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

 


$V_{GS} < V_T \rightarrow I_D = 0$

nMOS – ii) Região de Saturação

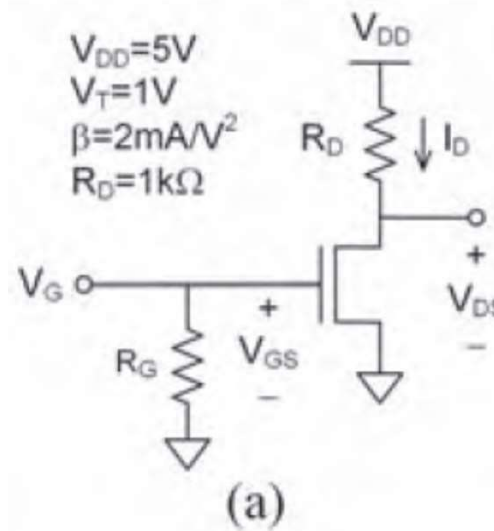


$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

 


$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

$$I_D = (\beta/2)(V_{GS} - V_T)^2$$

nMOS – iii) Região de Triodo

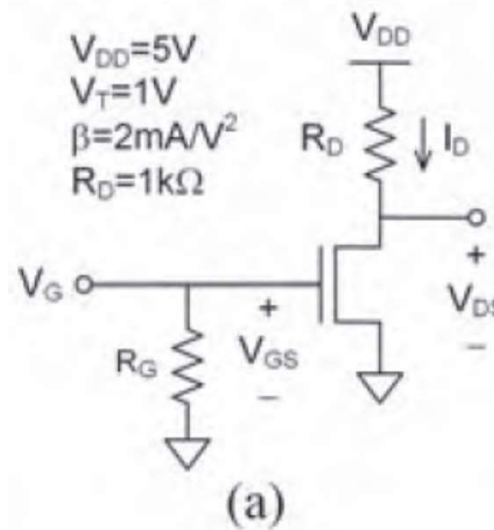


$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

 


$$V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$


nMOS – V_{DS} x V_{GS}

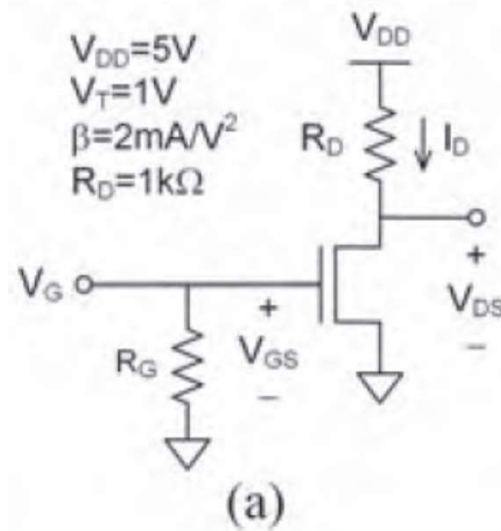



$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

 

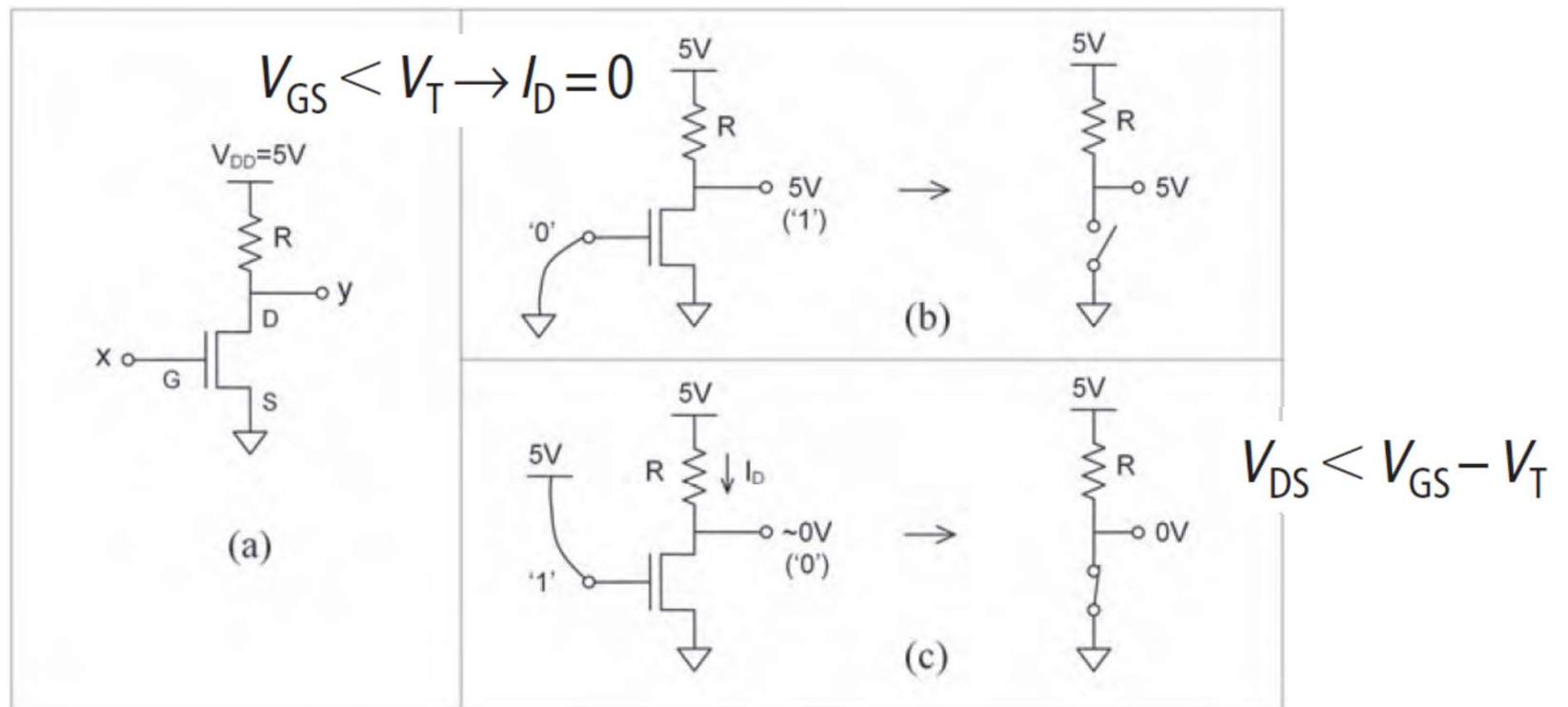nMOS – Funcionamento como chave *digital*



Função de transferência

  


Função de transferência - PSPice

```
* source EXEMPLO N-MOS


R_RD      3      2      1k      TC=0,0
V_VDD     3      0      DC 5V
V_VGS     1      0      DC 5V

M_M1      2      1      0      0      M1
.model M1 NMOS(Vto = 1V Kp = 2e-3)

 .DC V_VGS      0      5      0.15
.PLOT      DC      V[2]      I(R_RD)
```




Função de transferência - PSPice

 


Função de transferência - PSPice

V_VGS V(2)
 *)----- 0.0000E+00 2.0000E+00 4.0000E+00 6.0000E+00 8.0000E+00

0.000E+00	5.000E+00
1.500E-01	5.000E+00
3.000E-01	5.000E+00
4.500E-01	5.000E+00
6.000E-01	5.000E+00
7.500E-01	5.000E+00
9.000E-01	5.000E+00
1.050E+00	4.998E+00
1.200E+00	4.960E+00
1.350E+00	4.878E+00
1.500E+00	4.750E+00
1.650E+00	4.578E+00
1.800E+00	4.360E+00
1.950E+00	4.098E+00
2.100E+00	3.790E+00
2.250E+00	3.438E+00
2.400E+00	3.040E+00
2.550E+00	2.598E+00
2.700E+00	2.110E+00
2.850E+00	1.627E+00
3.000E+00	1.382E+00
3.150E+00	1.228E+00
3.300E+00	1.115E+00
3.450E+00	1.026E+00
3.600E+00	9.529E-01
3.750E+00	8.915E-01
3.900E+00	8.388E-01
4.050E+00	7.927E-01
4.200E+00	7.521E-01
4.350E+00	7.159E-01
4.500E+00	6.834E-01
4.650E+00	6.539E-01
4.800E+00	6.271E-01
4.950E+00	6.026E-01

 

Corrente I_D - PSpice

 


Corrente I_D - PSpice


V_VGS I (R_RD)
 (*)----- 0.0000E+00 2.0000E-03 4.0000E-03 6.0000E-03 8.0000E-03

```

 0.000E+00 5.010E-12 *
1.500E-01 5.010E-12 *
3.000E-01 5.010E-12 *
4.500E-01 5.010E-12 *
6.000E-01 5.010E-12 *
7.500E-01 5.010E-12 *
9.000E-01 5.010E-12 *
1.050E+00 2.500E-06 *
1.200E+00 4.000E-05 *
1.350E+00 1.225E-04 .*
1.500E+00 2.500E-04 .*
1.650E+00 4.225E-04 .*
1.800E+00 6.400E-04 .
1.950E+00 9.025E-04 .
2.100E+00 1.210E-03 .
2.250E+00 1.563E-03 .
2.400E+00 1.960E-03 .
2.550E+00 2.403E-03 .
2.700E+00 2.890E-03 .
2.850E+00 3.373E-03 .
3.000E+00 3.618E-03 .
3.150E+00 3.772E-03 .
3.300E+00 3.885E-03 .
3.450E+00 3.974E-03 .
3.600E+00 4.047E-03 .
3.750E+00 4.109E-03 .
3.900E+00 4.161E-03 .
4.050E+00 4.207E-03 .
4.200E+00 4.248E-03 .
4.350E+00 4.284E-03 .
4.500E+00 4.317E-03 .
4.650E+00 4.346E-03 .
4.800E+00 4.373E-03 .
4.950E+00 4.397E-03 .
  
```



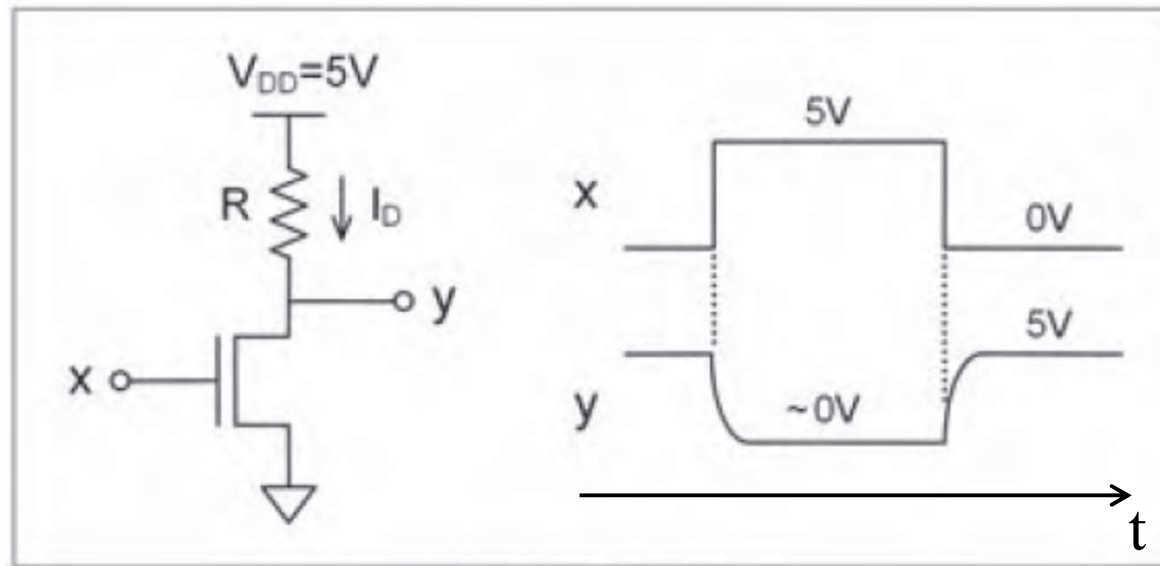
Resposta a Onda Quadrada (agora em **função do tempo!**)



 (a) nMOS

Tempo de resposta devido à capacitância MOS

Resposta a Onda Quadrada (agora em função do tempo!)



Tempo de resposta devido à capacitância MOS

Resposta a Onda Quadrada (agora em função do tempo!)

Exercício: simular a resposta transiente do circuito com N-MOS


```
* source EXEMPLO N-MOS

R_RD    3      2      1k      TC=0,0
V_VDD   3      0      DC 5V
V_VGS   1      0      DC 5V


M_M1    2      1      0      0      M1
.model M1 NMOS(Vto = 1V Kp = 2e-3)

.DC V_VGS      0      5      0.15
.PLOT      DC      V[2]      I(R_RD)
```

Inversor CMOS – Complementary MOS

 

Inversor CMOS – Complementary MOS

 

Inversor CMOS – Complementary MOS


```
* source EXEMPLO C-MOS

V_VDD 2 0 DC 5V

M_M1 3 1 0 0 M1
.model M1 NMOS(Vto = 1V Kp = 2e-3)
M_M2 3 1 2 2 M2
.model M2 PMOS(Vto = 1V Kp = 2e-3)


V_VGS 1 0 PULSE(0 5 0 1ns 1ns 10us 20us)

 .TRAN 1us 80us
.PLOT TRAN V[3]
.PLOT TRAN V[1]
```




Inversor CMOS – Complementary MOS

TIME	V(3)					
(*)-----	0.0000E+00	2.0000E+00	4.0000E+00	6.0000E+00	8.0000E+00	
0.000E+00	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.000E-06	1.270E-01	.*
2.000E-06	1.270E-01	.*
3.000E-06	1.270E-01	.*
4.000E-06	1.270E-01	.*
5.000E-06	1.270E-01	.*
6.000E-06	1.270E-01	.*
7.000E-06	1.270E-01	.*
8.000E-06	1.270E-01	.*
9.000E-06	1.270E-01	.*
1.000E-05	1.270E-01	.*
1.100E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.200E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.300E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.400E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.500E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.600E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.700E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.800E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.900E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.000E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.100E-05	1.270E-01	.*
2.200E-05	1.270E-01	.*
2.300E-05	1.270E-01	.*
2.400E-05	1.270E-01	.*
2.500E-05	1.270E-01	.*
2.600E-05	1.270E-01	.*
2.700E-05	1.270E-01	.*
2.800E-05	1.270E-01	.*
2.900E-05	1.270E-01	.*
3.000E-05	1.270E-01	.*
3.100E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.200E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.300E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.400E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.500E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.600E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.700E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.800E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.900E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.

 


Inversor CMOS – Complementary MOS


TIME	V(1)					
(*)-----	0.0000E+00	2.0000E+00	4.0000E+00	6.0000E+00	8.0000E+00	
0.000E+00	0.000E+00	*
1.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
4.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
5.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
6.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
7.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
8.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
9.000E-06	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.000E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
1.100E-05	0.000E+00	*
1.200E-05	0.000E+00	*
1.300E-05	0.000E+00	*
1.400E-05	0.000E+00	*
1.500E-05	0.000E+00	*
1.600E-05	0.000E+00	*
1.700E-05	0.000E+00	*
1.800E-05	0.000E+00	*
1.900E-05	0.000E+00	*
2.000E-05	8.000E-07	*
2.100E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.200E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.300E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.400E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.500E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.600E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.700E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.800E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
2.900E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.000E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.
3.100E-05	0.000E+00	*
3.200E-05	0.000E+00	*
3.300E-05	0.000E+00	*
3.400E-05	0.000E+00	*
3.500E-05	0.000E+00	*
3.600E-05	0.000E+00	*
3.700E-05	0.000E+00	*
3.800E-05	0.000E+00	*
3.900E-05	0.000E+00	*
4.000E-05	8.000E-07	*
4.100E-05	5.000E+00	.	.	*	.	.

 

Inversor CMOS – Complementary MOS

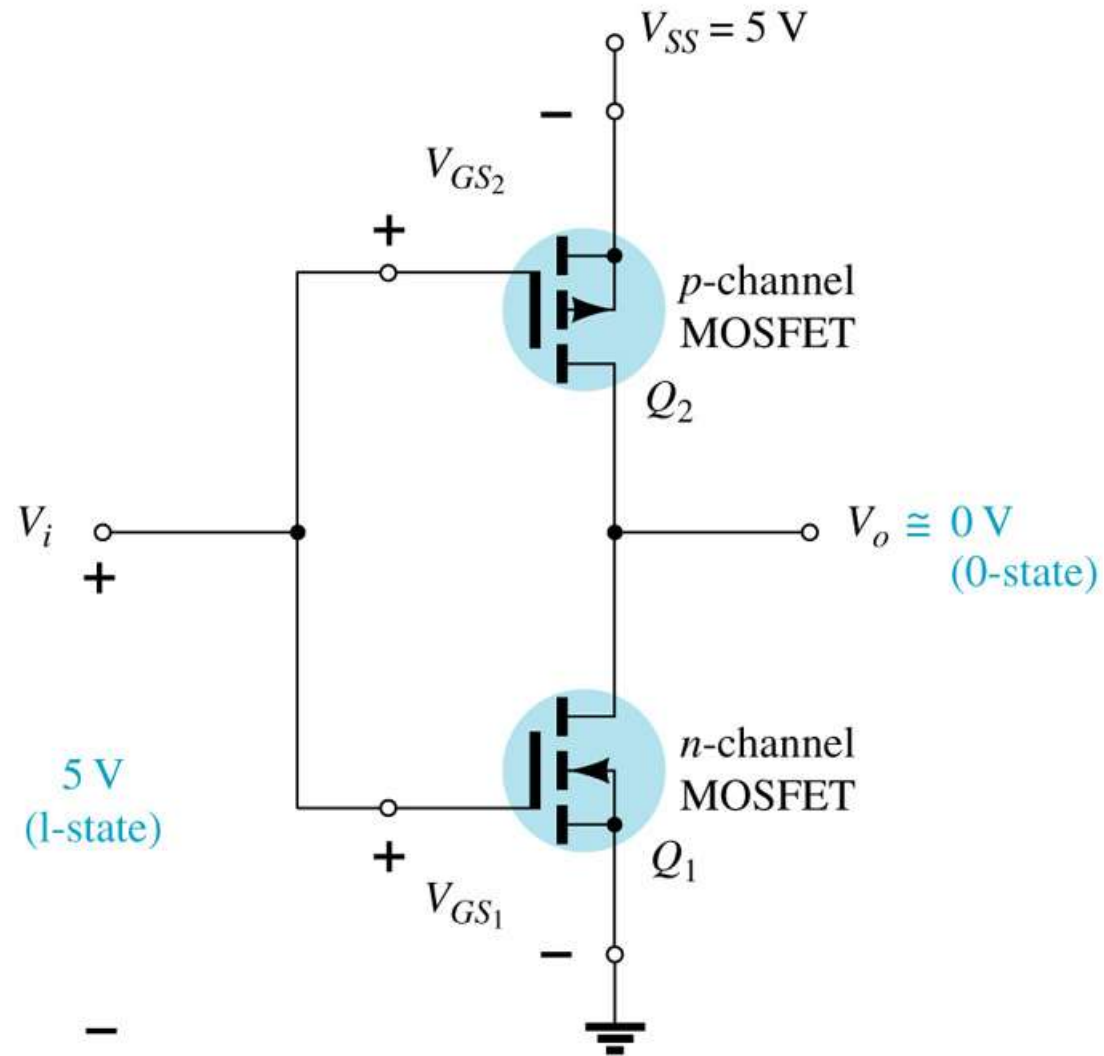

Novas Tecnologias de Transistores

 

http://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/introducing-the-vacuum-transistor-a-device-made-of-nothing/?utm_source=techalert&utm_medium=email&utm_campaign=062614

Chipmakers Test Ferroelectrics as a Route to Ultralow-Power Chips

But doubts linger over ferroelectric transistors' ability to jump from lab to fab

By Katherine Bourzac

 


Illustration: Emily Cooper

Power Down: Chipmakers are adding a thin layer of ferroelectric material to transistors, including fin-shaped field-effect transistors (FinFETs), to reduce the gate voltage required for switching.