


Circuito Integrado 555

Eletrônica para Computação
Prof. José Paulo G. de Oliveira

Conteúdo





- **Visão geral**
- **Circuitos astáveis**
- **Frequência de oscilação**
- **Circuitos monoestáveis**
- **Controle de frequência**
- **Aplicações**

Circuito Integrado 555

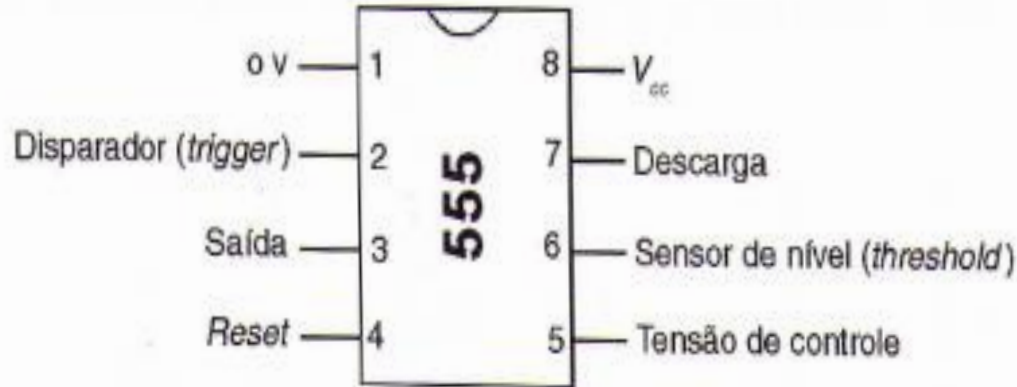



- Lançado em 1971 pela *Signetics* (Adquirida pela *Philips* em 1975)
- Um dos CIs mais populares e mais vendidos no mundo
- 2 diodos, 23 transistores e 16 resistores
- Corrente de saída máxima – 0.2 A

Circuito Integrado 555

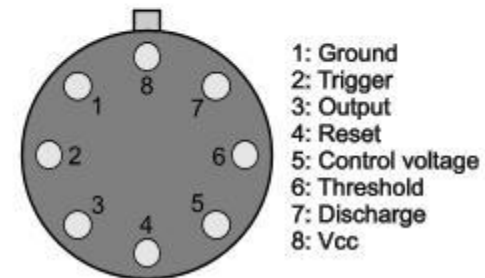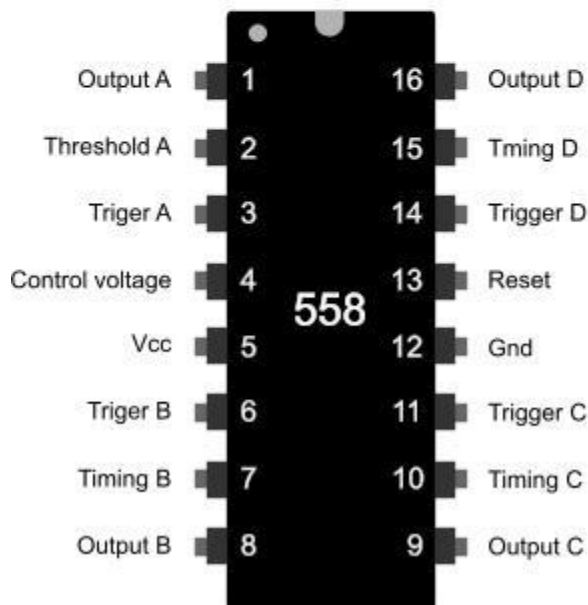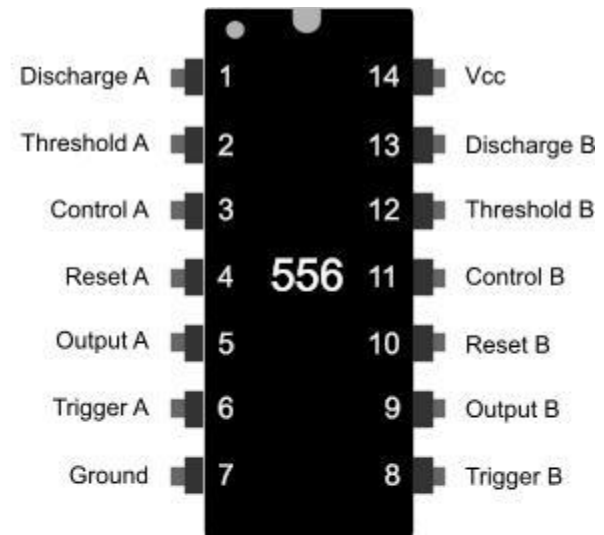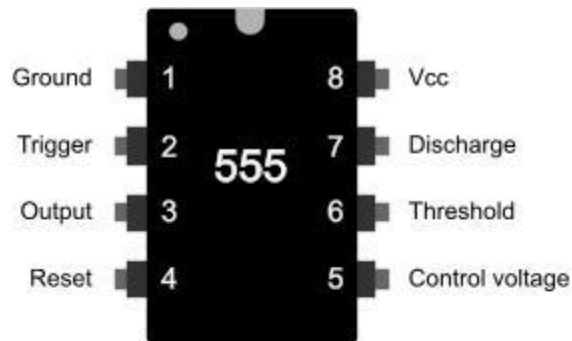



The 'T' Package

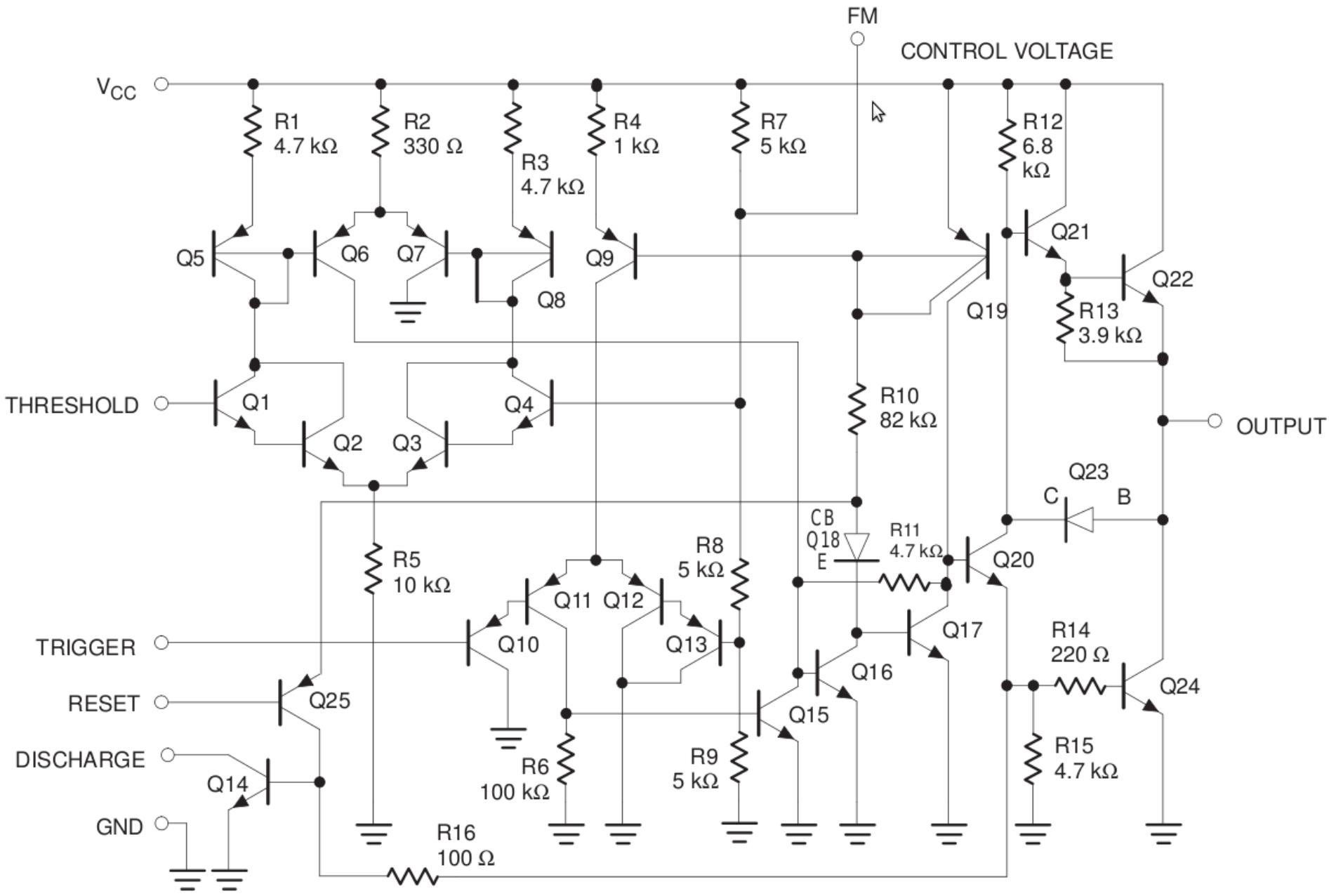

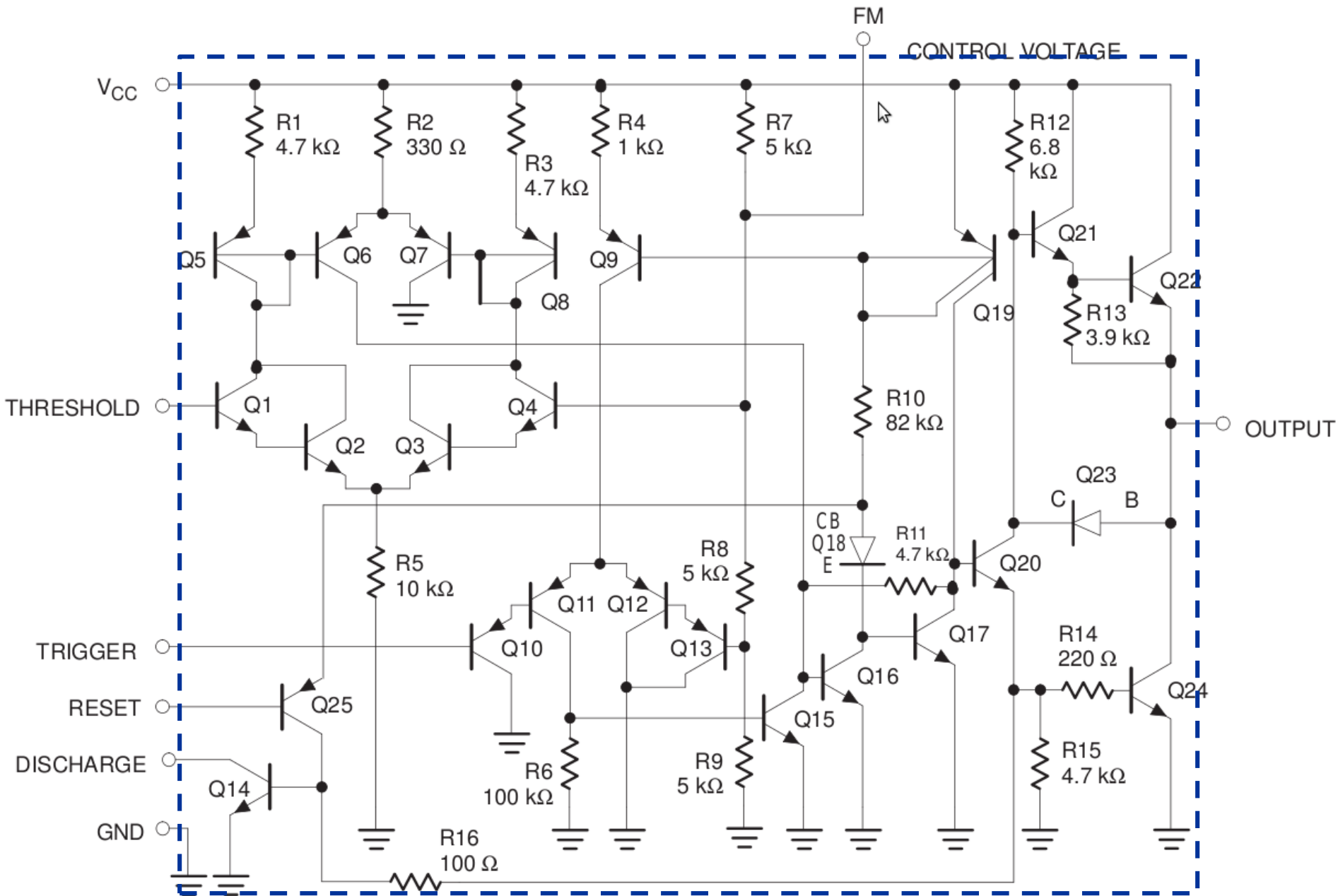

CI 555

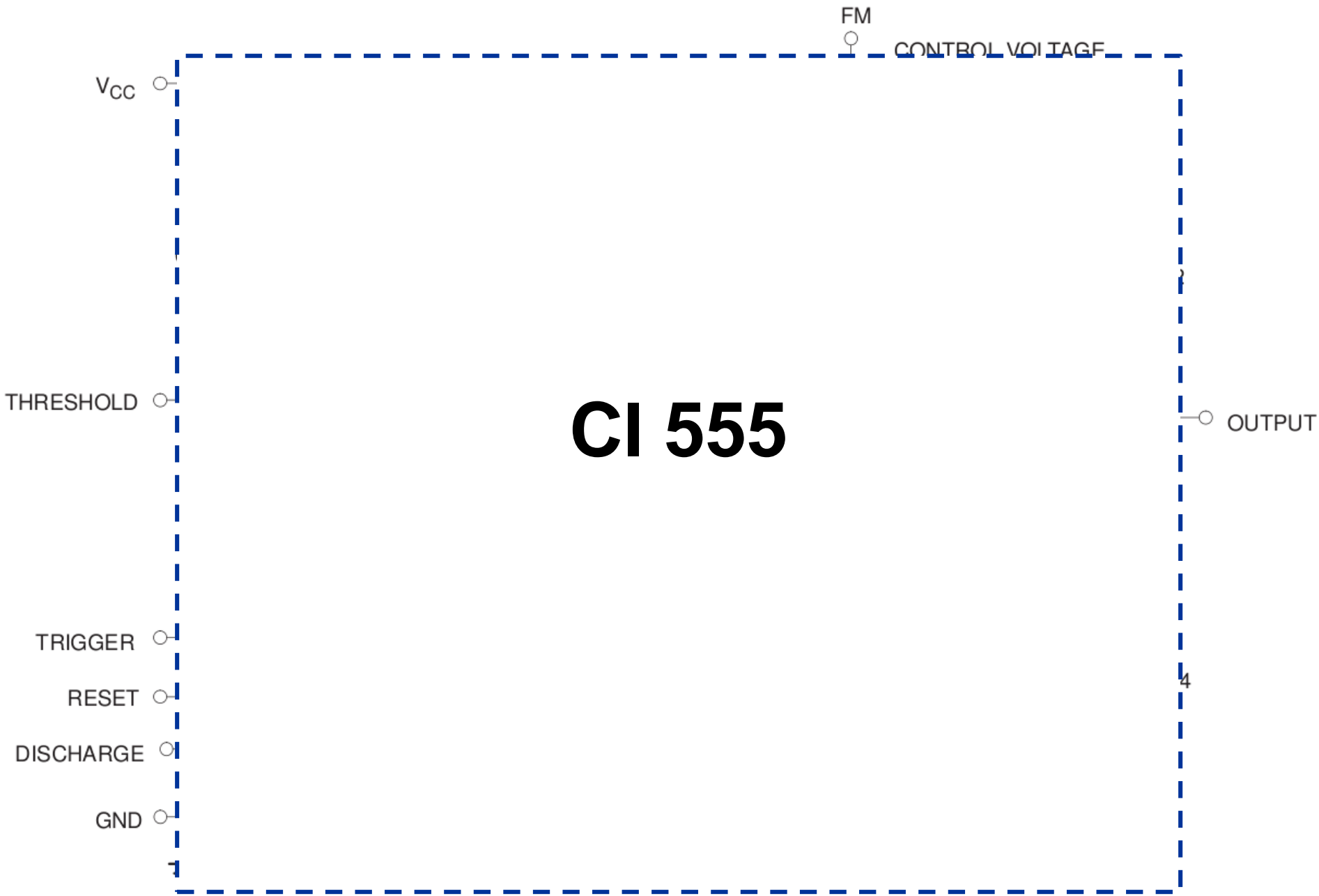


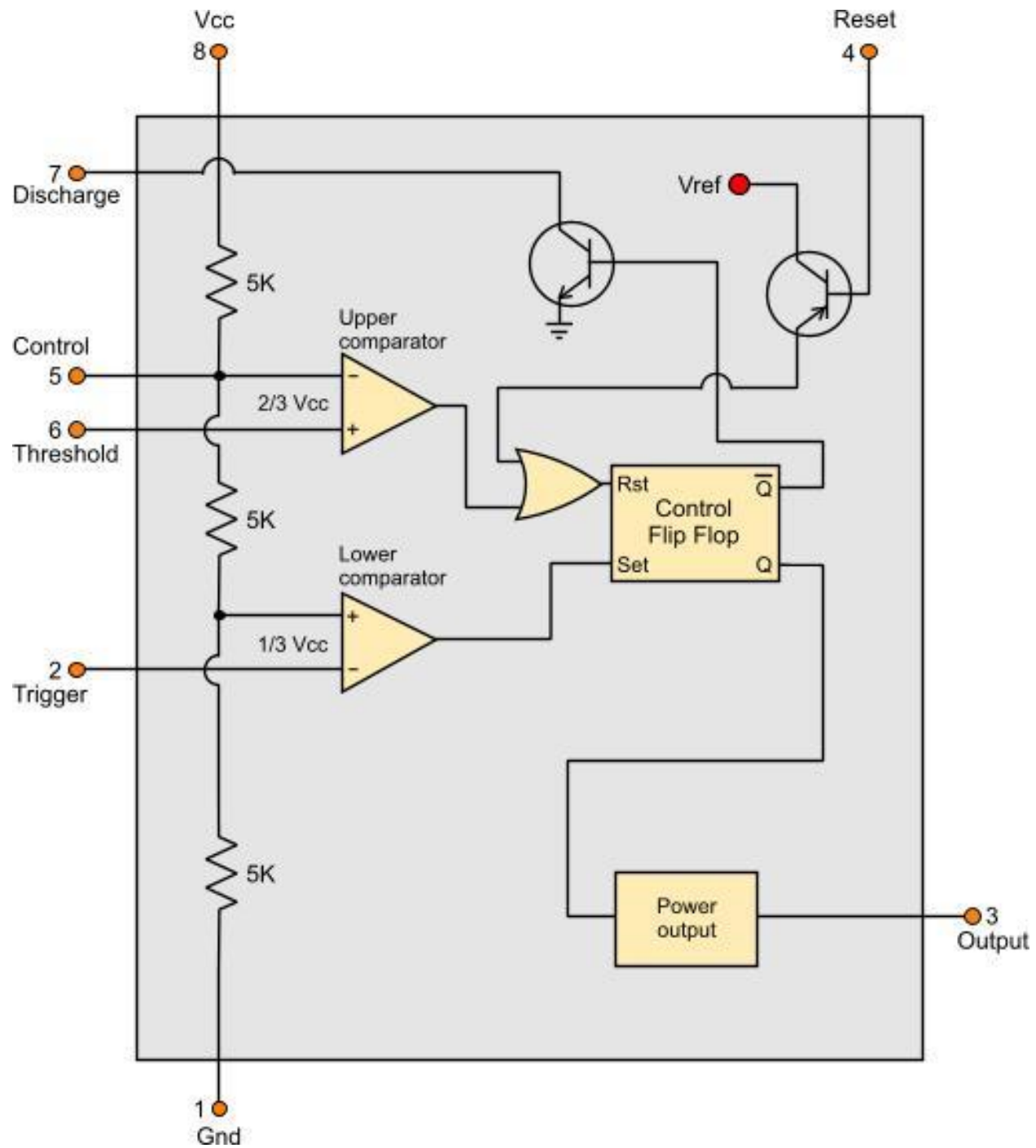

Tipos de circuito com 555

- **555 Timer** como multivibrador astável
- **555 Timer** como multivibrador monoestável
- **555 Timer** no modo bi-estável


Flip-flop

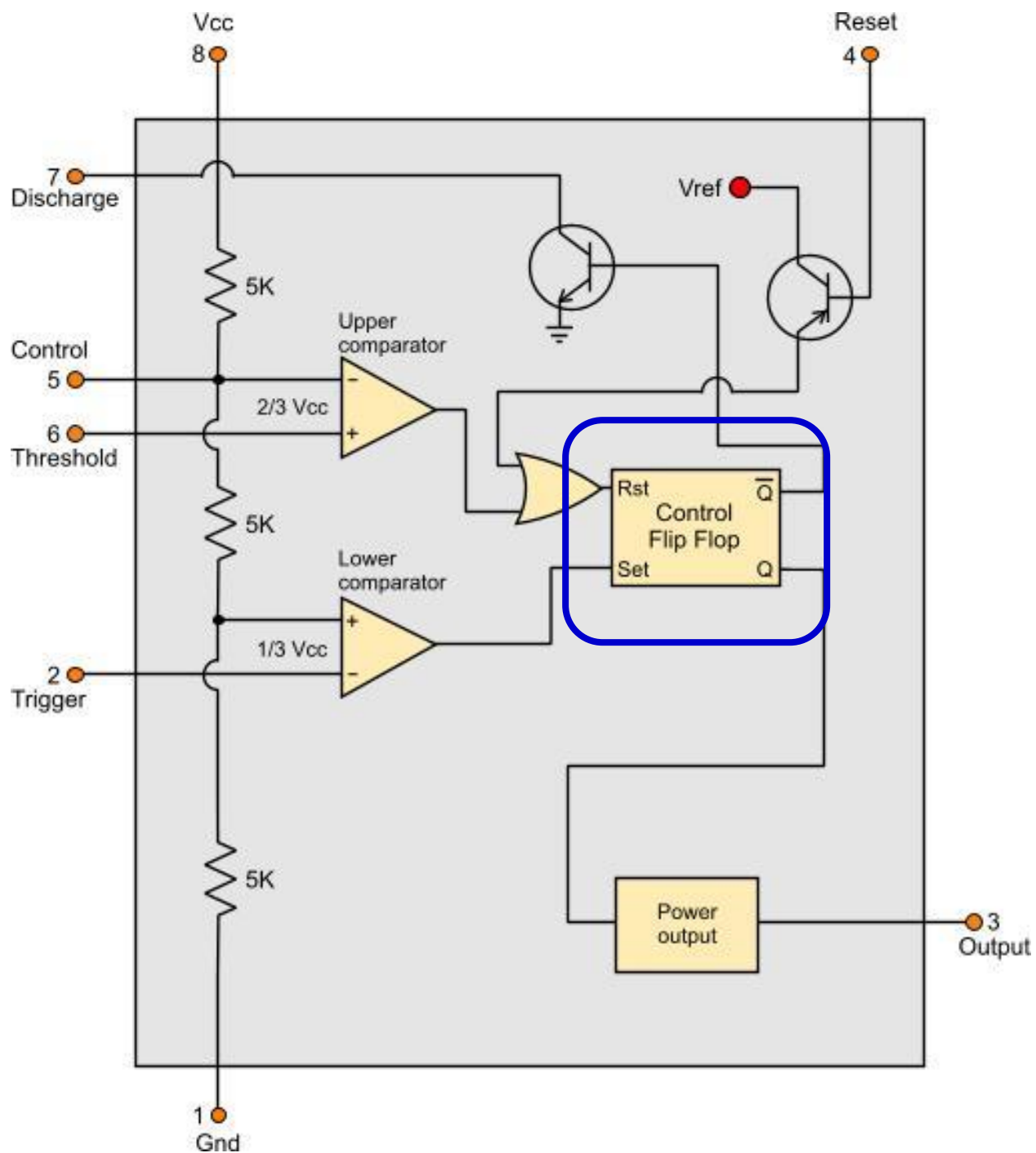


Flip-Flop SR

Operação do FF SR


S	R	Ação
0	0	-
0	1	$Q = 0$
1	0	$Q = 1$
1	1	Proibido

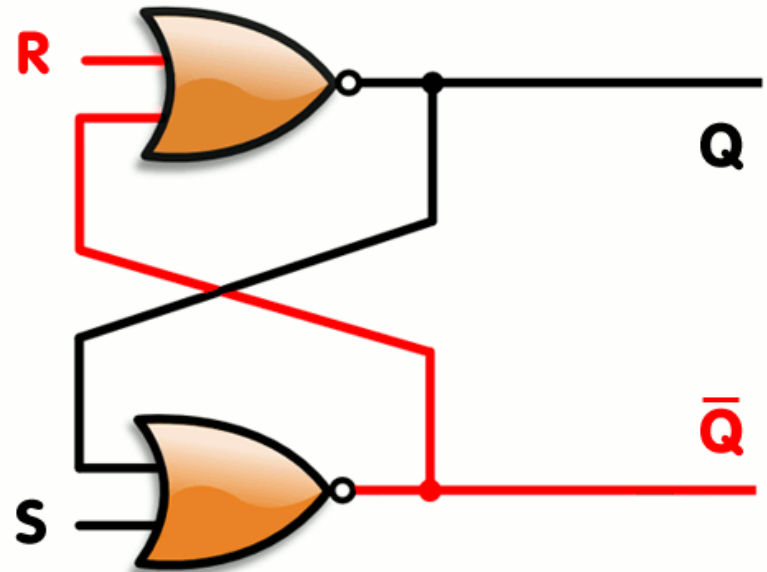



Comparador

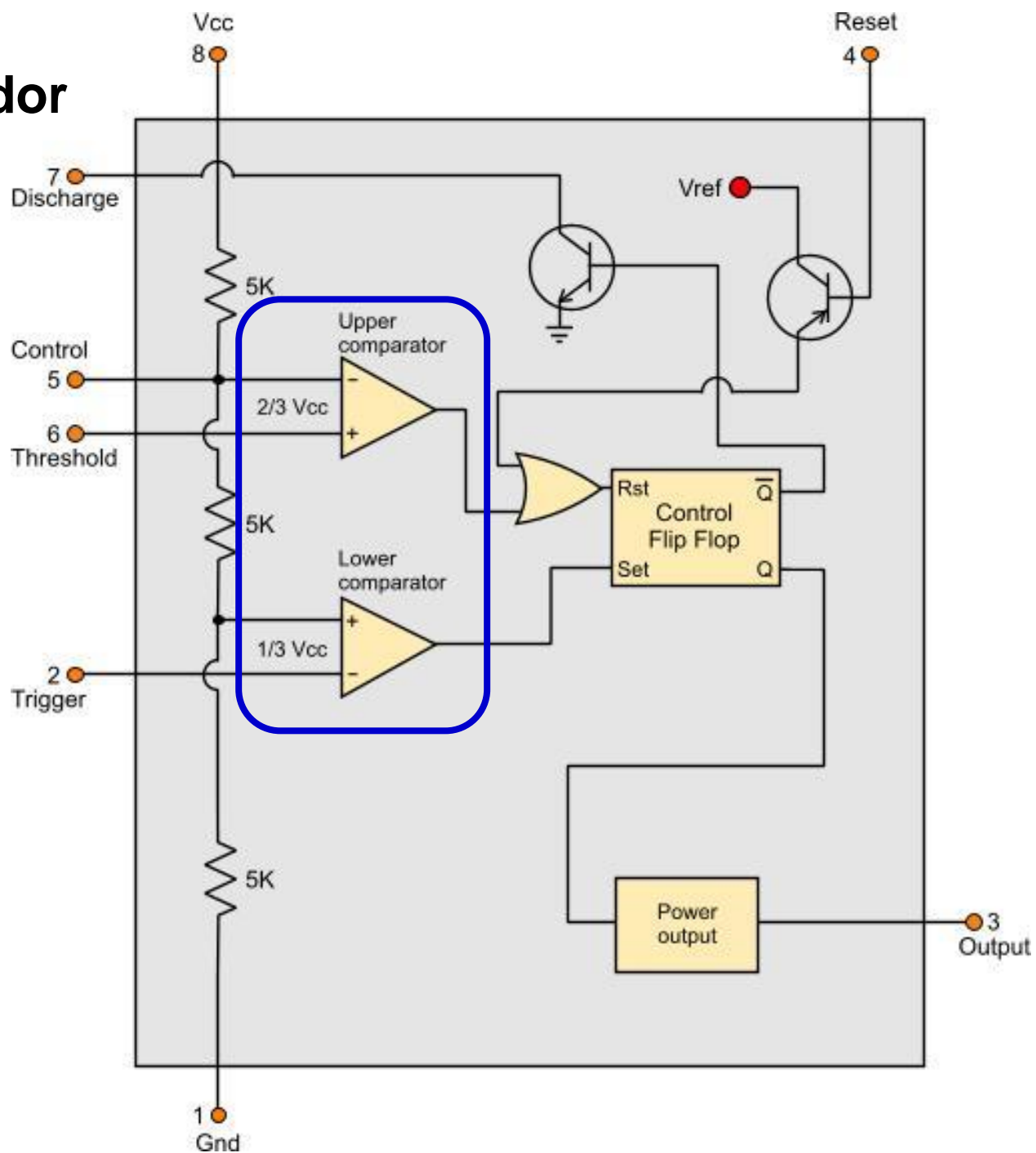


Comparador

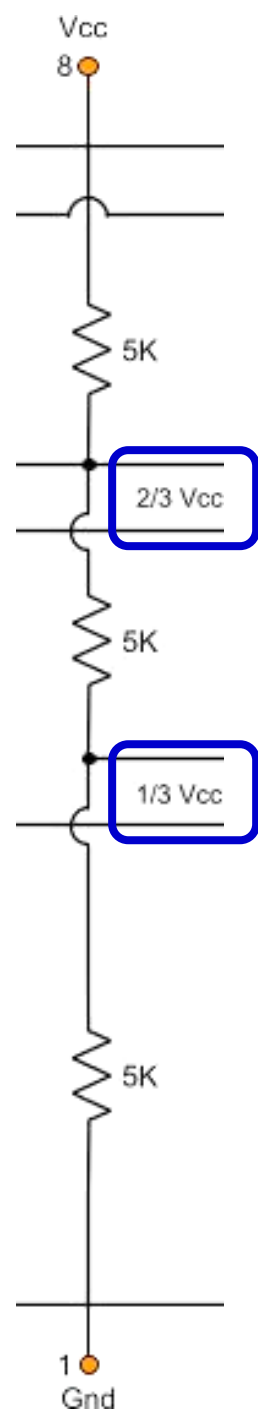


Comparador

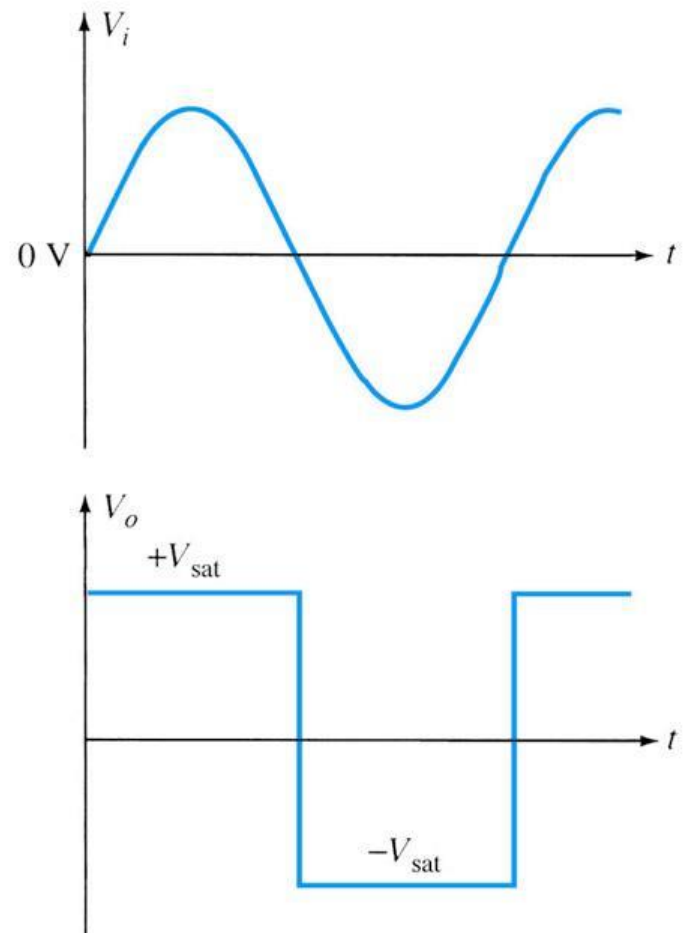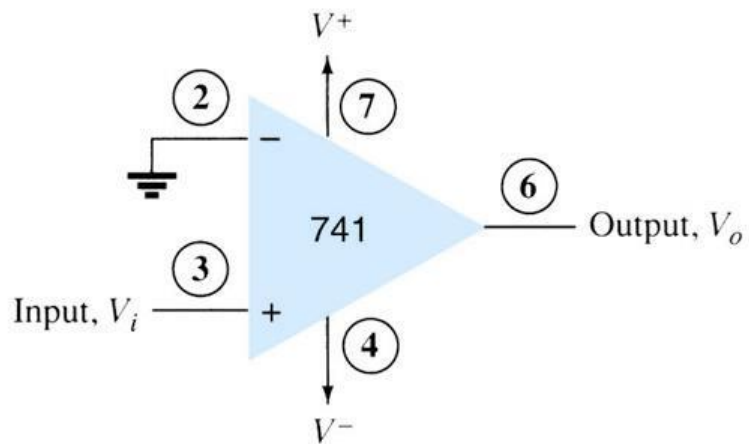


Reset

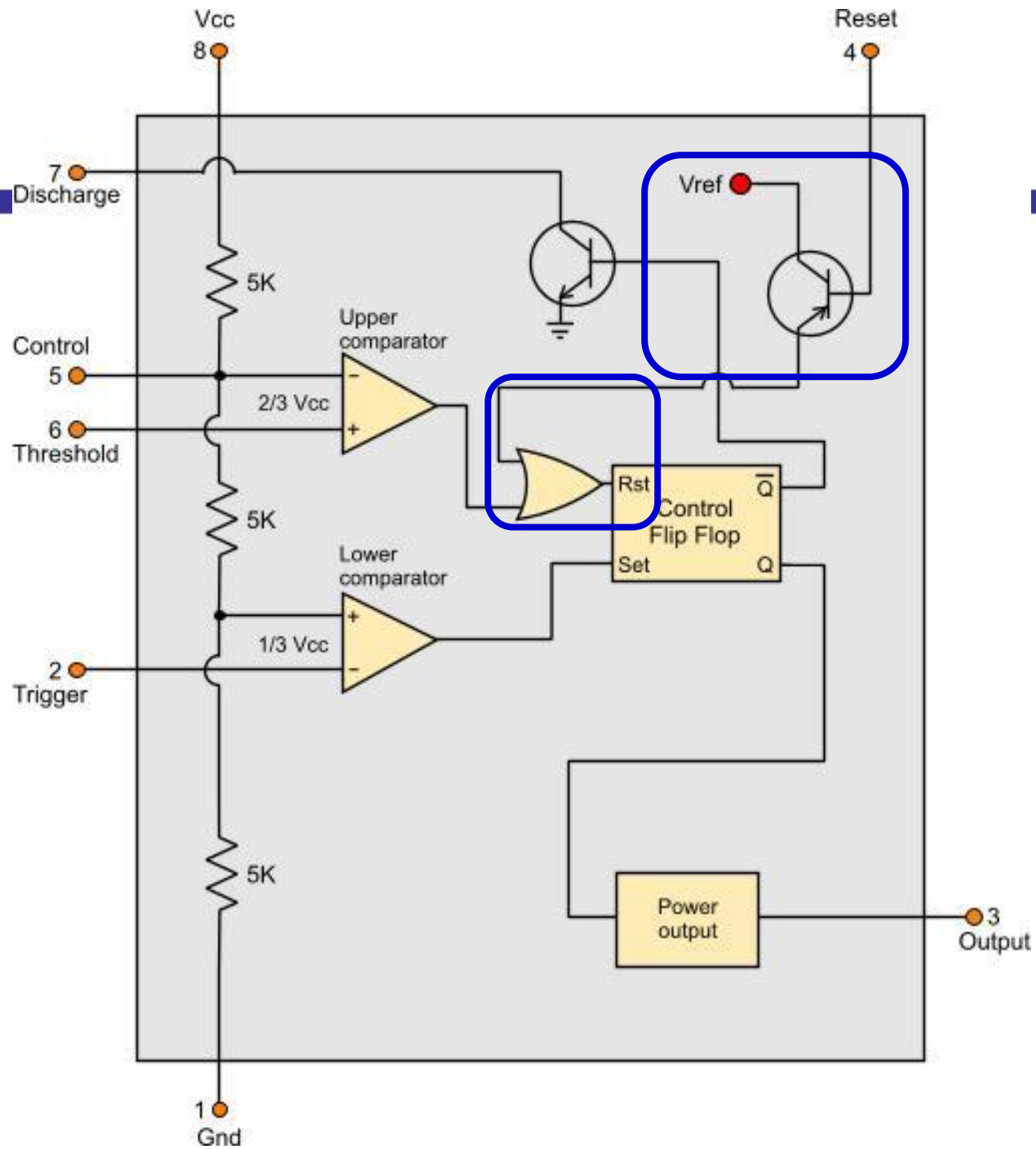


Saída

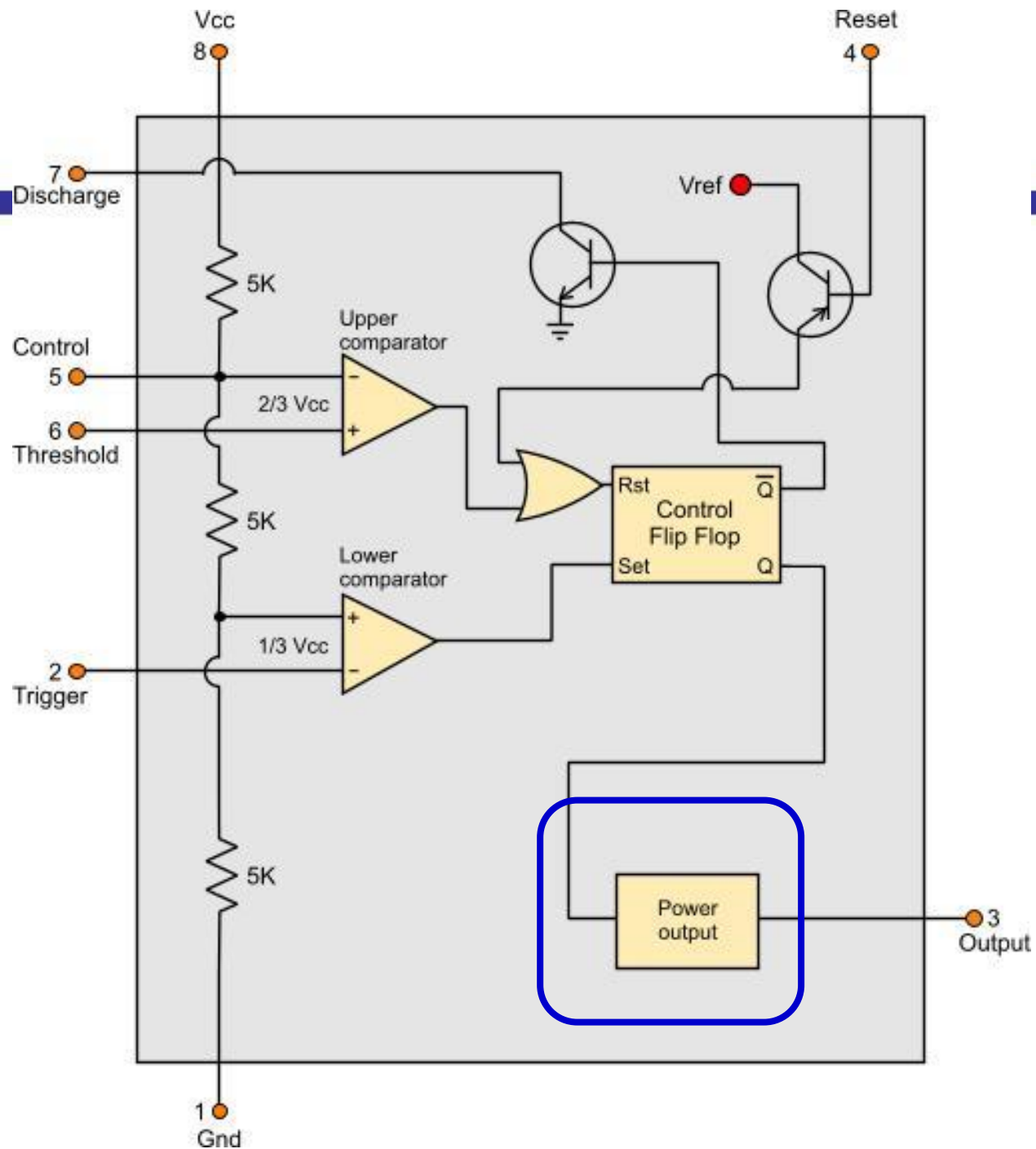

Circuitos Astáveis com 555

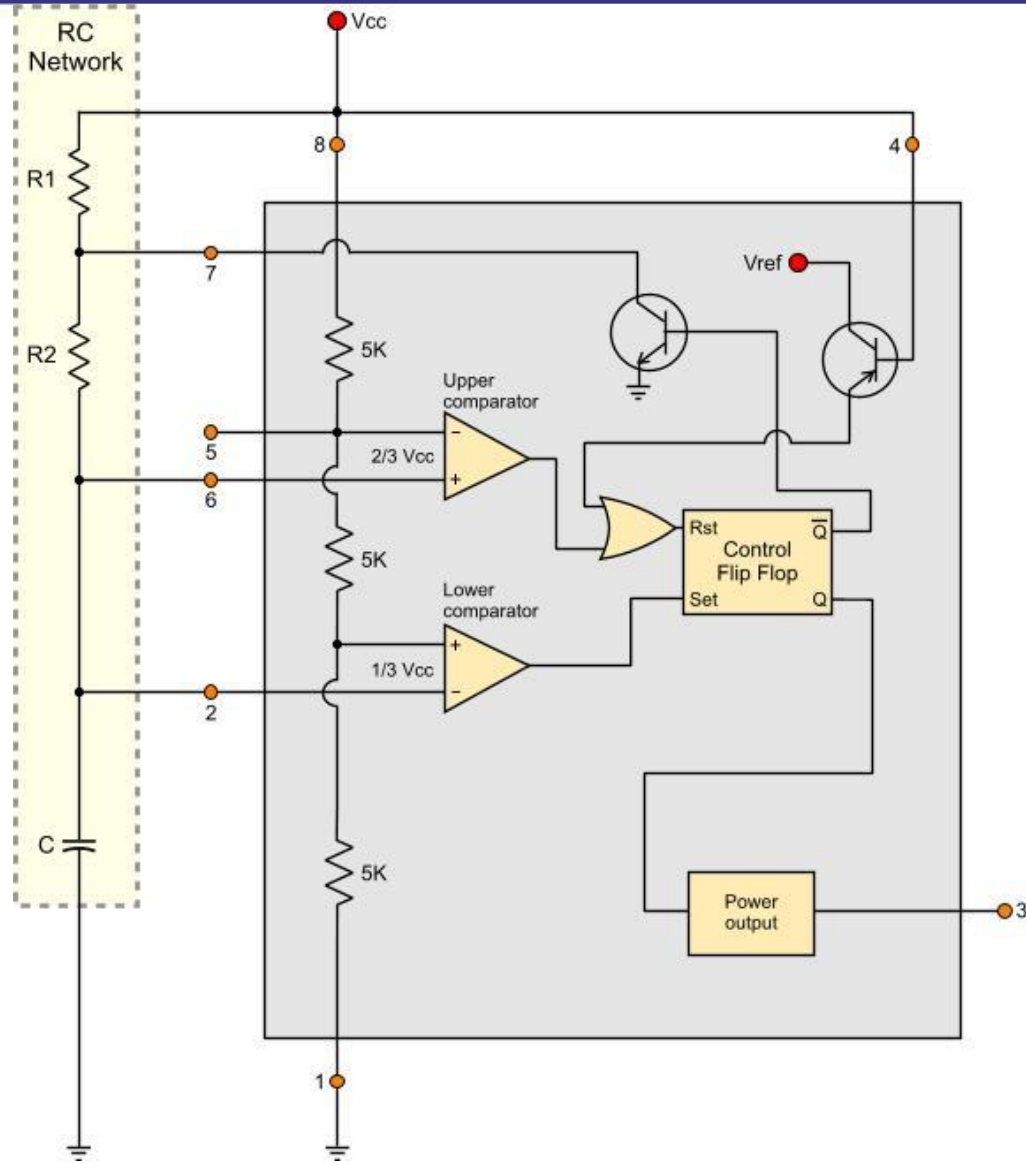


Primeiro passo - início:

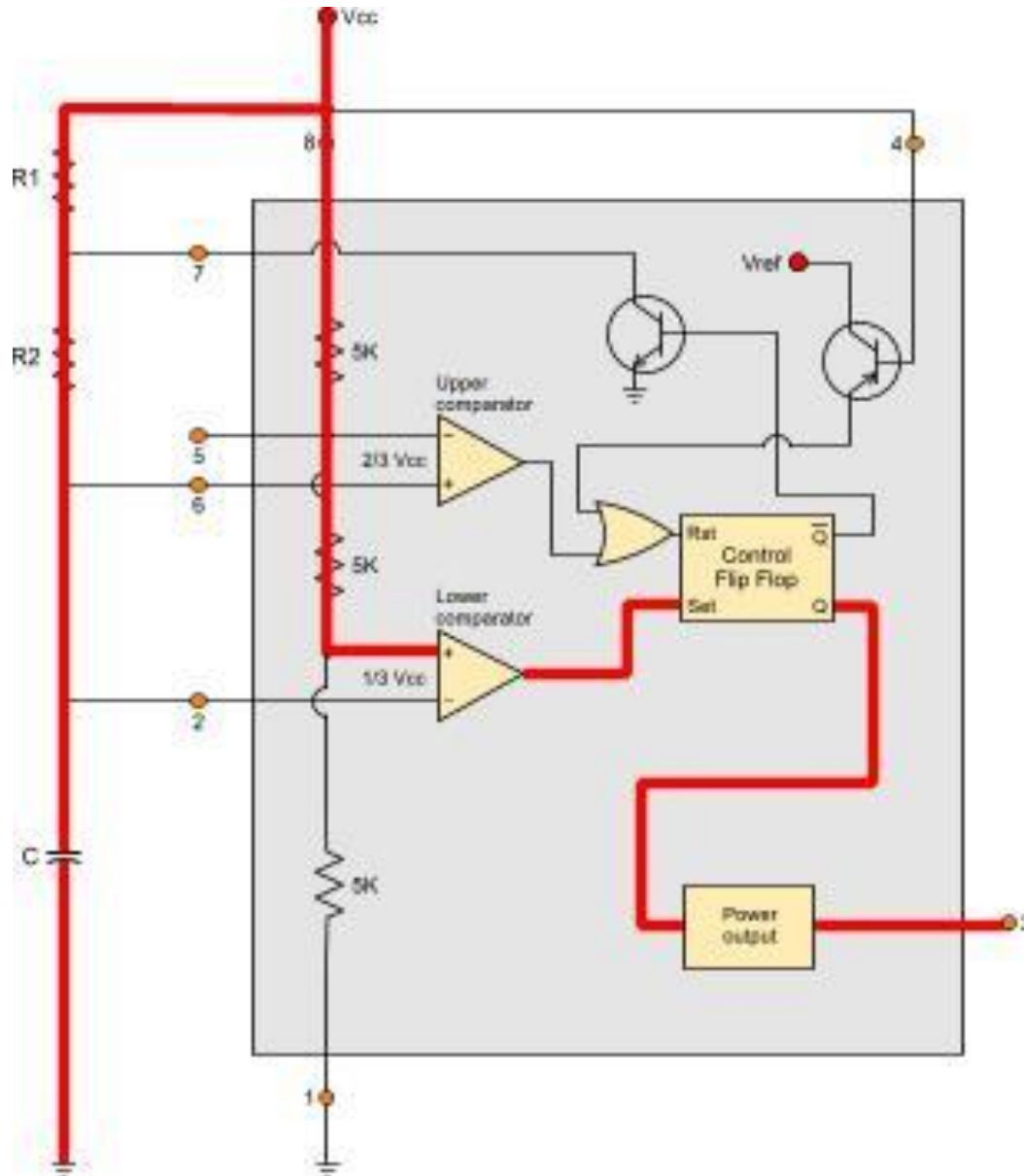


- **C está descarregado**
- **Comparador 1 => Off**
- **Comparador 2 => On**
- **FF => On**
- **Saída => On**

Segundo passo – Carga do capacitor:

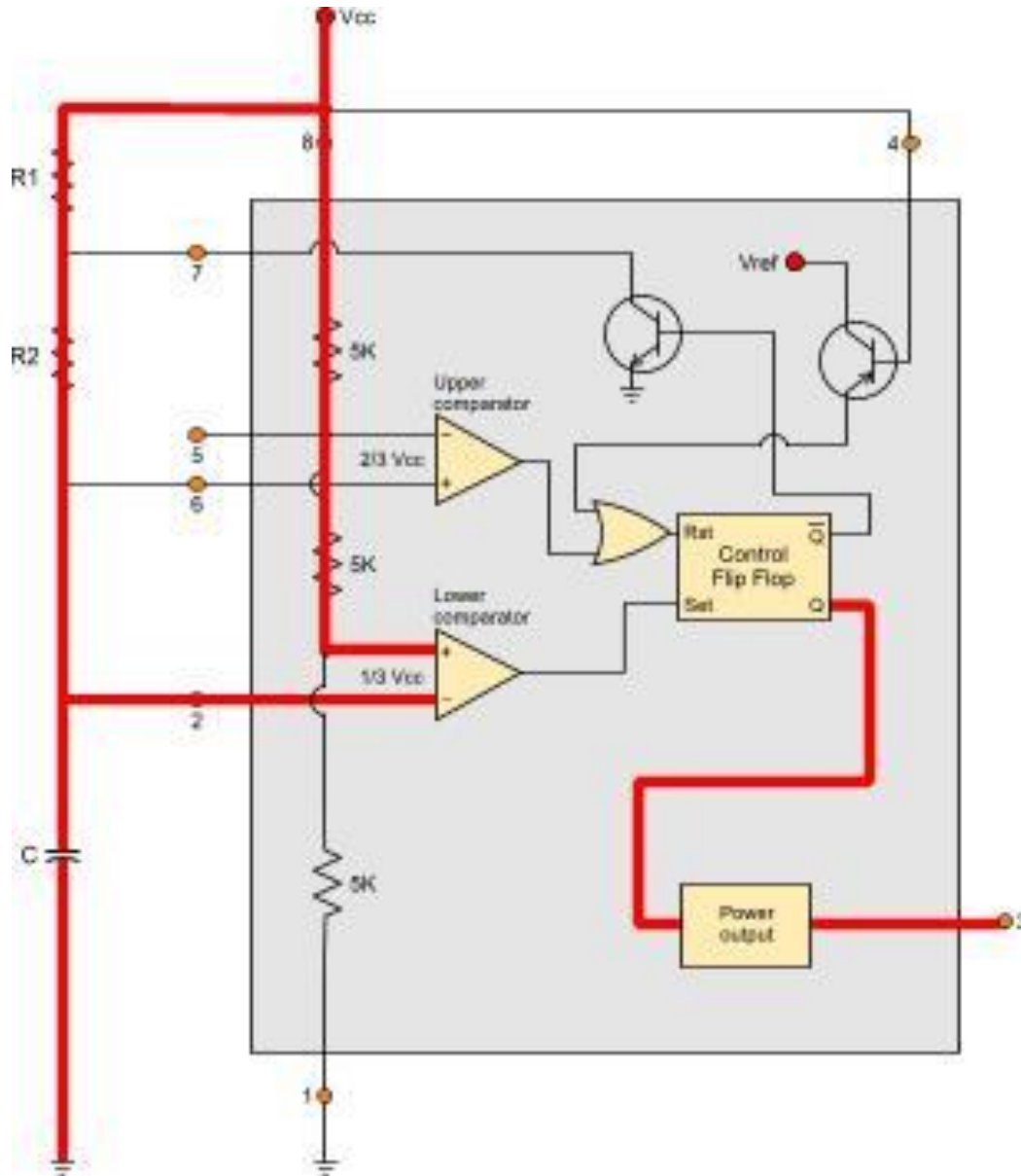


- C se carregando por $R1$ e $R2$
- $C \Rightarrow 1/3 V_{cc}$
- Comparador 1 \Rightarrow Off
- Comparador 2 \Rightarrow Off
- FF \Rightarrow On
- Saída \Rightarrow On

Terceiro passo – Saída em Off:

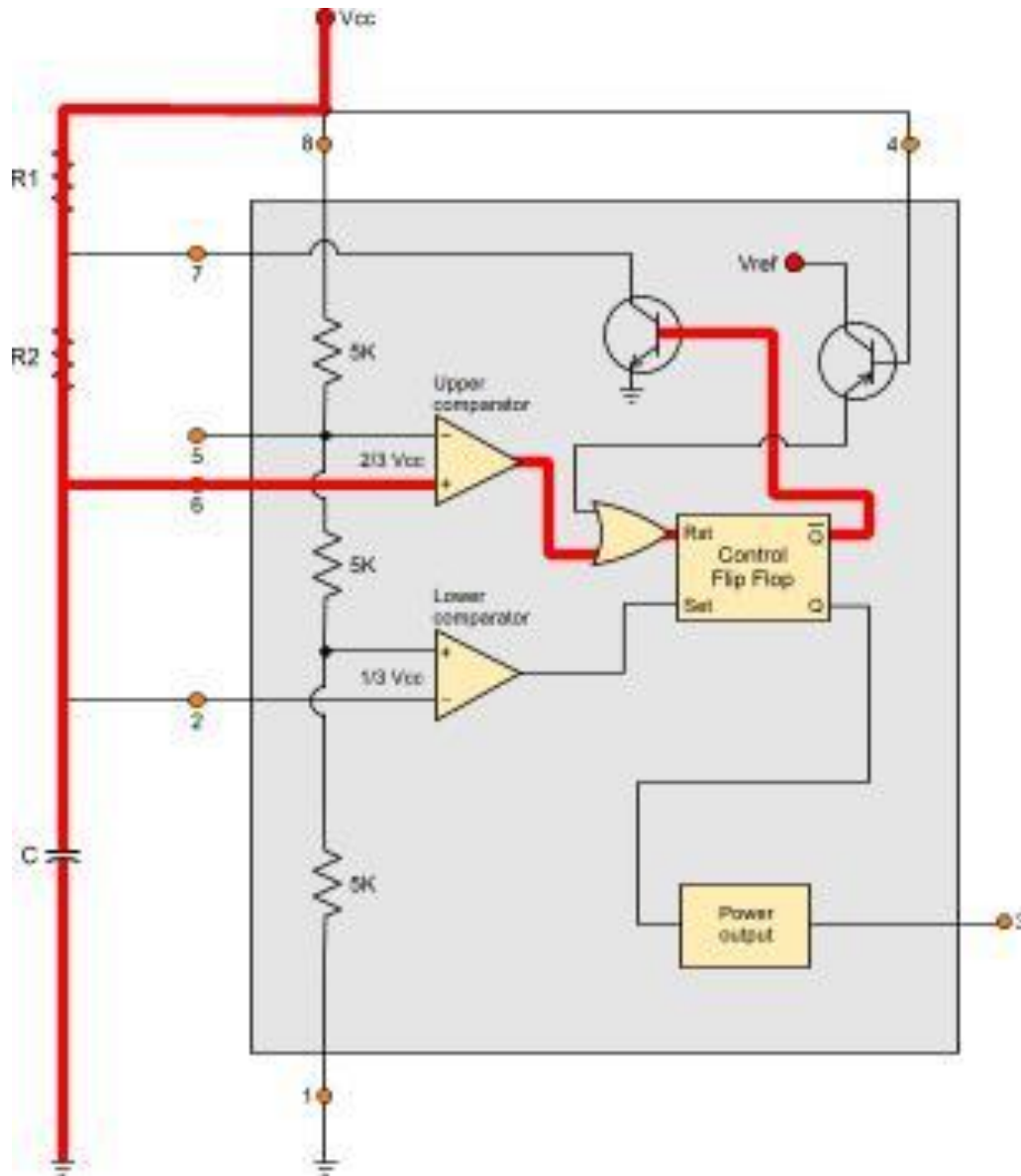




- $C \Rightarrow 2/3 V_{cc}$
- Comparador 1 \Rightarrow Off
- Comparador 2 \Rightarrow On
- FF \Rightarrow Off
- Saída \Rightarrow Off

Quarto passo – Descarga do capacitor:

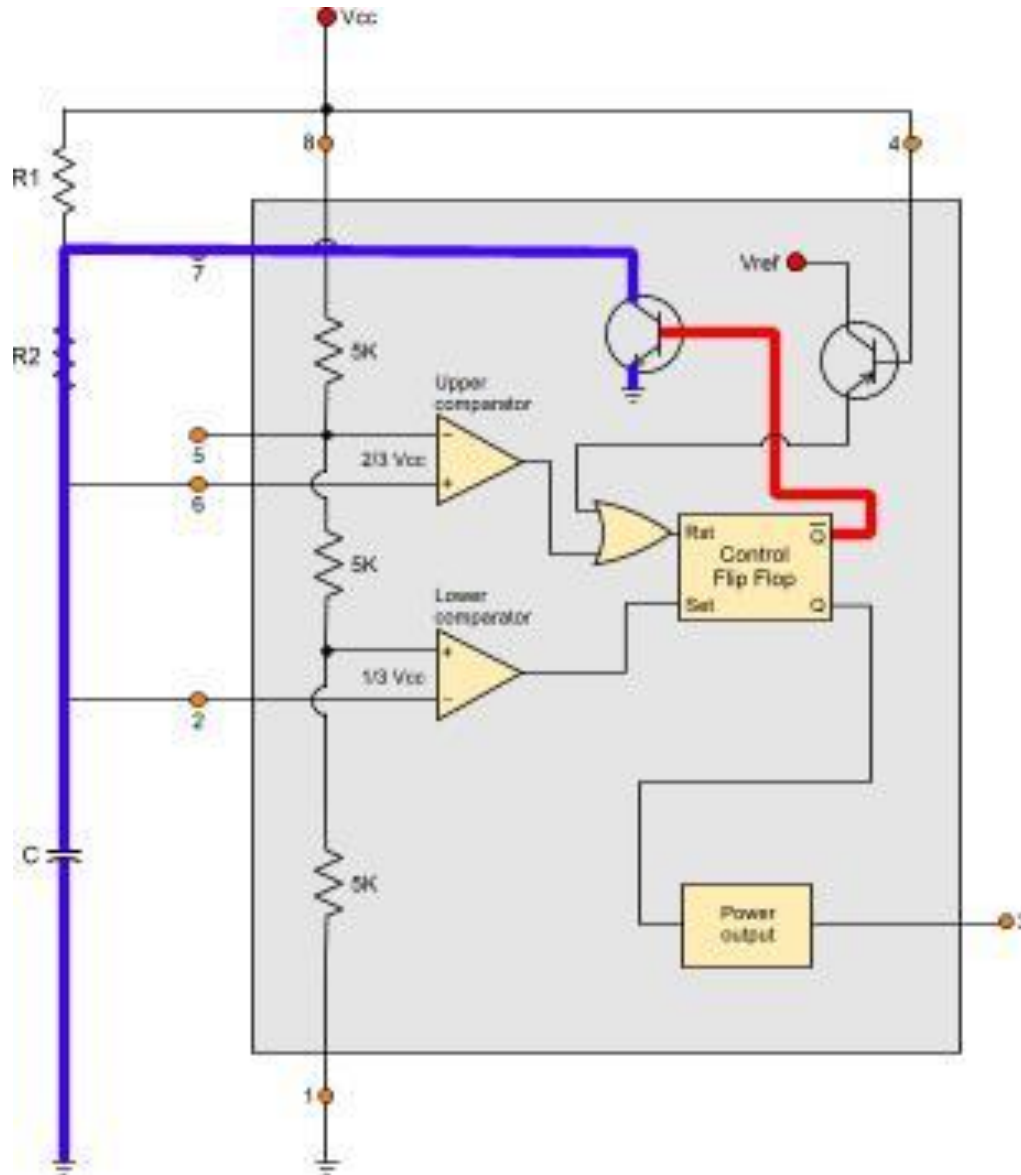

- Comparador 1 => Off
- Comparador 2 => Off
- FF => Off
- Saída => Off
- Saída complementar => On
- Transistor aterrado
- Capacitor se descarrega via $R2$

Formas de Onda

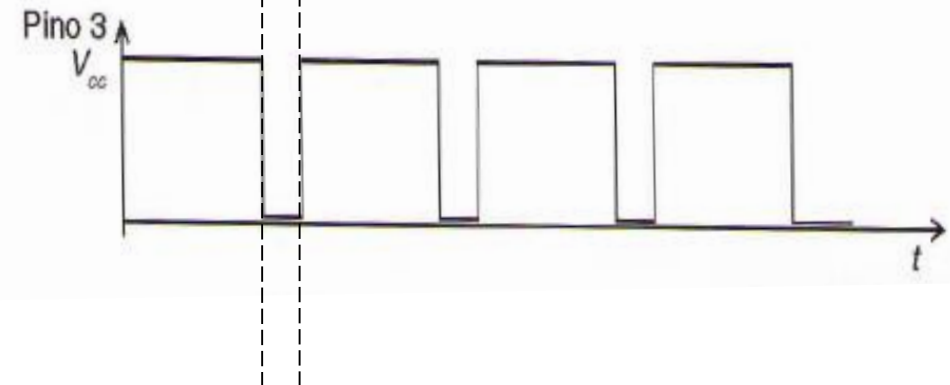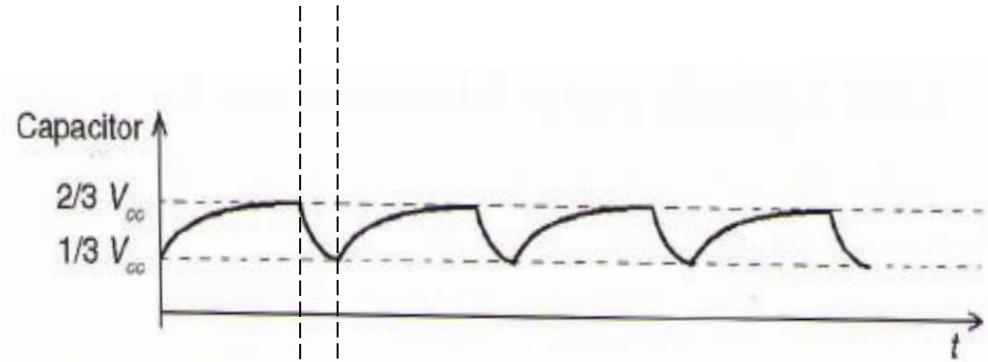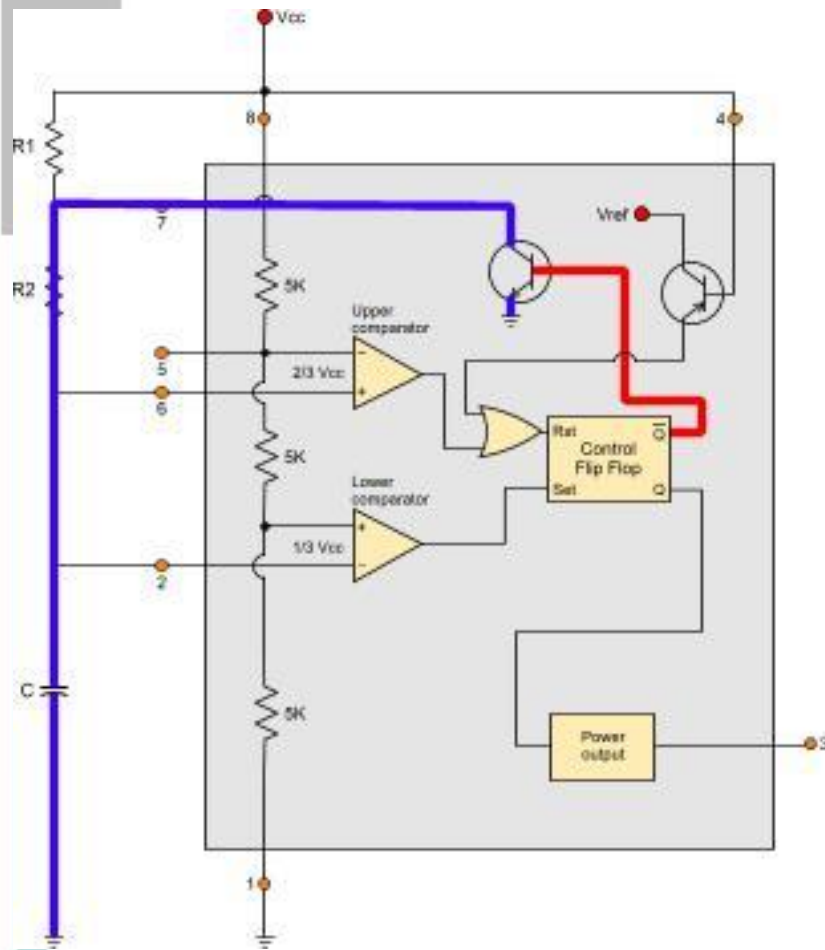


Valores de tempo


$$T_{alto} = 0.693(R_1 + R_2)C$$

$$T_{baixo} = 0.693R_2C$$

$$T_{total} = 0.693(R_1 + 2R_2)C$$

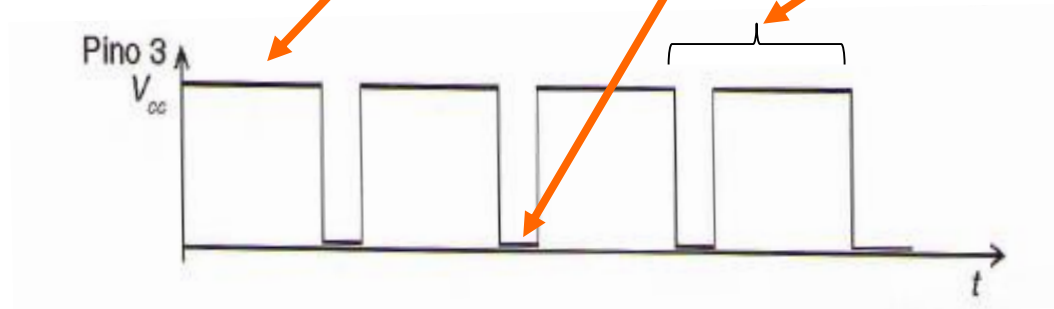


Valores de frequência

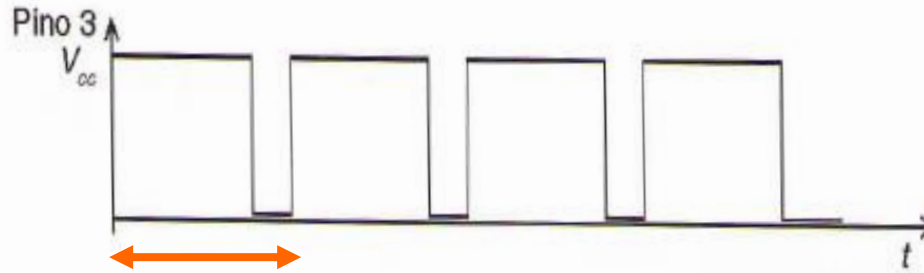

$$f = \frac{1}{T_{\text{total}}} = \frac{1.443}{(R_1 + 2R_2)C}$$

Configuração Simétrica

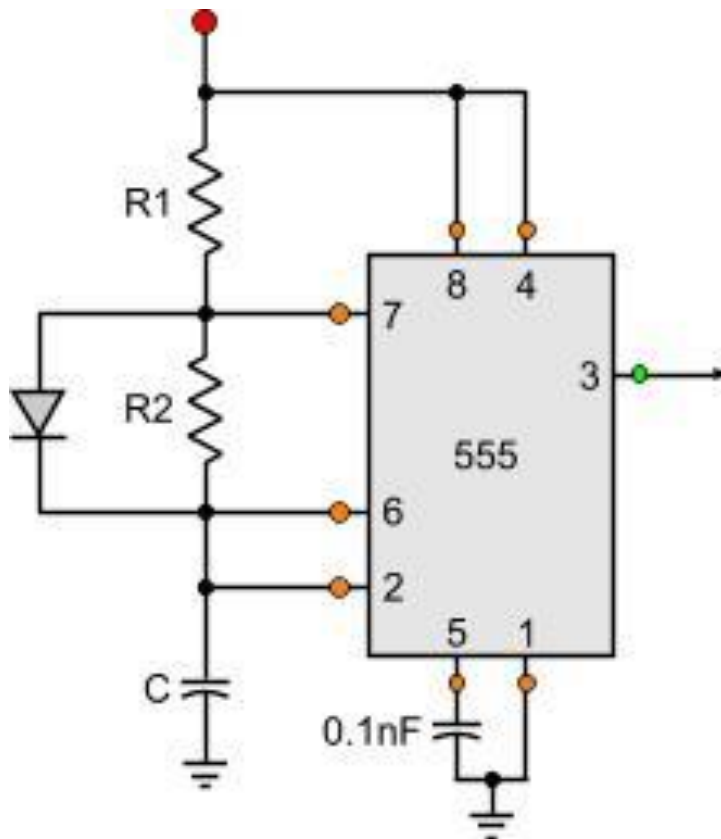



$$\text{Se } R_1 = R_2 = R_t$$


$$T_{alto} = T_{baixo} = 0.67 R_t C$$

$$T_{total} = 1.34 R_t C$$


$$f = \frac{0.74}{R_t C}$$

Circuito Monoestável

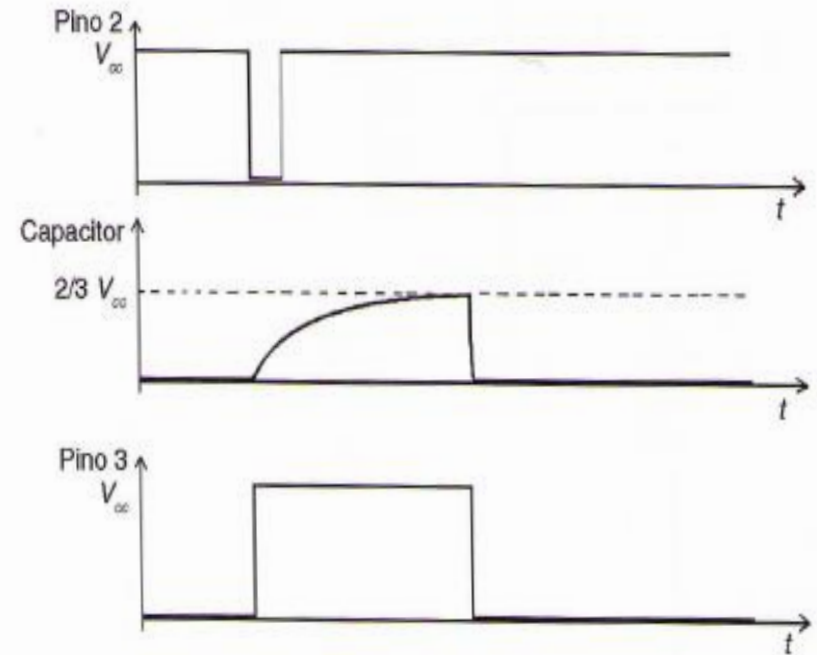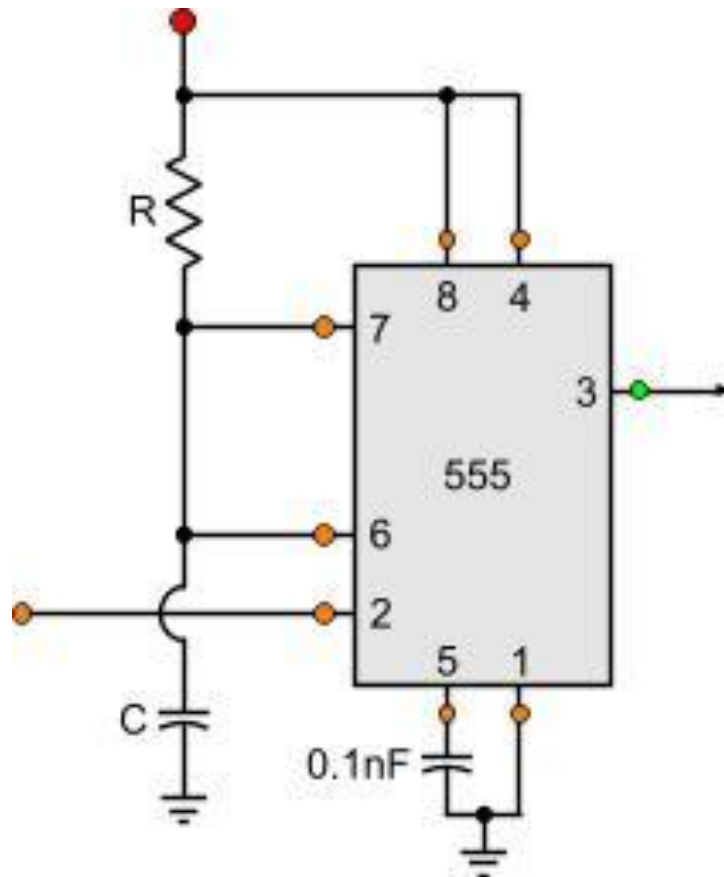


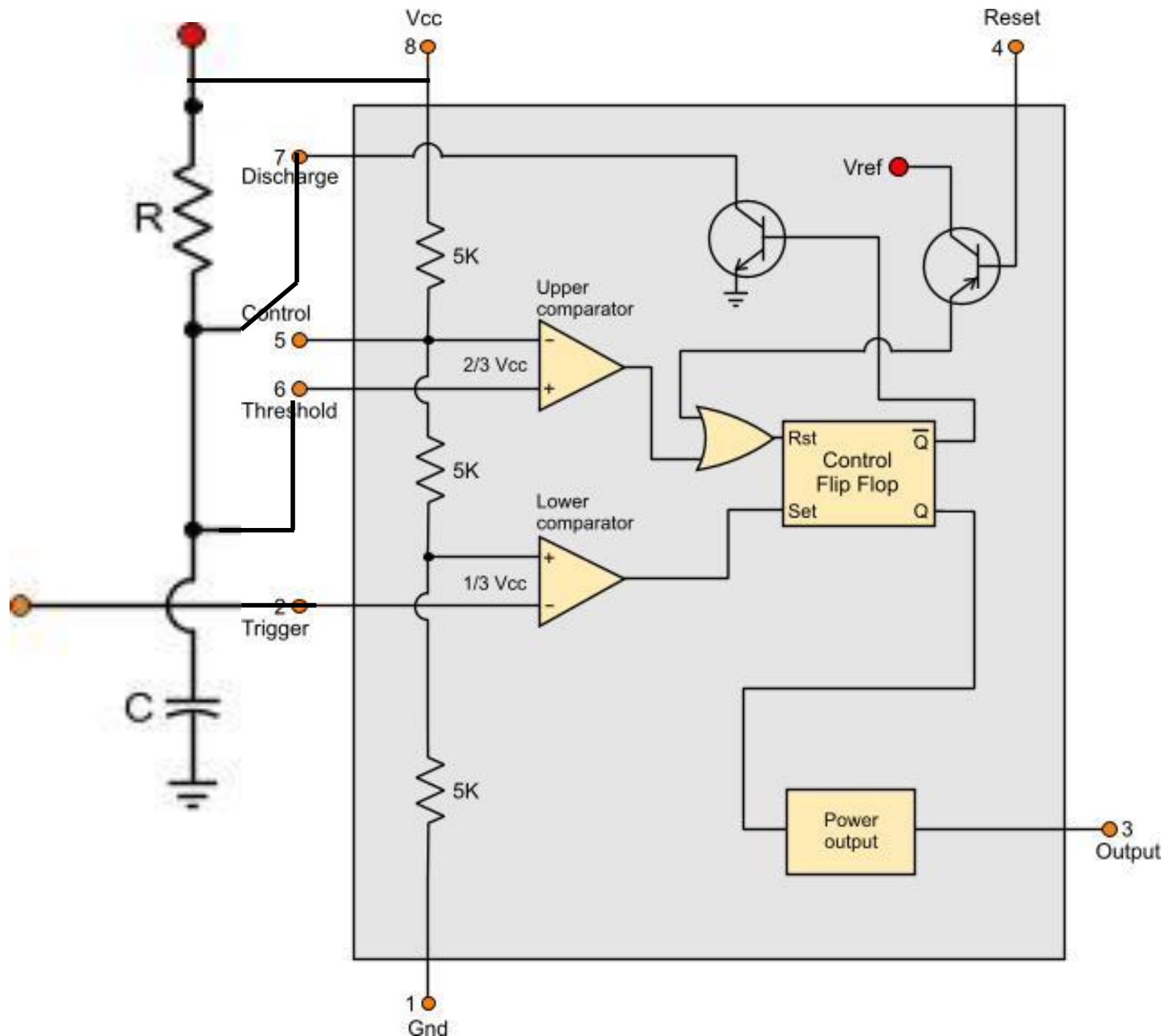


Aplicação

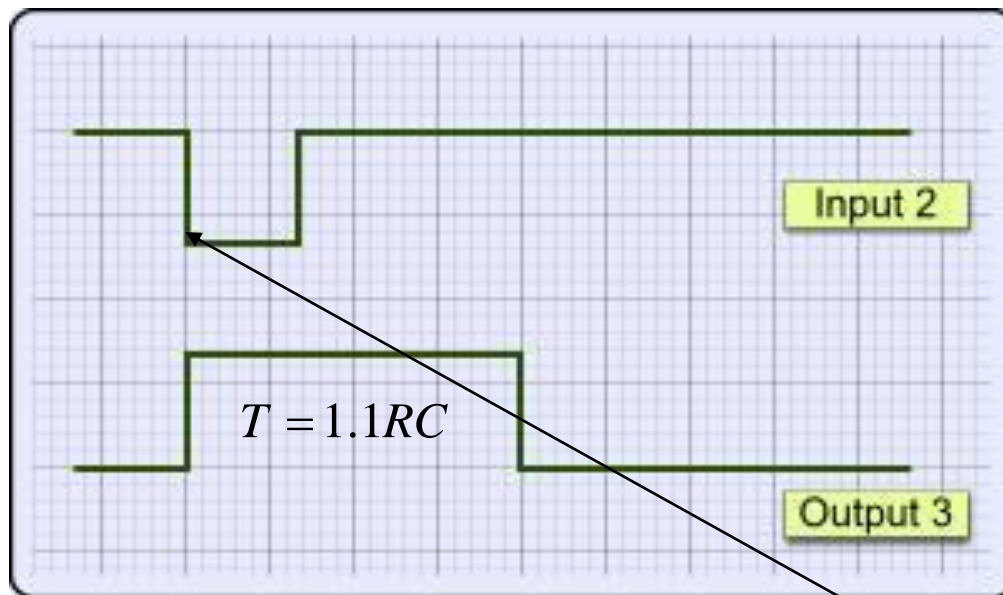


Conta-se o tempo a partir de um evento


Circuito Bi-estável

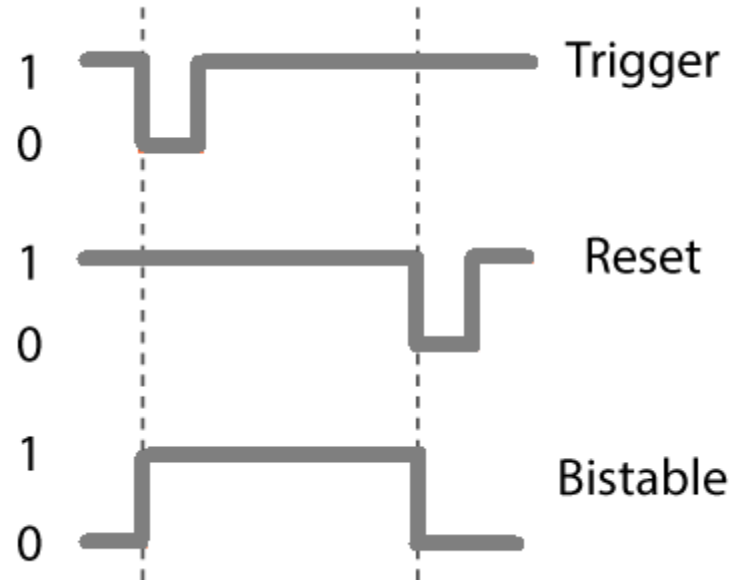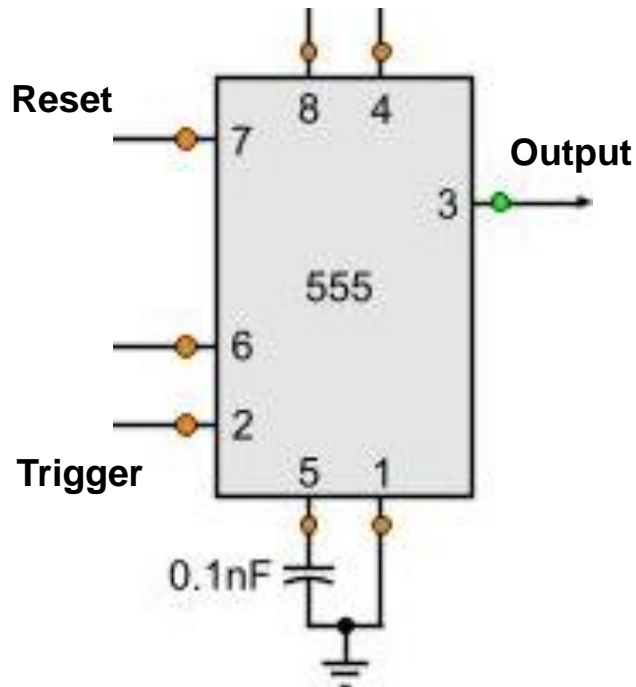

Controle de Tensão

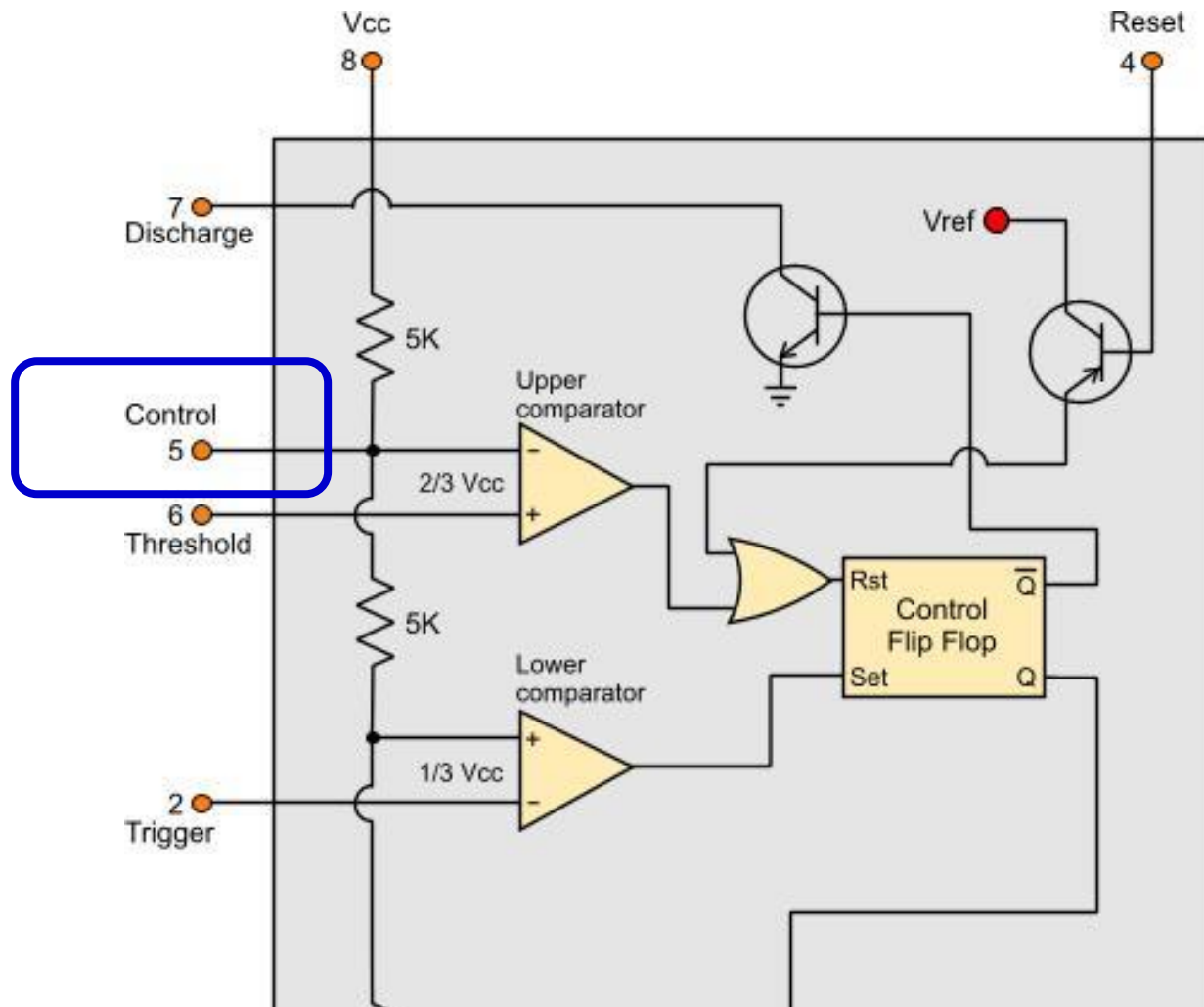


Controle de Tensão

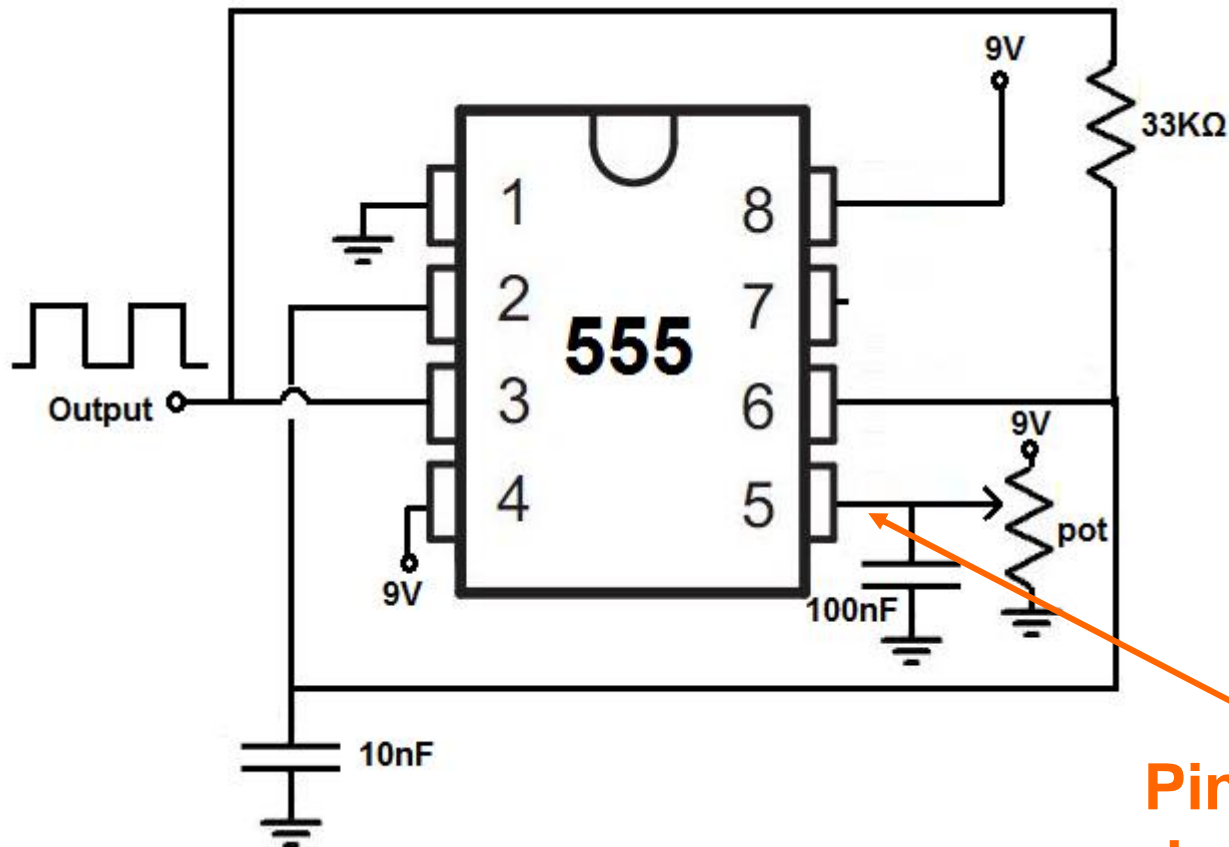


Pino tensão
de controle

Controle de Tensão

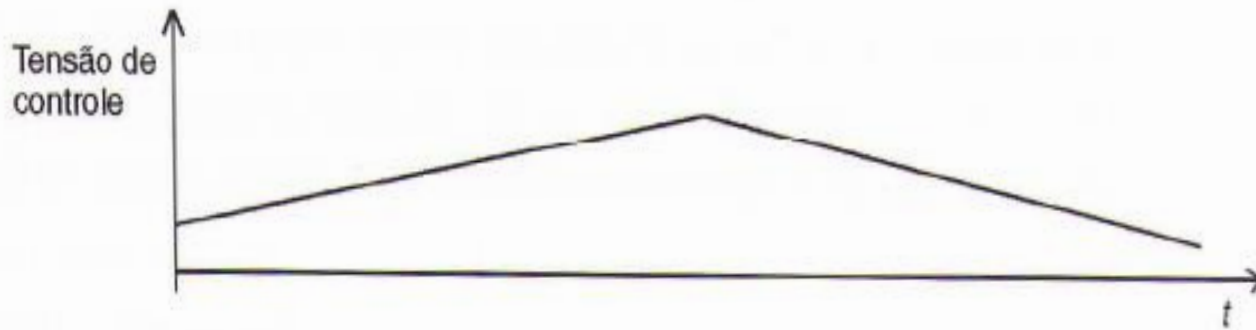- Tensão de controle pode variar entre $0.45V_{cc}$ e $0.9 V_{cc}$
- A frequência do sinal de saída varia de acordo com essa tensão




Controle de frequência por tensão

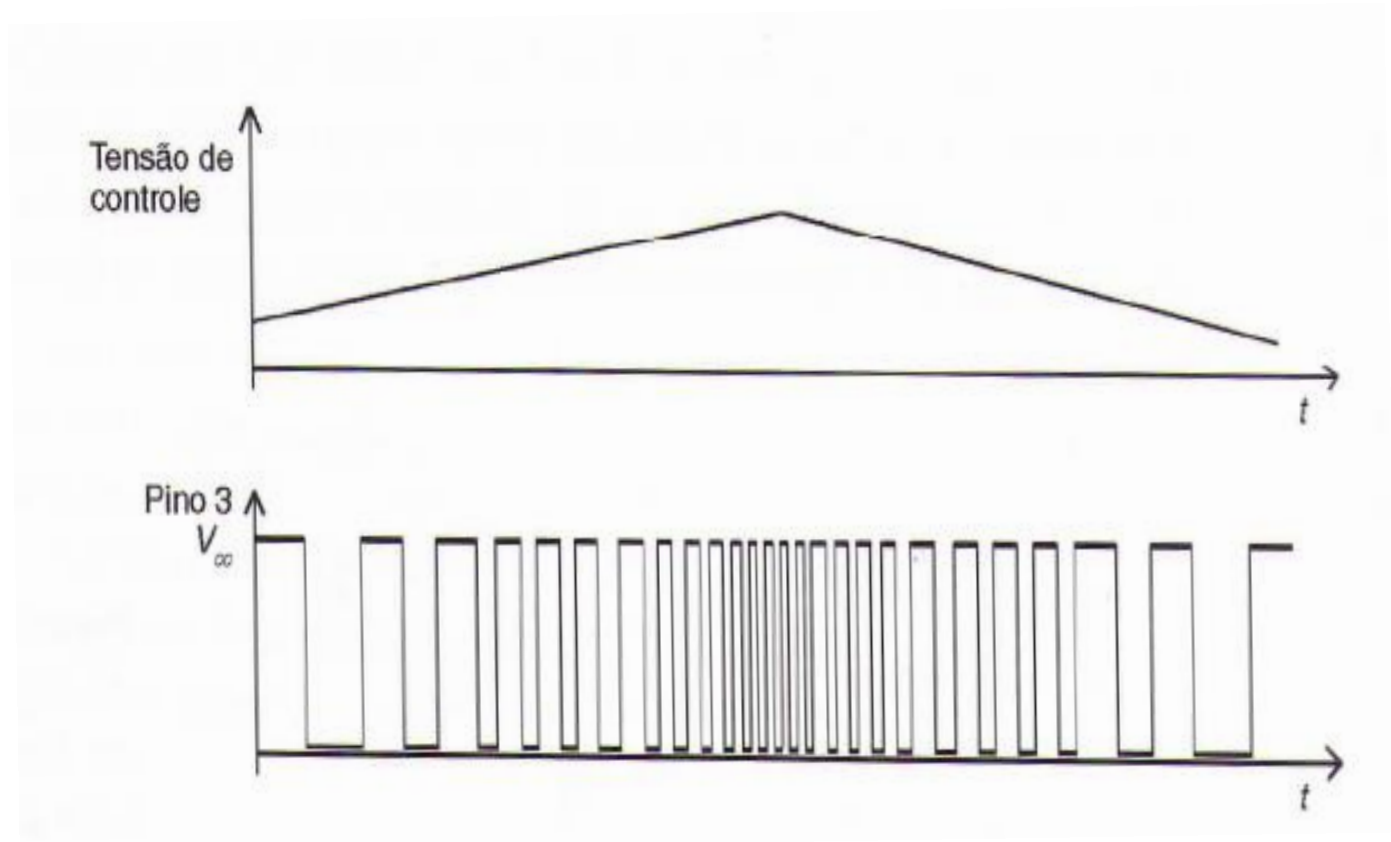



VCO – Voltage Controlled Oscillator

Controle de frequência por tensão

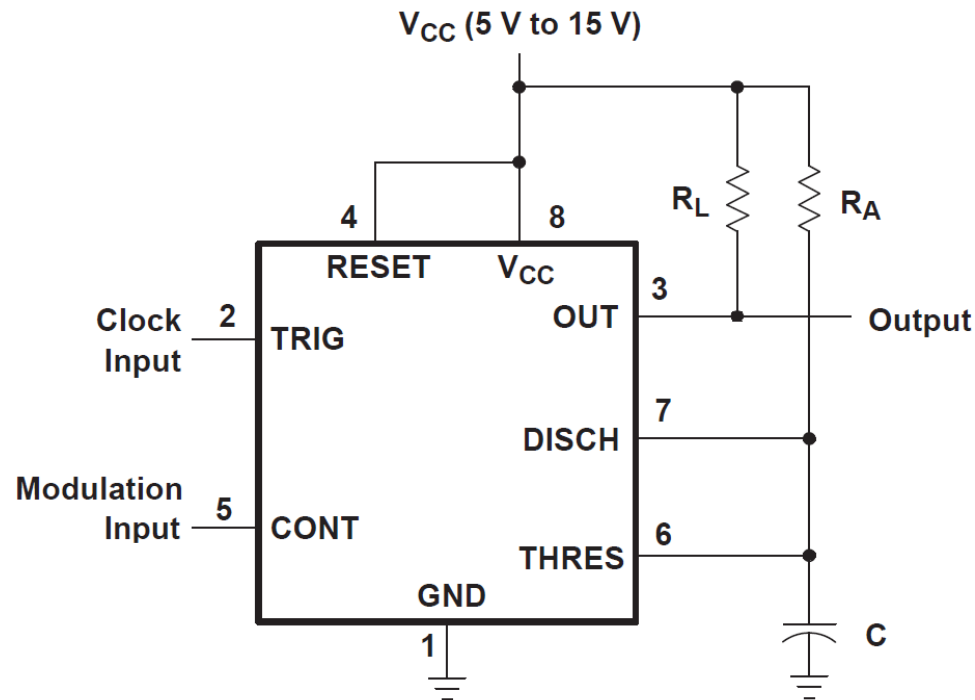


PWM – Pulse Width Modulation

Controle de frequência por tensão

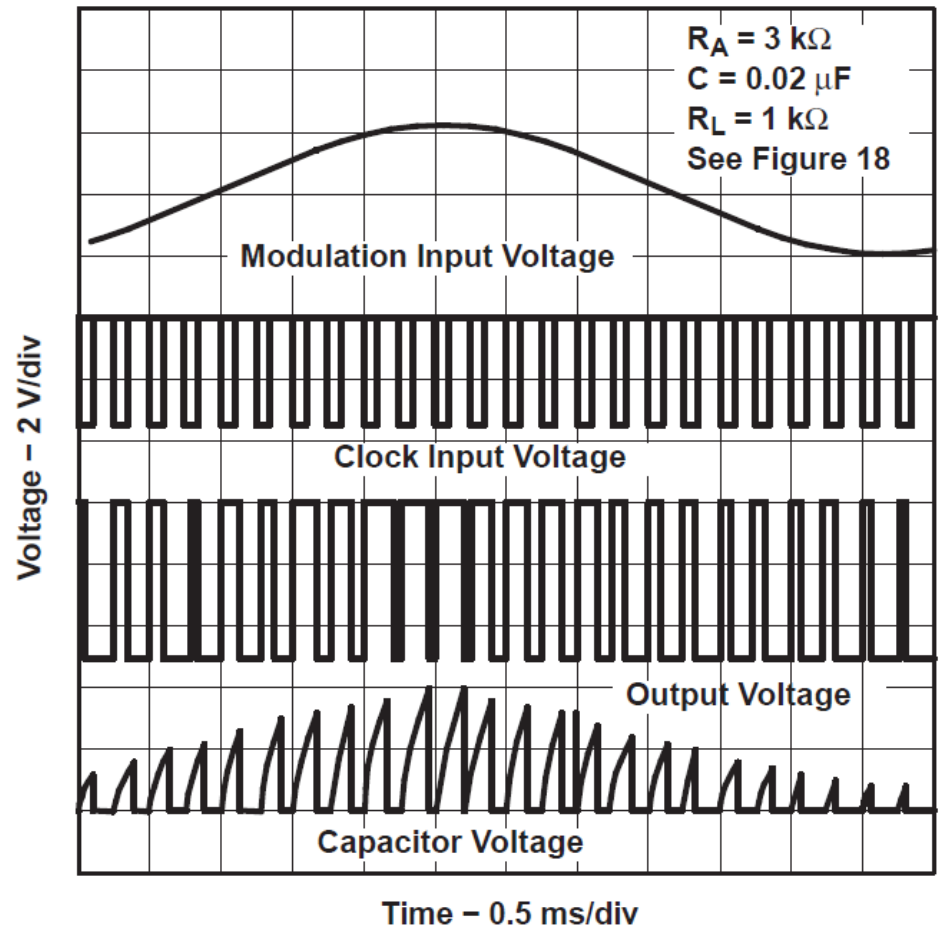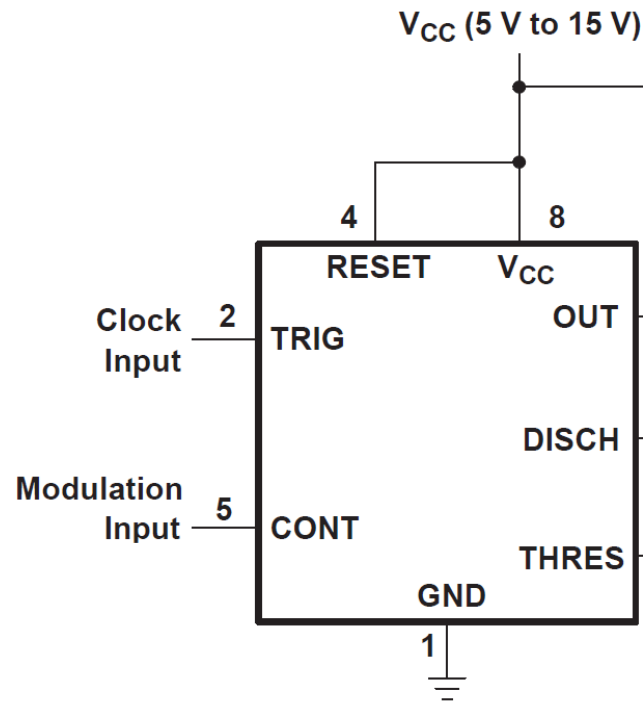

PWM – Pulse Width Modulation


Controle de frequência por tensão

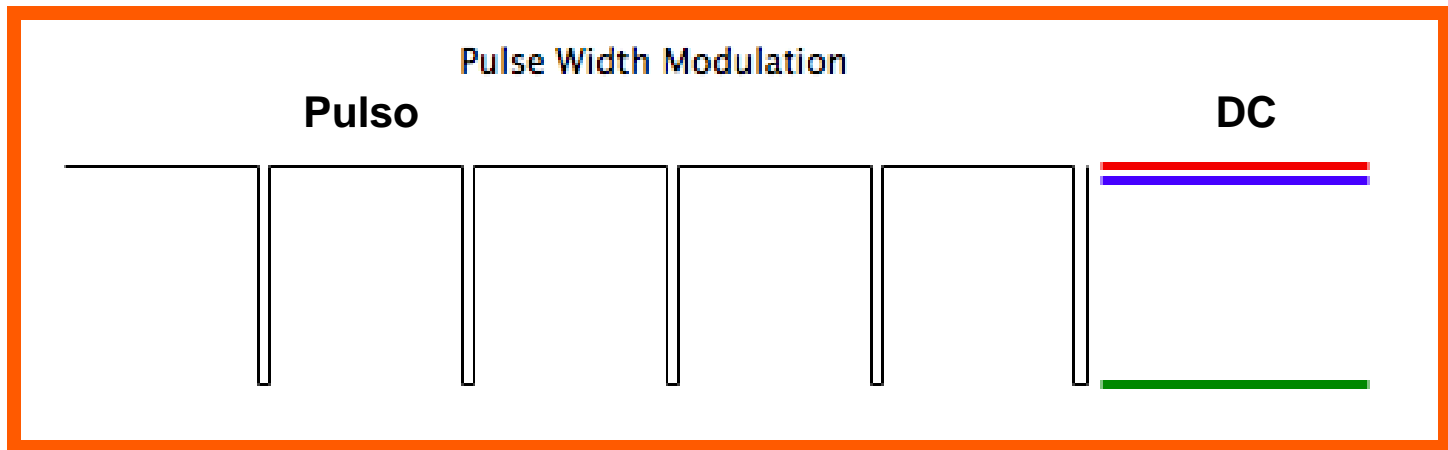

PWM – Pulse Width Modulation


Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio intermitente

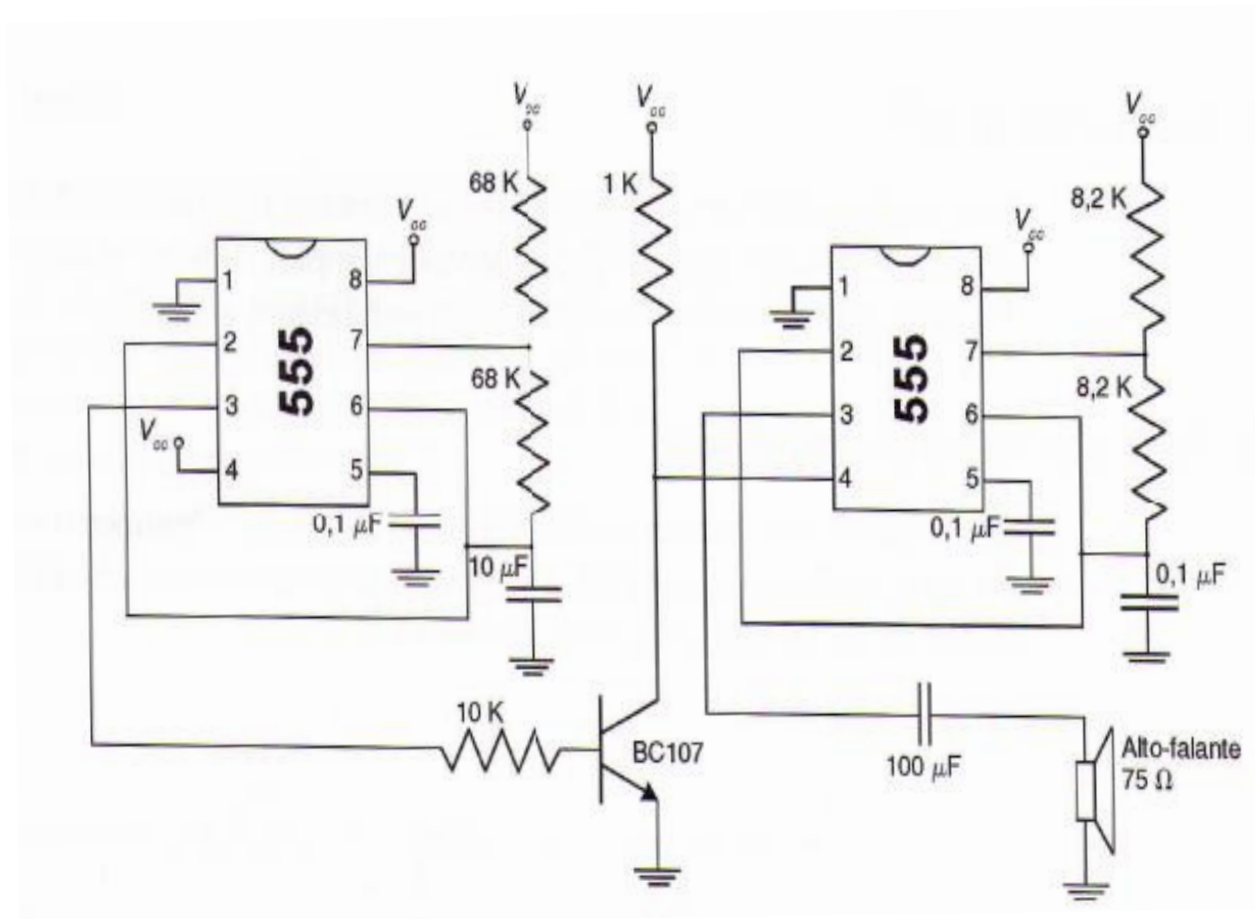


Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio intermitente

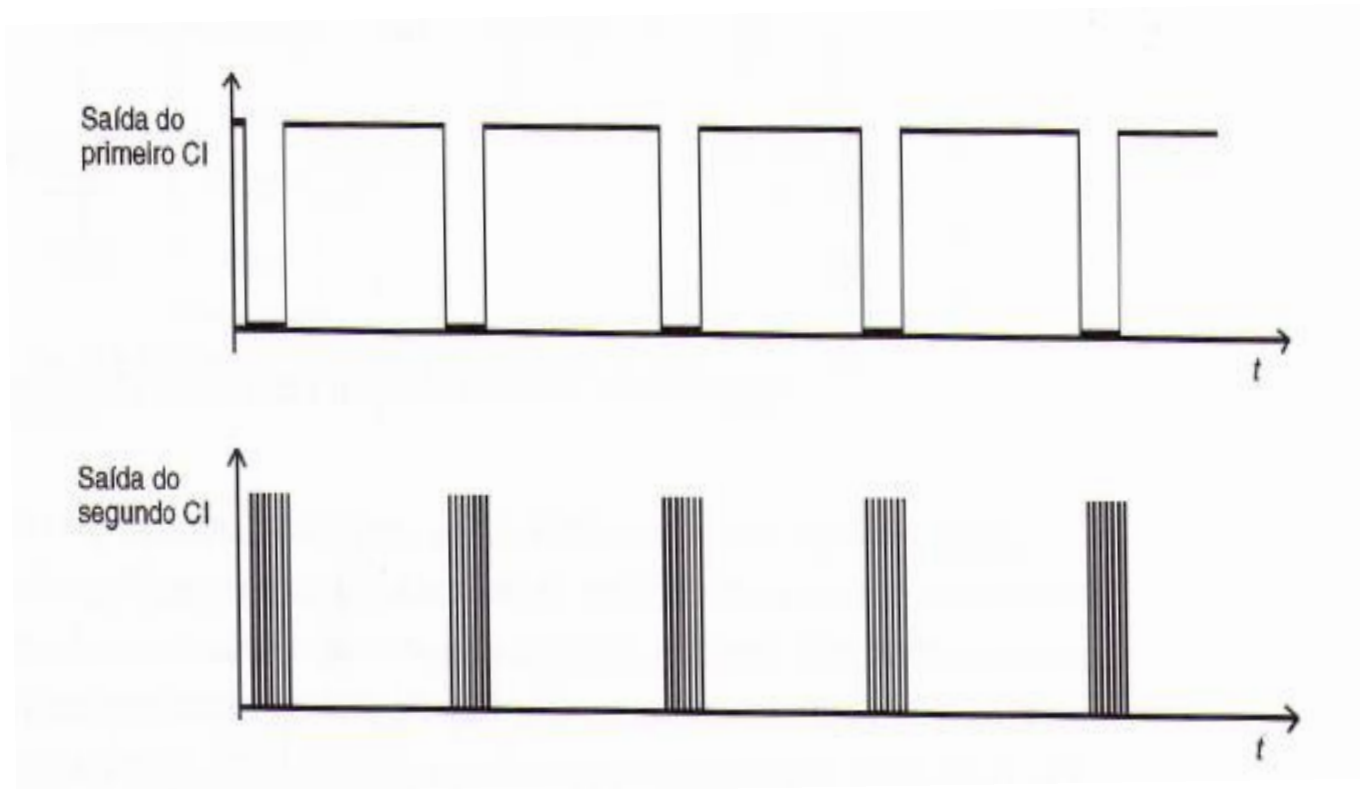


Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio de dois tons

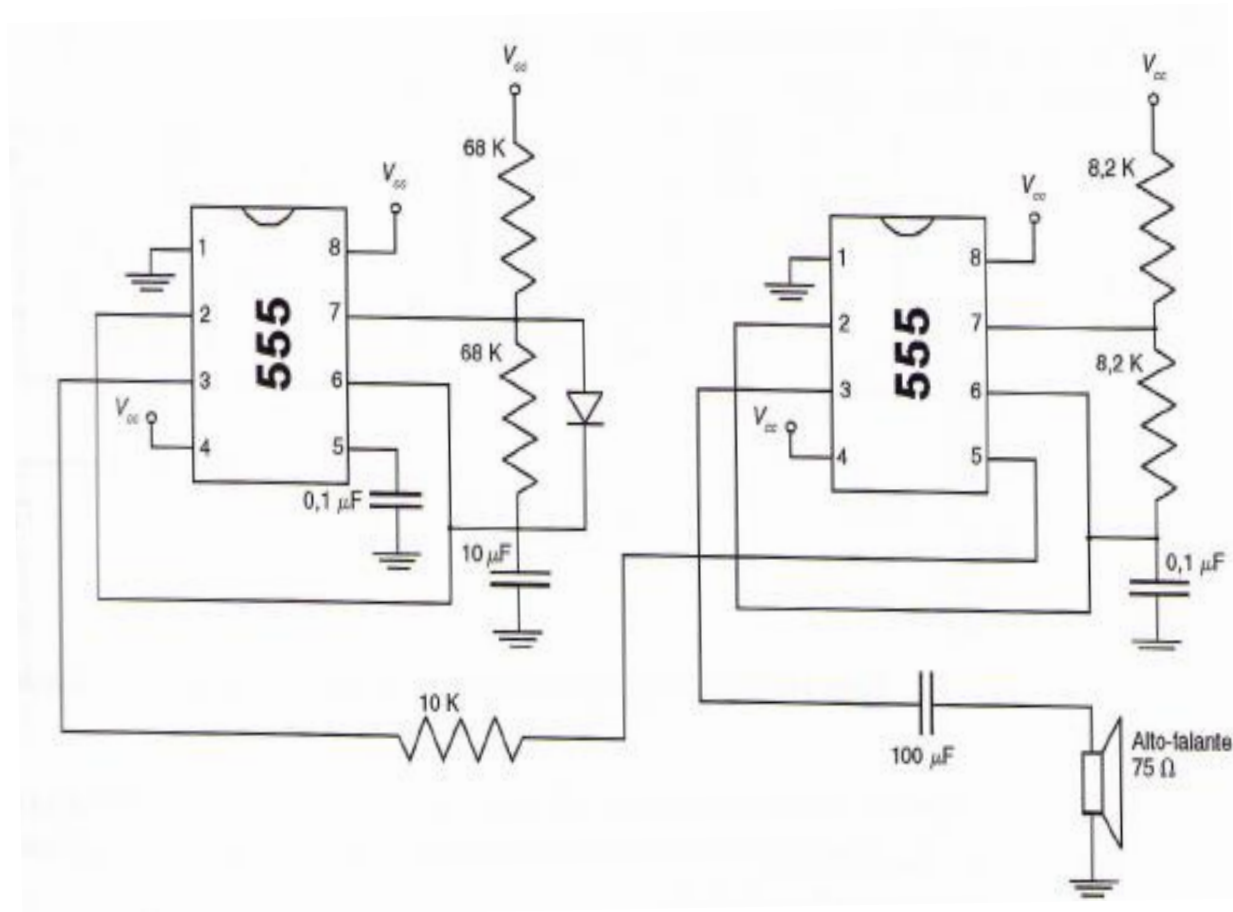


Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio de dois tons

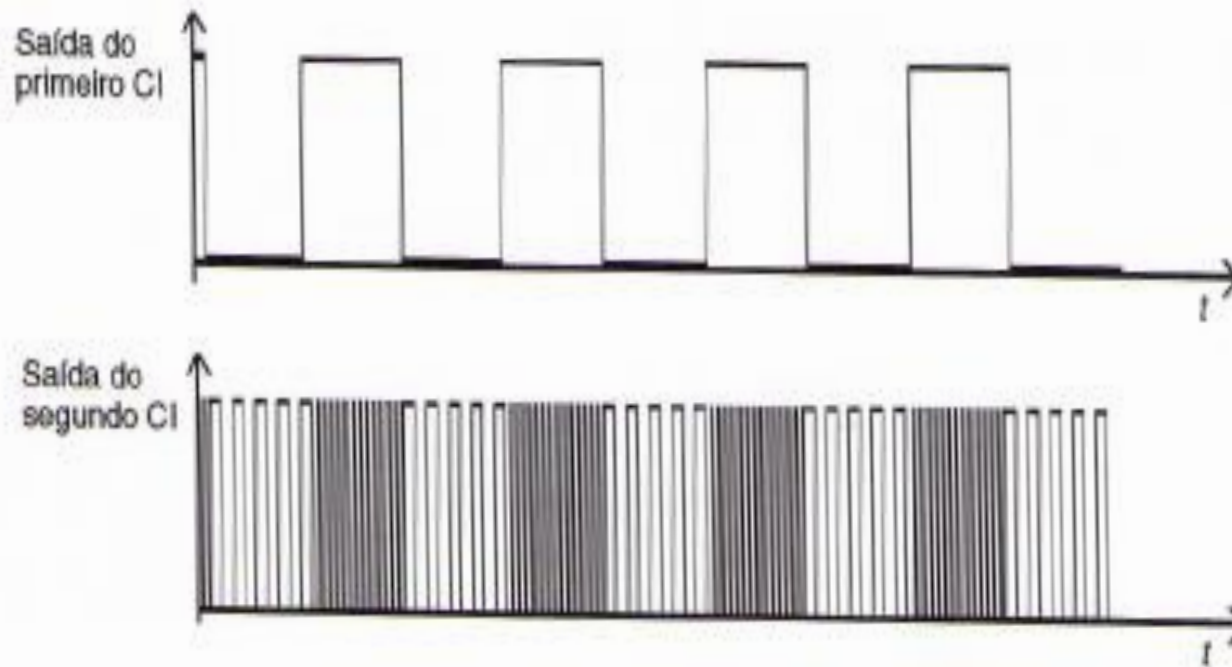

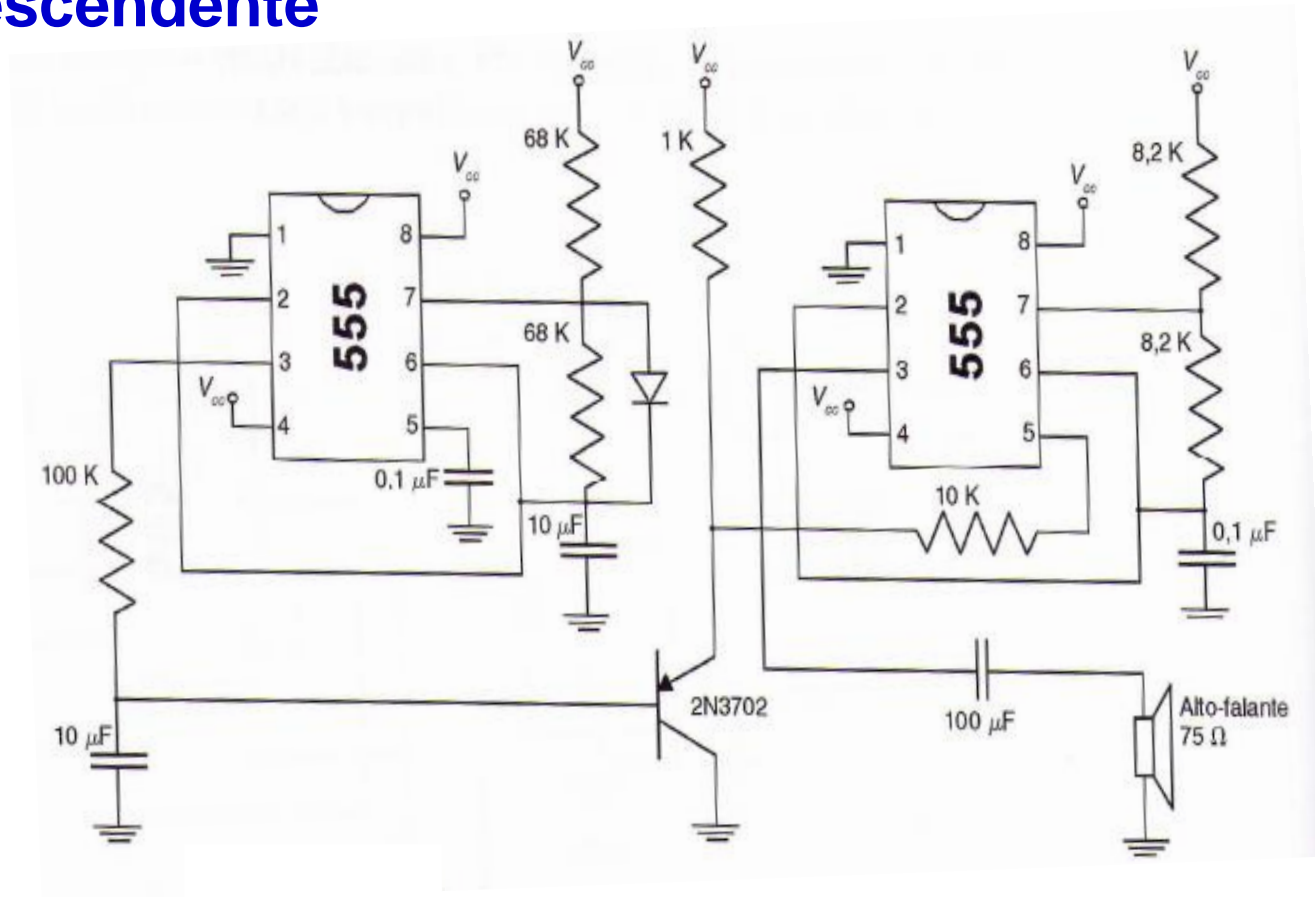
Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio de frequência ascendente e descendente



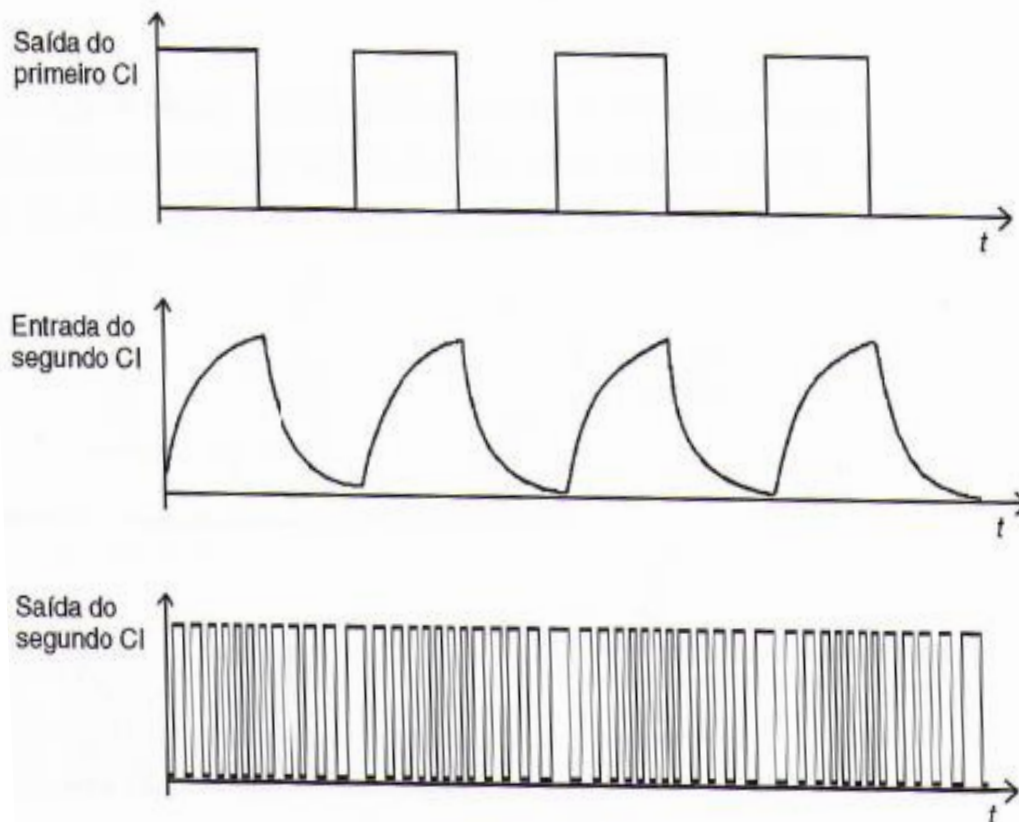
Exemplos de Aplicações com 555

Gerador de áudio de frequência ascendente e descendente



Exemplos de Aplicações com 555



Temporizador com *Buzzer*

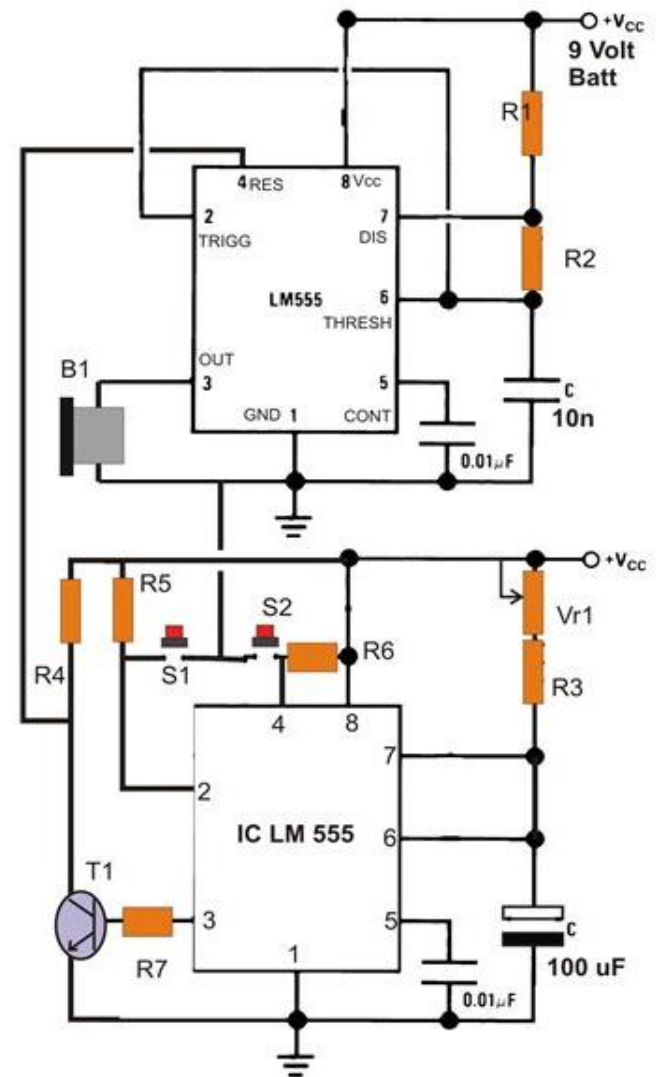

<https://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/121945-simple-astable-and-monostable-multivibrator-circuits-using-ic-555-explained/>



Acionamento de Cargas Indutivas

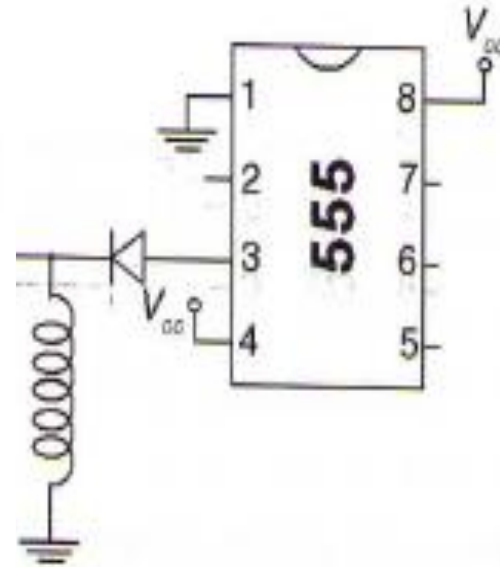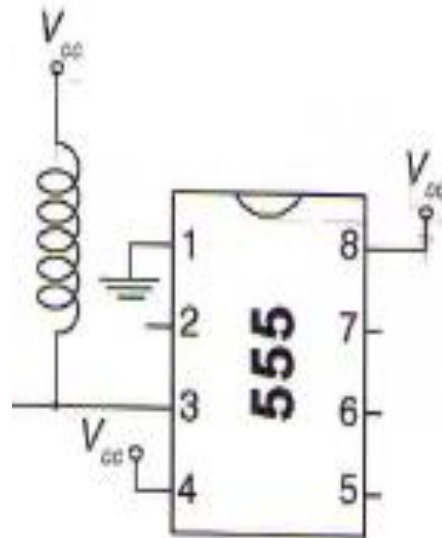Corrente máxima suportada pelo transistor de saída = 0.2 A




Acionamento de Cargas Indutivas

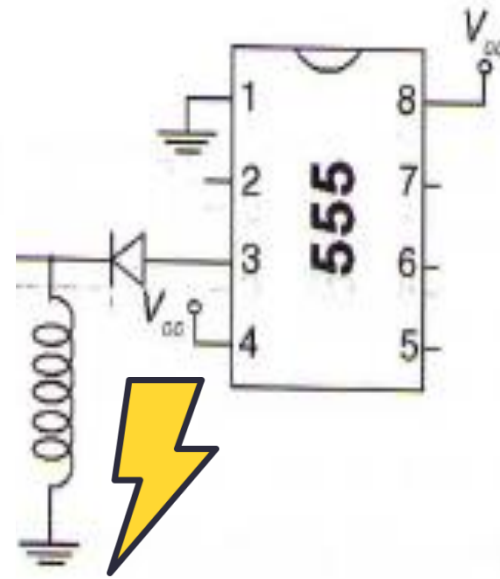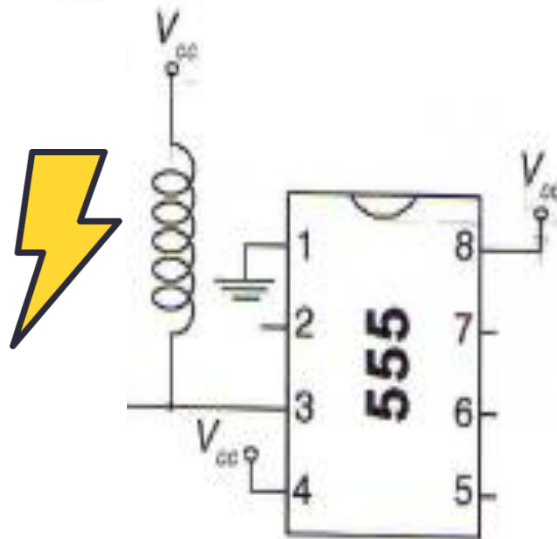Corrente máxima suportada pelo transistor de saída = 0.2 A



Acionamento de Cargas Indutivas

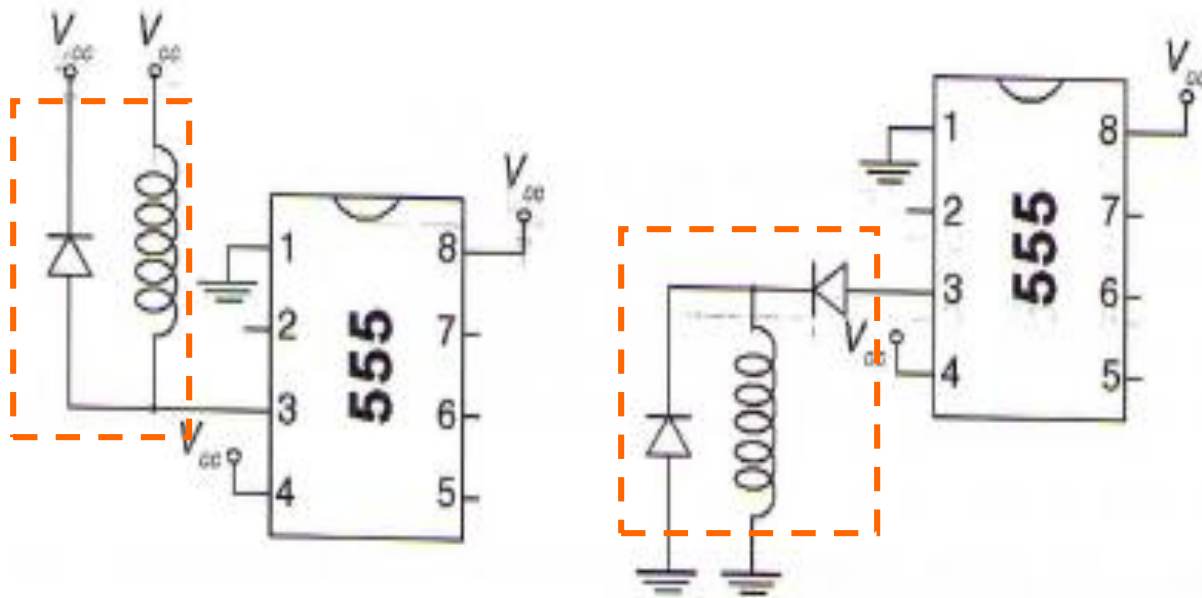
Corrente máxima suportada pelo transistor de saída = 0.2 A



Proteção


Exemplo de Cargas Indutivas

Relé

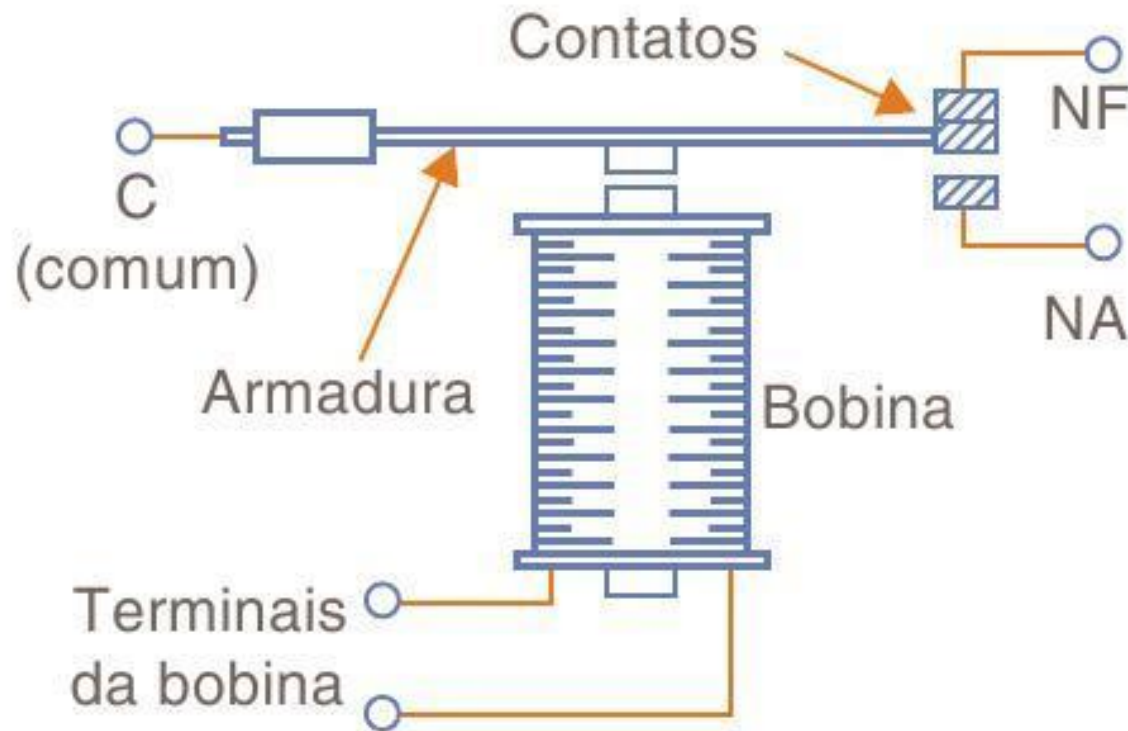


Exemplo de Cargas Indutivas


Funcionamento

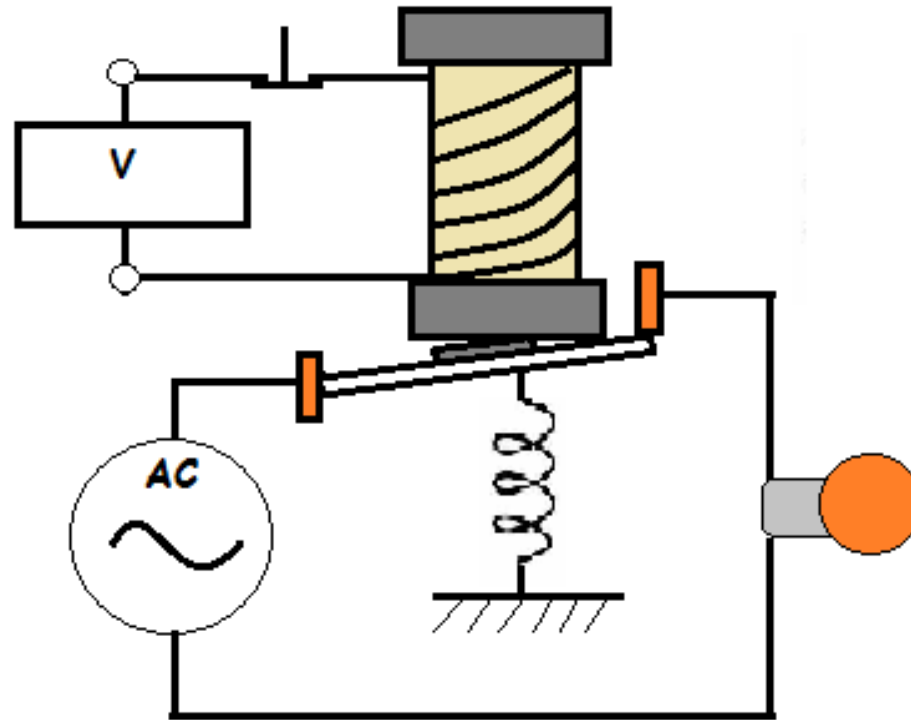

Exercício


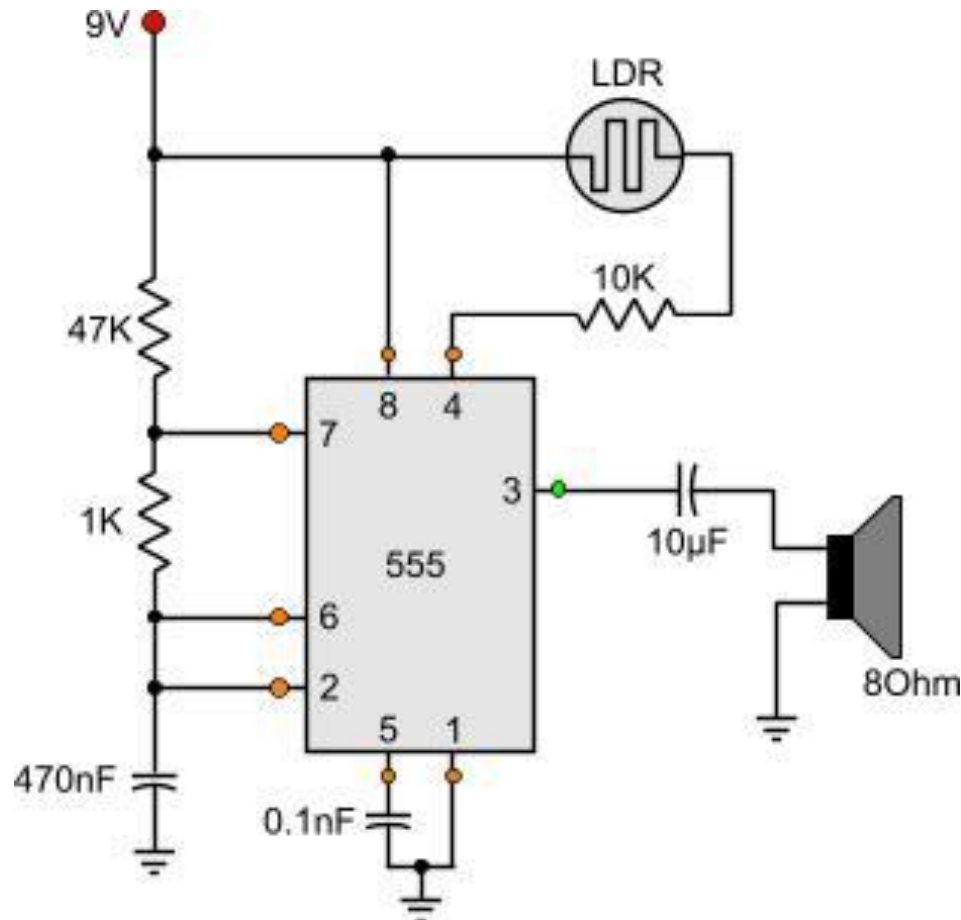


1 - Qual o comportamento do circuito?

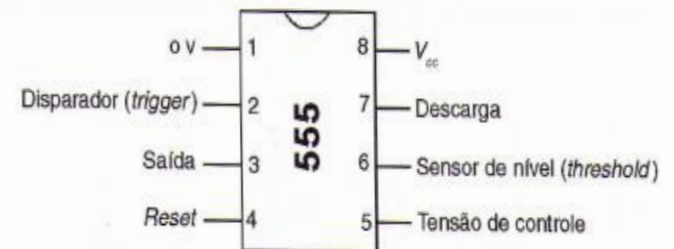


Exercício


1 - Qual o comportamento do circuito?

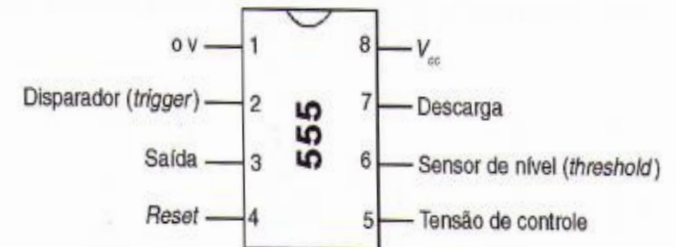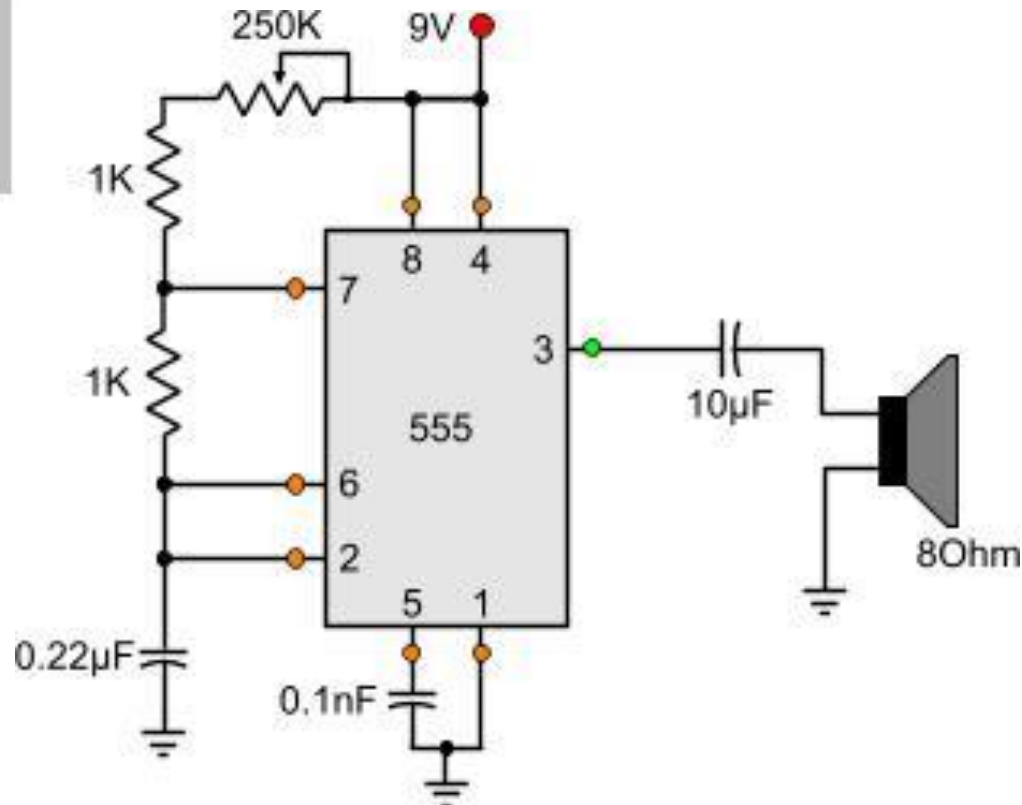

Exercício

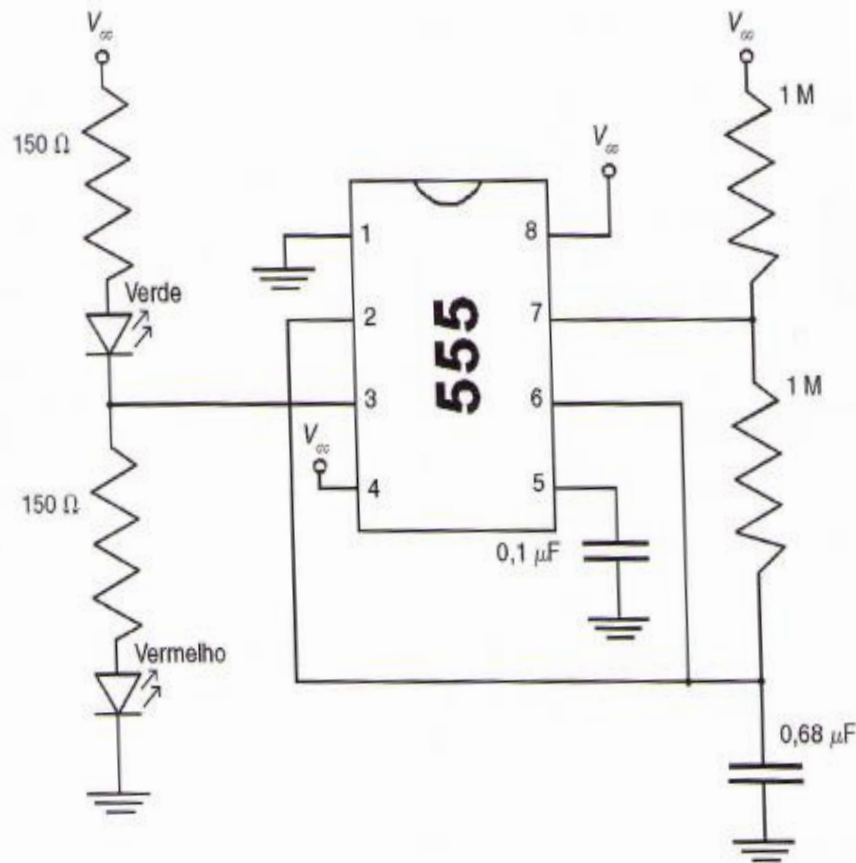

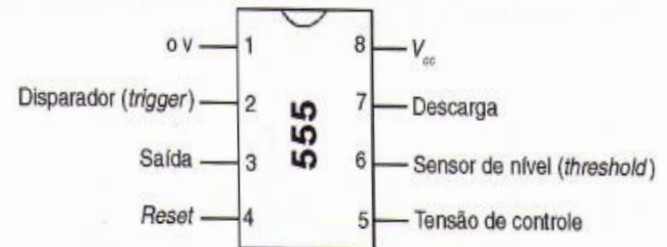2 – Calcule o tempo em cada um dos LEDs fica aceso. Faça um esboço do comportamento de cada LED em função do tempo.



Informações



http://pcbheaven.com/wikipages/555_Theory/

http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_timer.html