
 


Interfaces de E/S

 


Interfaces de E/S






Resumo

- Nível de abstração: HW
- Portas lógicas CMOS
- Níveis de tensão TTL, CMOS
- Diagrama temporal
- Dreno/Coletor aberto
- Consumo de energia CMOS
- Fan-in & Fan-out


Complementary MOS

 


Portas lógicas CMOS – Inversor

   


Portas lógicas CMOS – Inversor

 


V_{in}	V_{out}
0	1
1	0

 

Portas lógicas CMOS – Inversor



 


V_{in}	V_{out}
0	1
1	0

 


Capacitância de Carga
(entrada de outra porta CMOS)

Portas lógicas CMOS – Inversor

   

Portas lógicas CMOS – Inversor

 

Portas lógicas CMOS




**George Boole,
(1815-1864)**






AND Gates




OR Gates

 


INVERTER

     


Portas lógicas CMOS – ???

 

Portas lógicas CMOS – AND

 

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Portas lógicas CMOS

Conceito de ligação complementar dos MOSFETs

ATENÇÃO

Conceito de ligação complementar dos MOSFETs



Exemplo:

 

ATENÇÃO


Conceito de ligação complementar dos MOSFETs

Exemplo:

  


NÃO funciona como uma porta lógica!

Portas lógicas CMOS – ???

 


Dica!!


AND =>

 


Portas lógicas CMOS – NAND

 


a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Portas lógicas CMOS – ???

 


Portas lógicas CMOS – OR

 


a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


Portas lógicas CMOS – NOR

 

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


Buffer Tri-state

 


Buffer Tri-state

Tri-state buffer

 


$$y = \text{ena}' \cdot Z + \text{ena} \cdot x$$


ena	y
0	Z
1	x

 

Saída Dreno Aberto – *Open Drain*

 

Saída Dreno Aberto – *Open Drain*

 


Saída Dreno Aberto – *Open Drain*




Saída invertida
(em relação a x)

Resistor Pull-up

 


 Saída Dreno Aberto – *Open Drain* “*wired NOR*”




Saída invertida
(em relação a x)

Resistor Pull-up

 


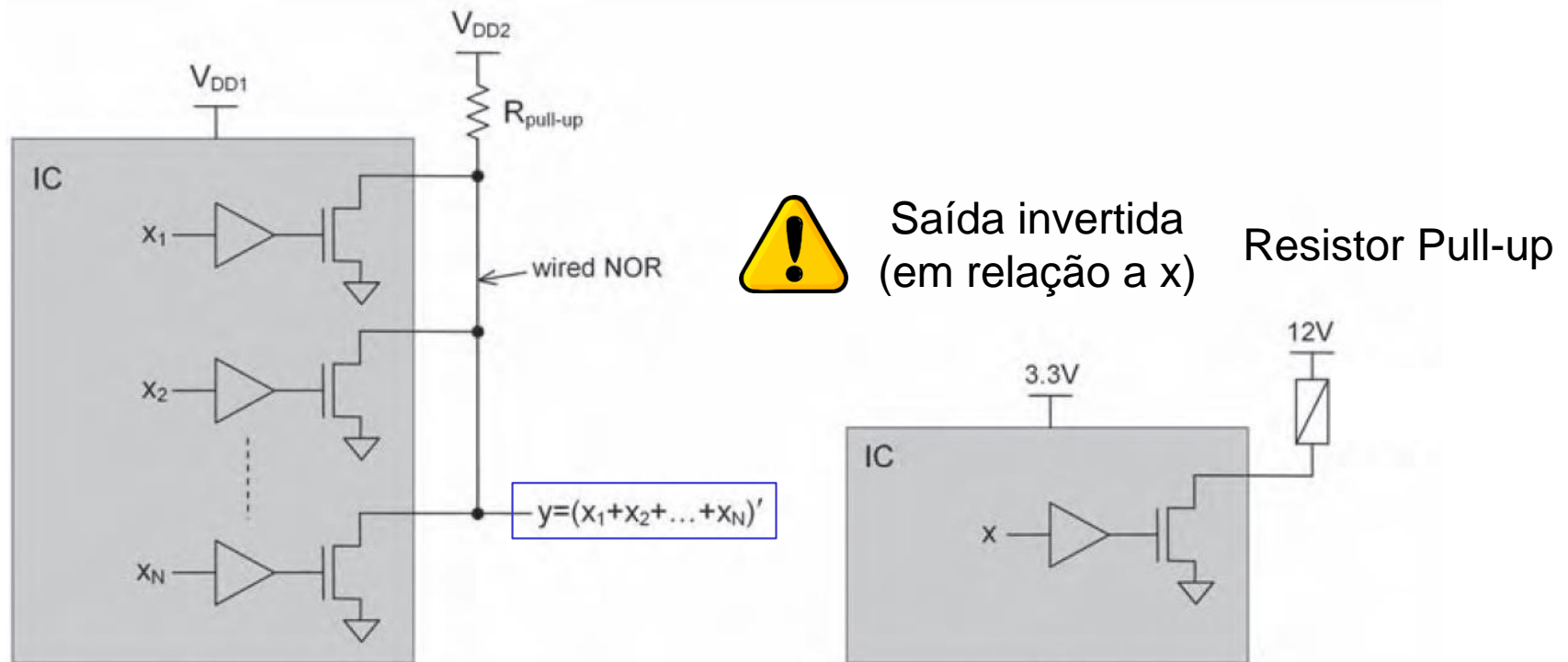Saída Dreno Aberto – *Open Drain* “wired NOR”




- Wired NOR
- Wired AND
- Múltiplas sinalizações (por ex.: interrupções – ver coletor aberto)

Existe também o Coletor Aberto

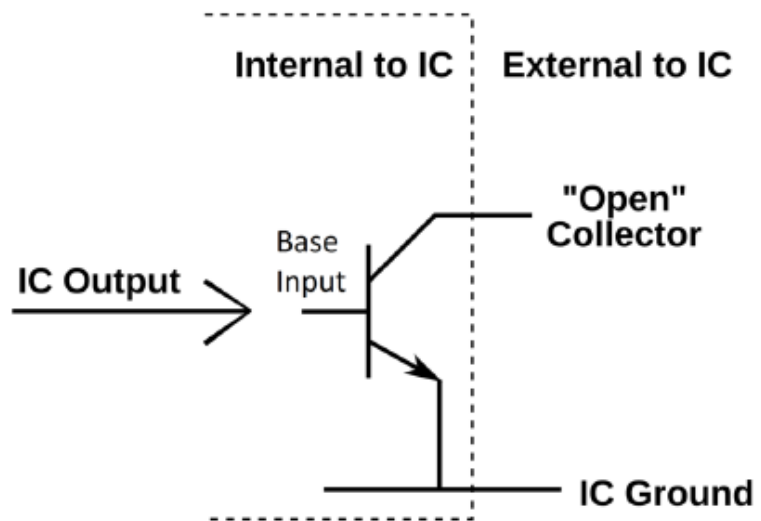

Ex.: Coletor Aberto – Habilitar SSD

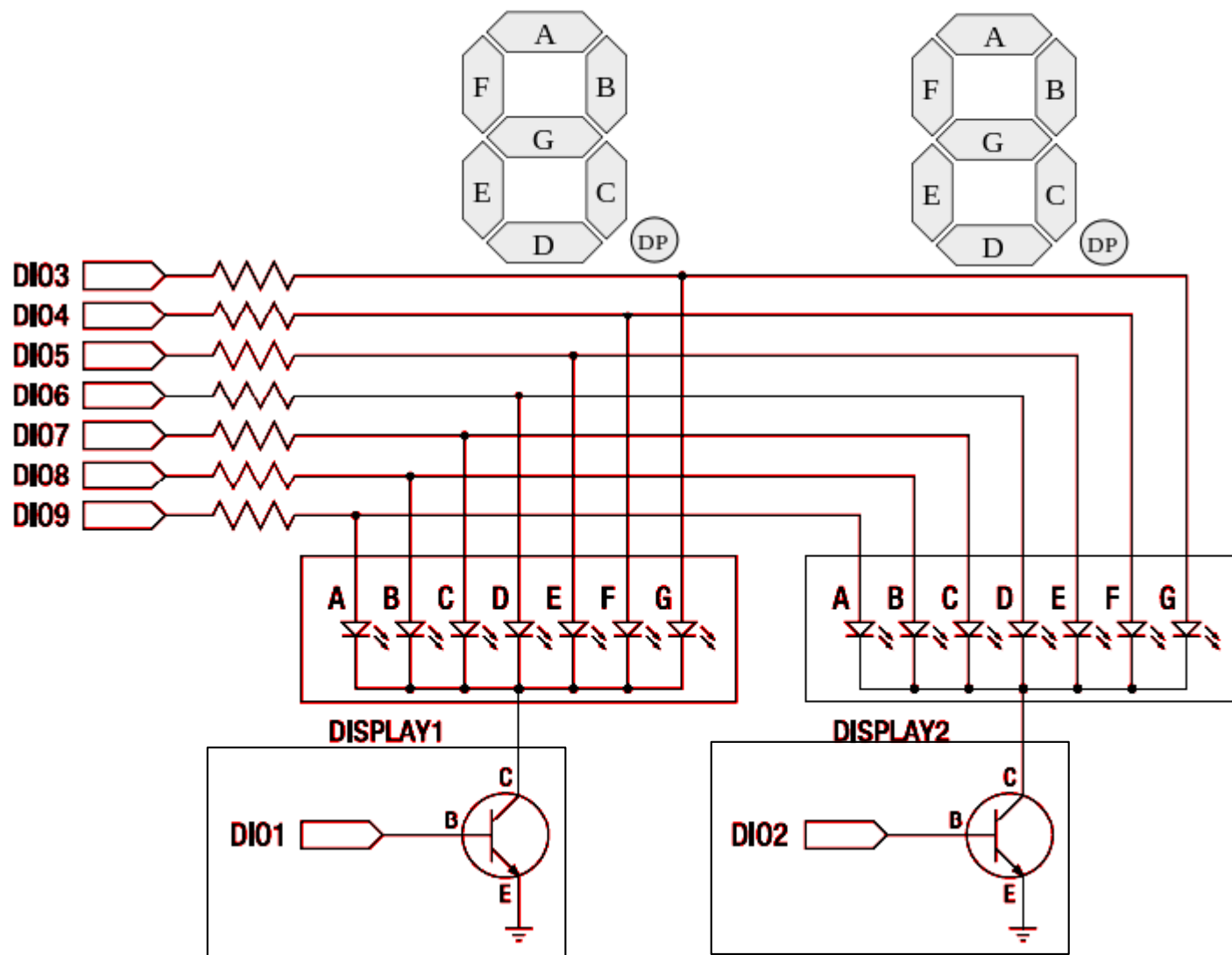

O que exibem os displays?

Di01 = 0

Di02 = 1

Di03 = 0

Di04 = 0


Di05 = 0

Di06 = 0

Di07 = 1

Di08 = 1

Di09 = 0

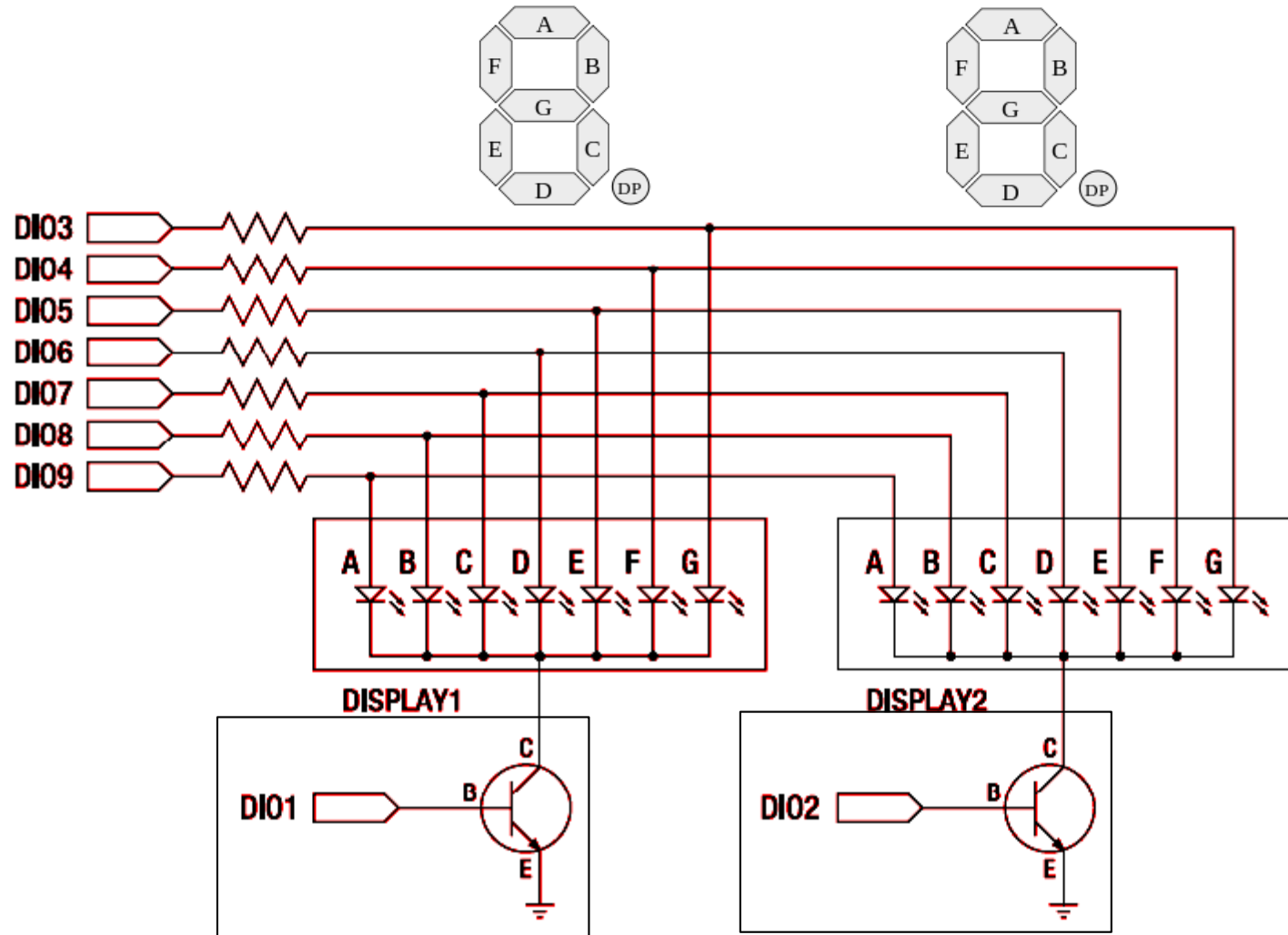

O que exibem os displays?

Di01 = 0

Di02 = 1

Di03 = 0

Di04 = 0


Di05 = 0

Di06 = 0


Di07 = 1

Di08 = 1

Di09 = 0

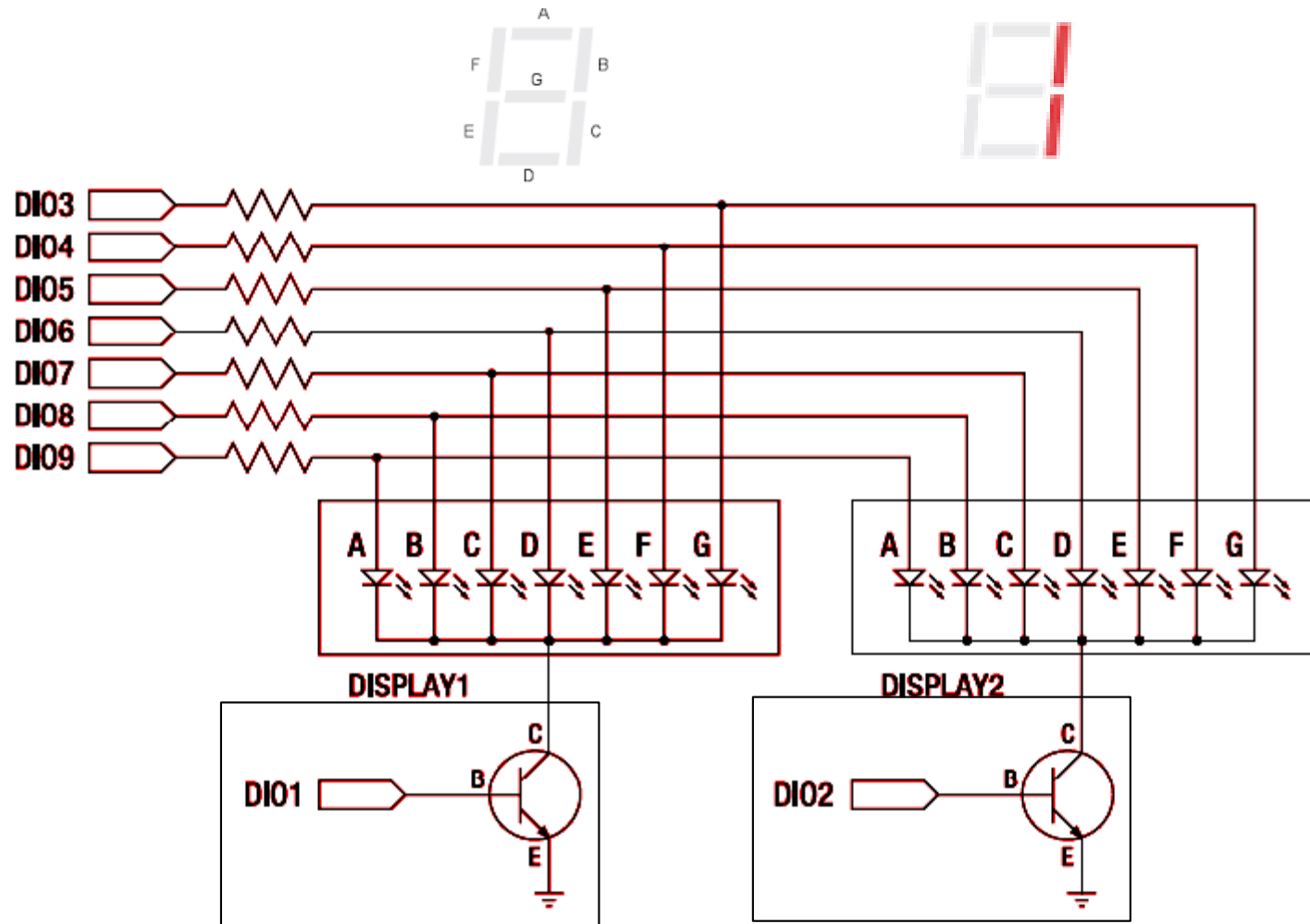


 Ex.: Coletor Aberto – Conexão a linha compartilhada




GPIO – General Purpose I/O

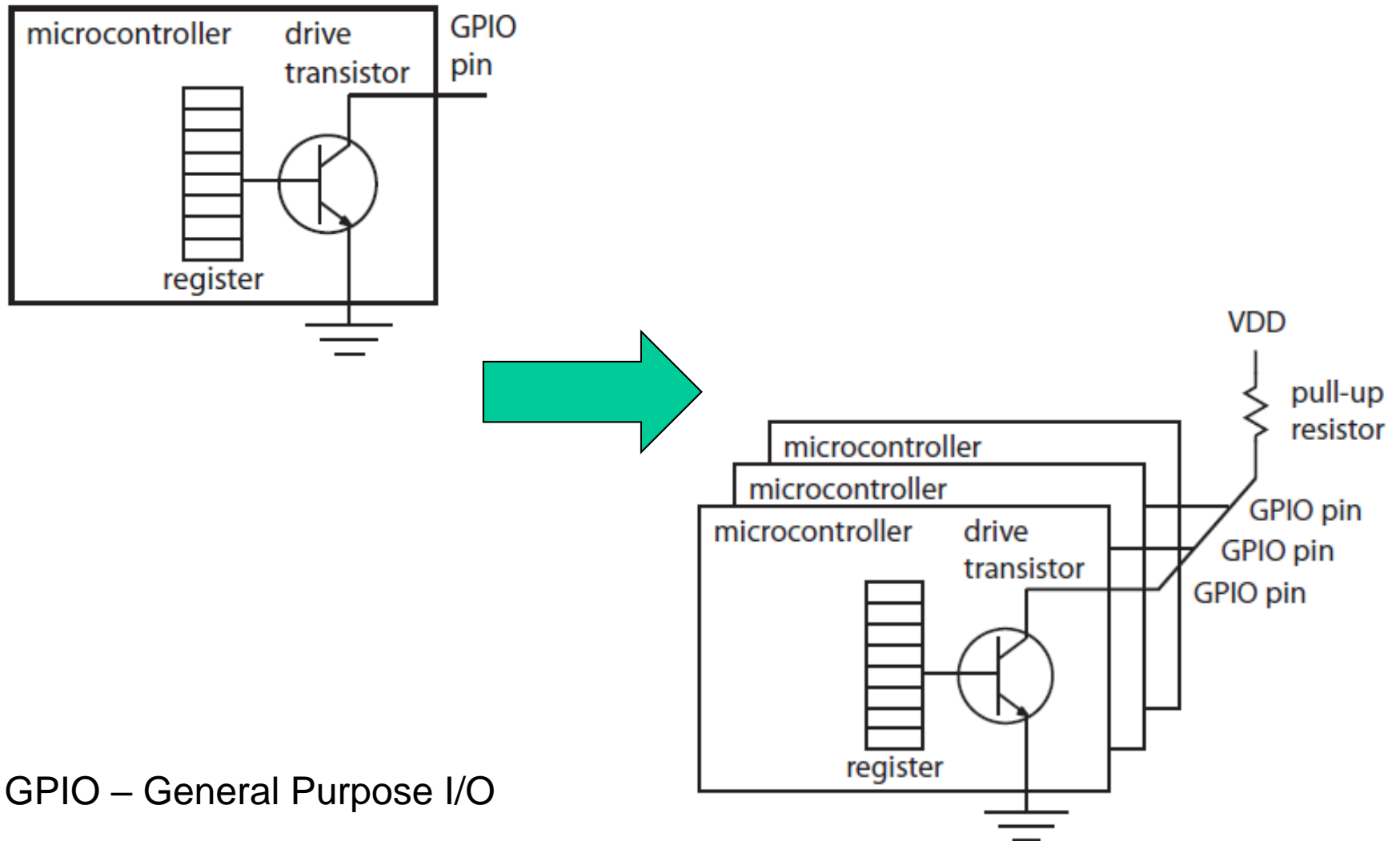Ex.: Coletor Aberto – Conexão a linha compartilhada



GPIO – General Purpose I/O

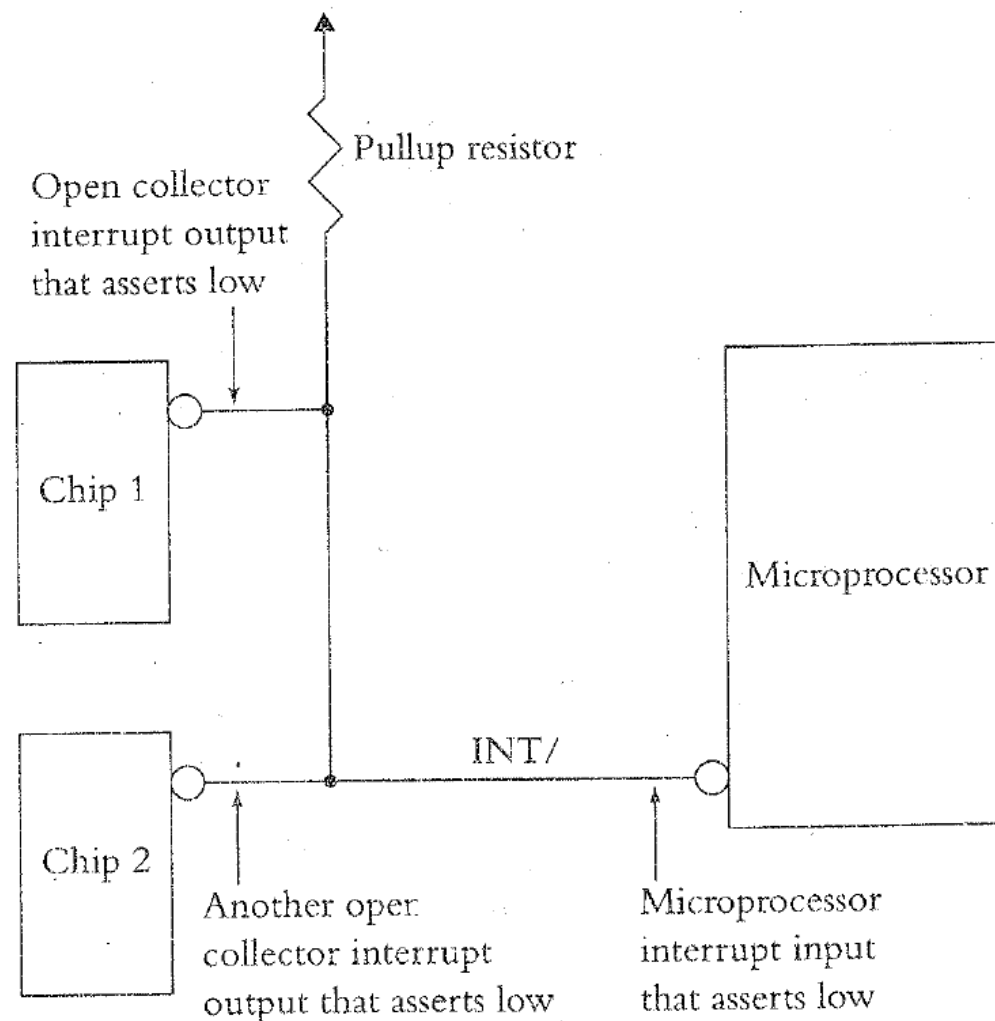
Ex.: Coletor Aberto – linhas de interrupção compartilhadas




Níveis de tensão x Níveis lógico



Níveis de tensão x Níveis lógico - TTL

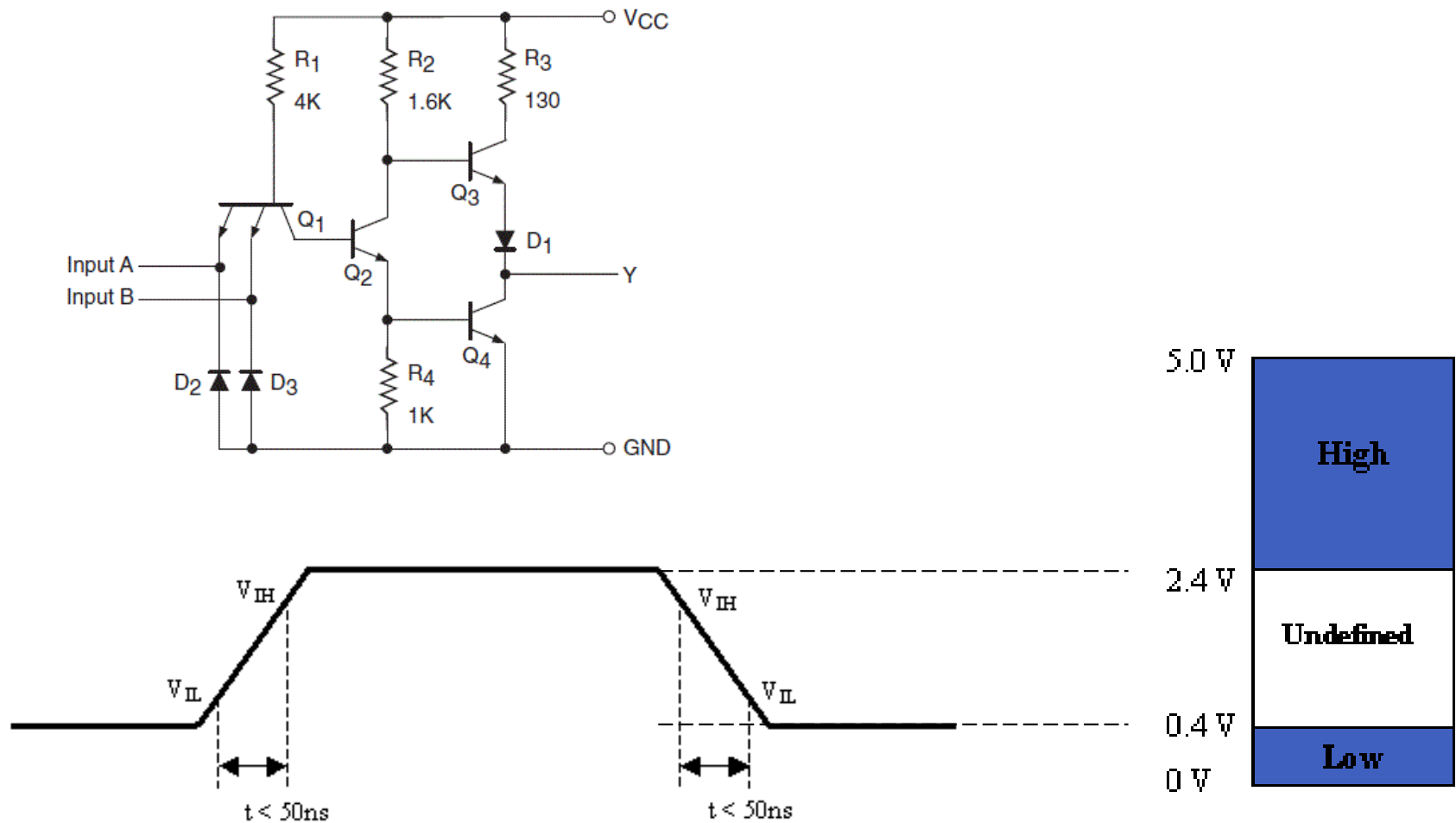


Níveis de tensão x Níveis lógico - CMOS

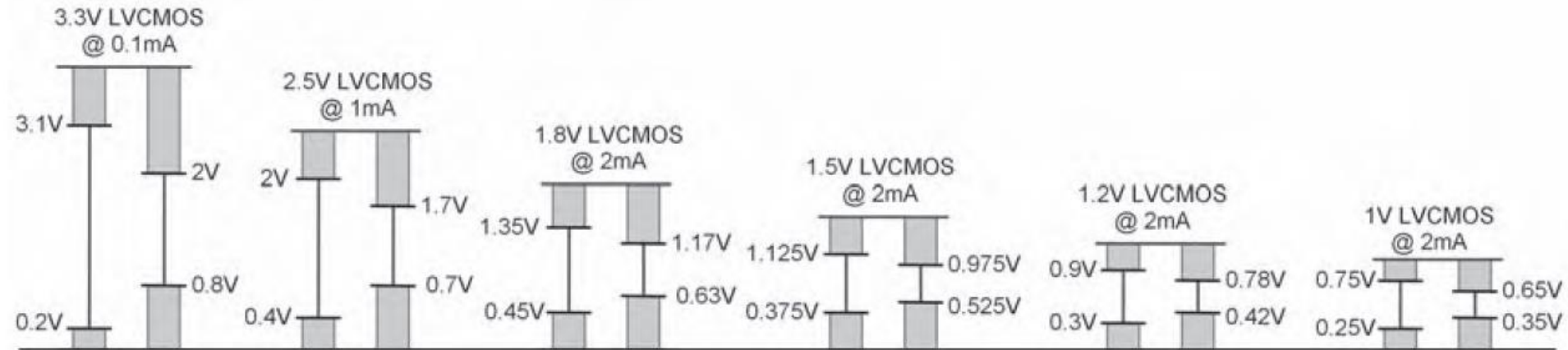


Diagramas temporais

1 – Ideal

 


Diagramas temporais

1 – Ideal

 


2 – Atraso

 


Diagramas temporais


1 – Ideal

 

2 – Atraso

 

3 – *Slew Rate*

 

Consumo de Energia




Consumo de energia

$$P_T = P_{\text{static}} + P_{\text{dynamic}}$$

Consumo de energia - MOSFET

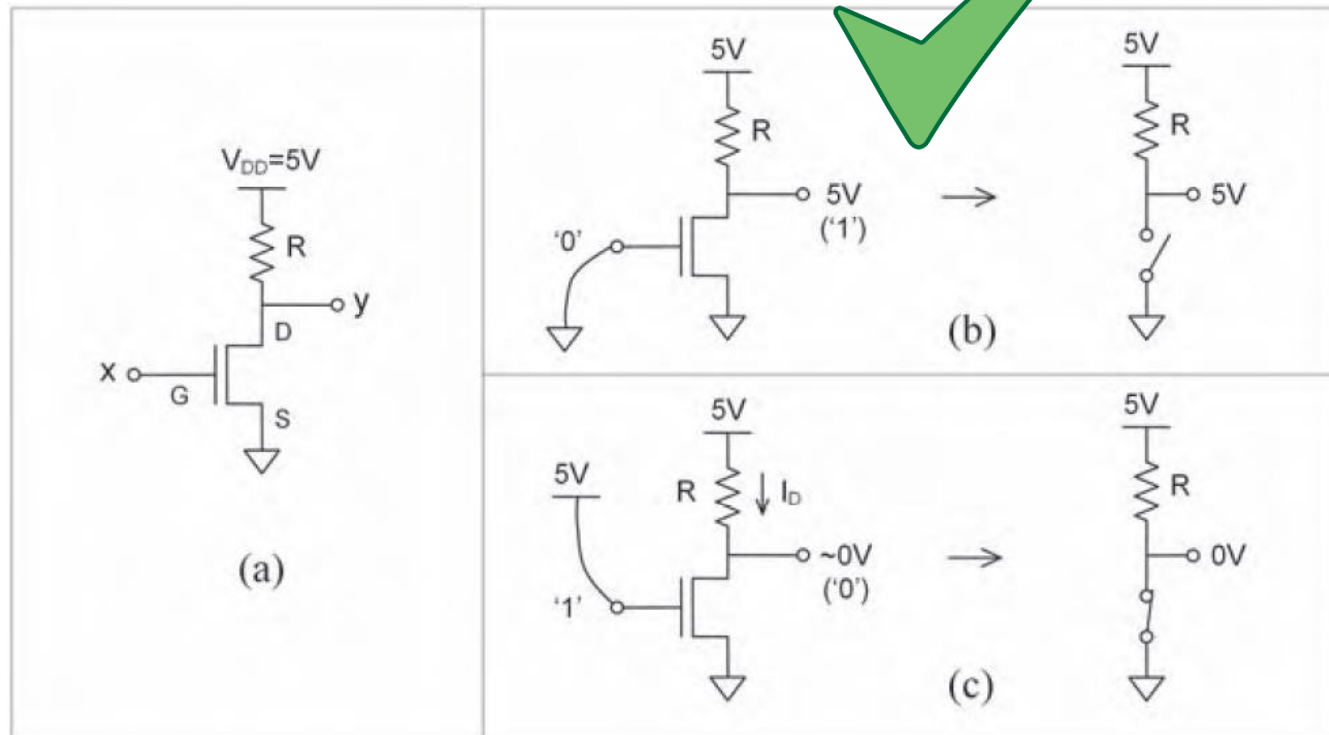
$$P_T = P_{\text{static}} + P_{\text{dynamic}}$$



$P = 0 \text{ W}$


Consumo de energia - MOSFET
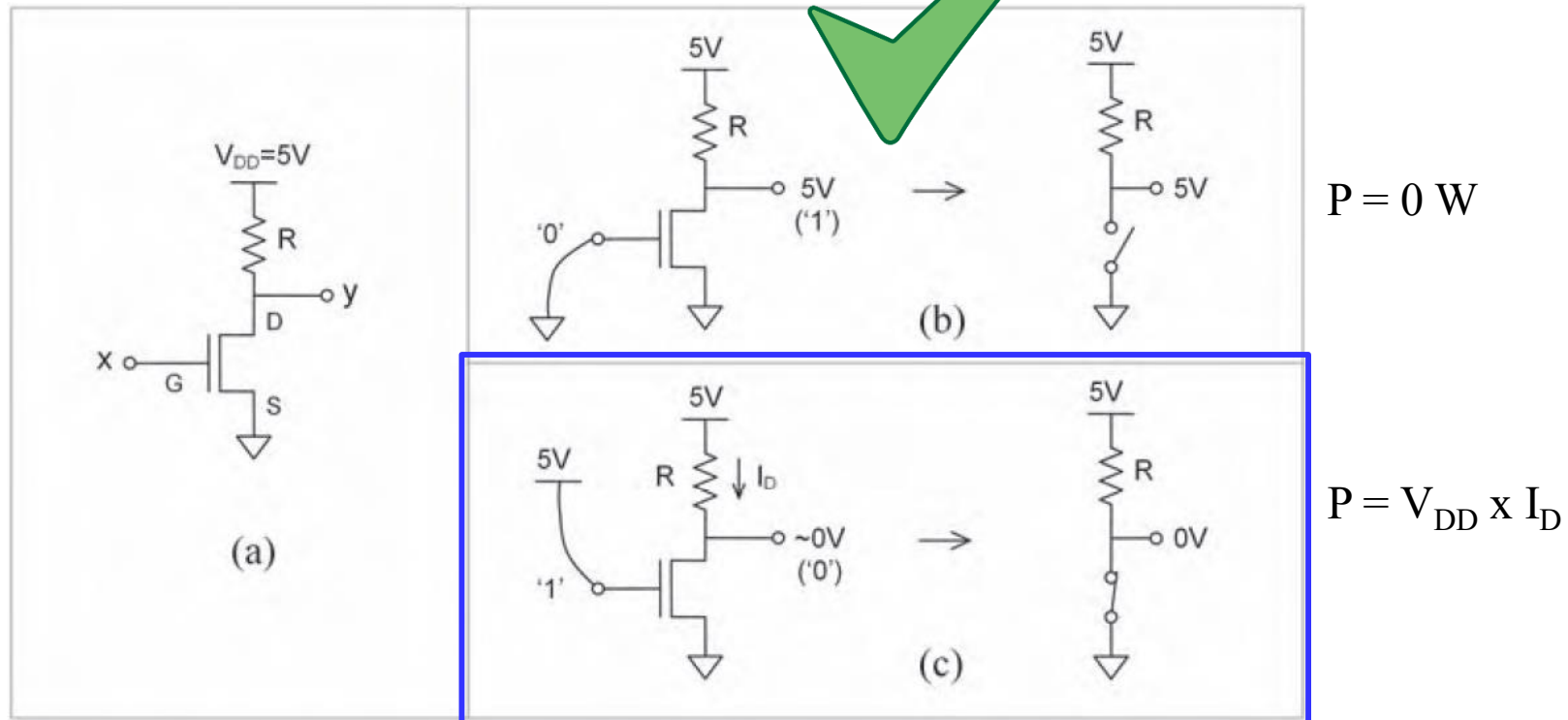
$$P_T = P_{\text{static}} + P_{\text{dynamic}}$$



Consumo de energia - CMOS


 
$$P_T = P_{\text{static}} + P_{\text{dynamic}}$$



⇒ Capacitância equivalente do circuito de saída

1 – Idle

Consumo de energia - CMOS


 
 


$$P_{short} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{DD} \times I_{short}$$

1 – Idle

2 – (Des)ligando

Consumo de energia - CMOS

 
 
 


1 – Idle

2 – (Des)ligando

3 – Carga do capacitor

Consumo de energia - CMOS

   




1 – Idle

2 – (Des)ligando

3 – Carga do capacitor

$$P_{dynamic} = P_{short} + P_{cap}$$

Consumo de energia - CMOS

   


1 – Idle

2 – (Des)ligando


3 – Carga do capacitor

$$P_{cap} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{DD} i(t) dt = \frac{V_{DD}}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{V_{DD}}{T} \cdot C_L V_{DD} = C_L V_{DD}^2 f$$


Consumo de energia - CMOS

 


1 – Idle

 

2 – (Des)ligando

 


3 – Carga do capacitor

 


4 – Descarga

$$P_{\text{cap}} = 0$$


Consumo de energia - CMOS

 


1 – Idle

 

2 – (Des)ligando

 





3 – Carga do capacitor

 

4 – Descarga

$$P_{\text{dynamic}} = P_{\text{short}} + P_{\text{cap}}$$

Consumo de energia - CMOS

    

1 – Idle


2 – (Des)ligando

3 – Carga do capacitor


4 – Descarga

$$P_{\text{dynamic}} = C_{\text{Leq}} V_{\text{DD}}^2 f$$

Fan-in & Fan-out

 


Fan-in

 

Número de entradas de uma porta lógica.

Fan-in

 


Fan-in = 2


Número de entradas de uma porta lógica.

Fan-out

“ON”

 


“OFF”

 


Número de entradas que uma saída de porta lógica suporta.

Fan-out

“ON”

 


“OFF”

 


Número de entradas que uma saída de porta lógica suporta.

Fan-out = 10


IMPORTANTE: Proteção de E/S !!!

 


Proteção de E/S com Diodos

 

Proteção de E/S com Diodos

 

Proteção de E/S com Diodos

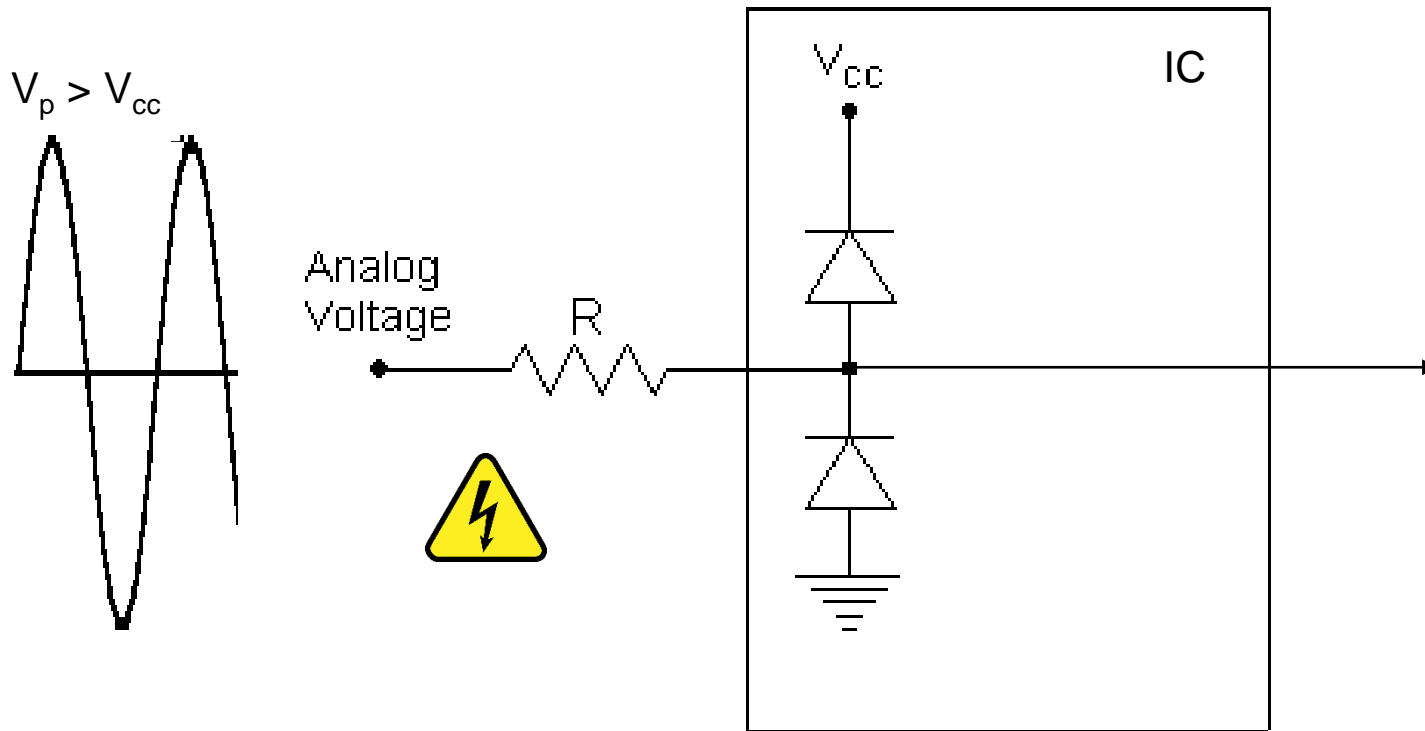

Proteção de E/S com Diodos

